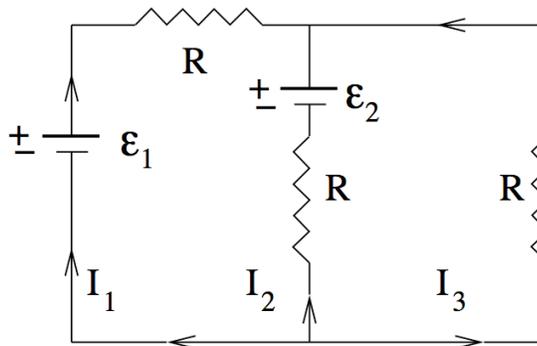


**Oppgave 1** (*Eksamen 2009*)

En elektrisk krets som vist i figuren inneholder to spenningskilder som er henholdsvis  $\mathcal{E}_1 = 12.0 \text{ V}$  og  $\mathcal{E}_2 = 2.0 \text{ V}$  samt tre motstander, alle av samme størrelse  $R = 2.0 \Omega$ .

- Bruk Kirchhoff's lover til å beregne de tre strømmene  $I_1$ ,  $I_2$  og  $I_3$  angitt på figuren.
- Beregn effekten (målt i W) som den kraftigste spenningskilden  $\mathcal{E}_1$  produserer.
- Sammenlign denne med effekt-tapet i de tre motstandene og forklar hvorfor disse to effektene ikke er like store.

**Oppgave 2**

En kondensator med kapasitans  $C$  er koblet i serie med en motstand  $R$ , en bryter og et batteri med ems  $\mathcal{E}$  og indre motstand  $r$ . Bryteren slutes ved tiden  $t = 0$ .

- Finn strømmen gjennom motstanden for  $t = 0$  og for  $t = \infty$ .
- Gjenta resonnementet når motstanden og kondensatoren er koblet i parallell.


**Oppgave 3**

En elektrisk motstand  $R = 10 \text{ M}\Omega$  er koblet i serie med en kapasitet  $C = 1.0 \text{ pF}$ , et batteri med ems  $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$  og en bryter. Før kretsen slutes ved tiden  $t = 0$  er kondensatoren uladet.

- Hva er tidskonstanten  $\tau$  for denne kretsen målt i sekund?
- Hvor stor er ladningen på kondensatoren etter  $t = 30 \text{ s}$ ?
- Og hvor stor er da strømmen gjennom kretsen?

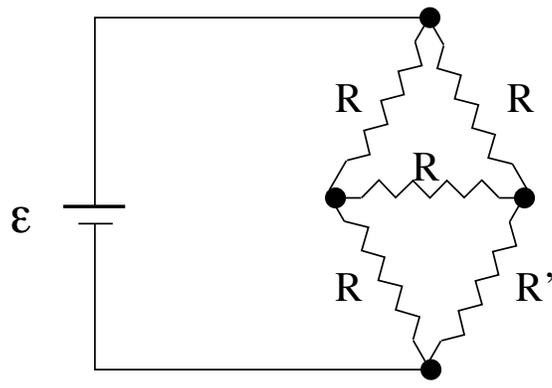**Oppgave 4**

I en elektrisk bro-kobling vist i figuren består av fire like motstander som hver har  $R = 1 \Omega$  samt en femte med  $R' = 2 \Omega$ . De er koblet sammen til et batteri med ems  $\mathcal{E} = 13 \text{ V}$ .



- a) Anta strømretninger gjennom hver motstand og bruk Kirchhoffs lover til å beregne strømmene gjennom dem, både størrelse og riktig retning.
- b) Hva blir den effektive motstanden til denne bro-koblingen?