

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i:	INF3430/INF4430 Digital systemkonstruksjon
Eksamensdag:	30. november 2005
Tid for eksamen:	9 - 12
Oppgavesettet er på 4 sider	
Vedlegg:	1
Tillatte hjelpemidler:	Ingen

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgaveteksten består av oppgave 1 – 14 (flervalgsoppgaver) som skal besvares med skjemaet som er vedlagt etter oppgaveteksten og oppgave 15 som besvares på vanlige ark. Oppgave 1 - 14 har til sammen vekt på 40%, mens oppgave 15 har vekt på 60%.

Generelt for oppgave 1- 14:

Hver oppgave består av et tema/spørsmål i venstre kolonne og en del utsagn hver angitt med en stor bokstav. Oppgavene besvares ved å merke tydelige kryss (X) i rett kolonne for riktig svaralternativ (dvs. at et utsagn er sant) i skjemaet i vedlegget. Det er alltid *minst* en riktig avmerking for hver oppgave, men det er ofte *flere* riktige avmerkninger. *For å få best karakter skal man sette flere kryss i en oppgave hvis det er flere riktige svar.* Det gis 2 poeng for hver avkrysning der det skal være avkrysning. Det gis -1 poeng for hver avkrysning der det ikke skal være avkrysning. Mangel på kryss der det skal være kryss gir også -1 poeng. Du kan benytte høyre kolonne i oppgaveteksten til kladd. Skjema påført ditt kandidatnummer i vedlegget er din besvarelse.

Oppgave 1

Lagring av konfigurasjon i FPGA med SRAM teknologi	A	Krever liten plass	
	B	Krever innlesning av konfigurasjon ved oppstart	
	C	Kan programmeres et uendelig antall ganger	
	D	Er en ekstra pålitelig teknologi	
	E	Anvendes ofte i FPGAer	

Oppgave 2

Lagring av konfigurasjon i FPGA med Anti-fuse teknologi	A	Krever høy programmeringsspenning	
	B	Kan slettes med UV-lys	
	C	Krever egen programmeringsenhet	
	D	Krever liten plass	
	E	Gjør det kun mulig å programmere FPGA en gang	

Oppgave 3

Tidsforsinkelse i moderne FPGAer	A	Forbindelseslinjer har større tidsforsinkelse enn LUTer	
	B	Forbindelseslinjer har omtrent lik tidsforsinkelse som LUTer	
	C	Forbindelseslinjer har mindre tidsforsinkelse enn LUTer	
	D	Både forbindelseslinjer og LUTer har ubetydelig tidsforsinkelse	

Oppgave 4

Simulering	A	Simulering er viktig for å finne feil tidlig	
	B	Simulering gjøres enklest etter at FPGAen er programmert	
	C	Simulering er en type verifisering	
	D	Simulering med tidsforsinkelser er raskere enn uten	

Oppgave 5

Testbenker	A	Testbenker lager input-stimuli til krets som skal simuleres	
	B	Testbenker kan benytte hele VHDL-språket	
	C	Testbenker syntetiseres ofte	
	D	Testbenker kan sjekke utganger på krets som skal simuleres	

Oppgave 6

Syntese	A	Synteseprosessen lager en nettlister på portnivå	
	B	Resultat fra synteseprosessen er teknologiavhengig	
	C	Synteseverktøyet benyttes til å simulere kretsen man utvikler	

Oppgave 7

Myke og harde kjerner	A	FPGA kan inneholde myke kjerner	
	B	Harde kjerner kan fjernes fra FPGAen hvis de ikke benyttes	
	C	En hard kjerne tar mindre fysisk plass enn en tilsvarende myk kjerne	

Oppgave 8

Prosessorkjerne	A	Er en prosessor som kan inngå som en del av en FPGA	
	B	Prosessorer i Xilinx FPGA er av merke Intel	
	C	Er en prosessor som kan utføre/eksekvere et program	
	D	MicroBlaze er en hard prosessorkjerne	

Oppgave 9

Block RAM (BRAM)	A	Dette er blokker av RAM i FPGA som kan lagre program	
	B	BRAM krever kortere tid for lesing og skriving enn ekstern RAM	
	C	BRAM som ikke brukes kan fjernes fra FPGAen	
	D	Dette er blokker av RAM som kan lagre data/variable	

Oppgave 10

Hvorfor er det gunstig å implementere komplette system med logikk, minne og prosessor på en krets?	A	Kompakt løsning siden antall kretser blir mindre	
	B	Det er ofte umulig å få tak i løse komponenter	
	C	Implementering på en FPGA gir rom for fleksibel tilpasning av enhetene	
	D	Mindre tidsforsinkelse mellom enhetene	
	E	Mindre effektforbruk	

Oppgave 11

Embedded Development Kit (EDK)	A	Gjør det mulig å designe med prosessor på FPGA	
	B	Det er lettere å bruke ISE og en uavhengig C-kompilator for design med prosessor	
	C	On-chip Peripheral Bus (OPB) kan inngå i design	
	D	EDK håndterer ikke bruk av BRAM	
	E	EDK håndterer bruk av virtuelle komponenter/IP'er	

Oppgave 12

Ulemper ved lavnivådesignspråk som VHDL i forhold til bruk av høynivåspråk for maskinvaredesign.	A	Vanskelig å definere detaljer i koden	
	B	Mer regnekrevende å simulere	
	C	Språk er mindre egnet til design av både maskinvare og programvare (HW/SW co-design)	
	D	Tidkrevende å designe maskinvare med	

Oppgave 13

Hvorfor kan et C/C++ språk som er minimalt utvidet være gunstig for maskinvaredesign?	A	Koden kan implementeres på høyt abstraksjonsnivå	
	B	Simulering blir grundig, selv om den tar lang tid	
	C	Flere forskjellige implementeringer kan effektivt evalueres	
	D	Kode er uavhengig av målplattform	

Oppgave 14

Design med ASIC og FPGA	A	En trenger å ta mindre hensyn til måten å skrive kode på ved FPGA design	
	B	Det er begrenset hvor mange adskilte klokkeperioder (klokkeperioder) en kan ha i en FPGA i forhold til i en ASIC	
	C	FPGA er ikke egnet til asynkron logikk	
	D	En kan flytte design både fra FPGA til ASIC og motsatt	

Oppgave 15

I denne oppgaven skal det konstrueres en tilstandsmaskin som styrer en kaffeautomat. En kopp koster kr. 10,- og det serveres kun svart kaffe. Automaten tar kun 5 og 10 kronersmynter. Automaten inneholder en sensor som finner ut at *en* mynt er puttet på (Coin) og hvilke myntsort dette er. Alle signalene fra sensoren er aktivt høye i en klokkeperiode. I klokkeperioden som følger like etter at Coin har vært aktiv, indikerer signalene Five og Ten hvilken myntsort som er lagt på. Puttes det på for mye penger eller feil myntsort, gis alle pålagte penger i retur ved at signalet CoinBack går aktivt i en klokkeperiode. Når korrekt sum er lagt på, serveres kaffen ved at signalet ServeCoffee går aktivt i en klokkeperiode. Spesifiser eventuelt egne forutsetninger du gjør utover oppgaveteksten.

I tilstandsmaskinen skal du benytte følgende entitet:

<pre>Entity CoffeeMachine is Port (CLK : in std_logic; RESET : in std_logic; Coin : in std_logic; Five : in std_logic; Ten : in Std_logic; CoinBack : out std_logic; ServeCoffee : out std_logic); end CoffeeMachine;</pre>	<pre>--Klokke --Asynkron reset --Mynt er puttet på --Fem kroner --Ti kroner --Gir tilbake alle penger --Serverer kaffe</pre>
--	--

a) Vekt 20%

Lag et ASM flytdiagram som beskriver tilstandsmaskinen.

b) Vekt 25%

Implementer tilstandsmaskinen fra a) ved bruk av VHDL.

c) Vekt 10%

Hvordan vil du i hovedtrekk gå fram for å simulere tilstandsmaskinen i b). Det er ikke noe krav om å skrive VHDL-kode.

c) Vekt 5%

Er implementasjonen din i b) en Mealy eller Moore maskin? Begrunn svaret.

INF3430/INF4430 Oppgavesvar for kandidat nr: _____

Oppgave	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i:	INF3430/INF4430 Digital systemkonstruksjon
Eksamensdag:	6. desember 2006
Tid for eksamen:	9 - 12
Oppgavesettet er på 7 sider	
Vedlegg:	1
Tillatte hjelpemidler:	Ingen

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgaveteksten består av oppgave 1 – 14 (flervalgsoppgaver) som skal besvares på skjemaet som er vedlagt etter oppgaveteksten og oppgave 15 som besvares på vanlige ark. Oppgave 1 - 14 har til sammen vekt på 40%, mens oppgave 15 har vekt på 60%.

Generelt for oppgave 1- 14:

Hver oppgave består av et tema i venstre kolonne og en del utsagn hver angitt med en stor bokstav. Oppgavene besvares ved å merke tydelige kryss (X) i rett kolonne for riktig svaralternativ (dvs. at et utsagn er sant) i skjemaet i vedlegget. Det er alltid *minst en* riktig avmerking for hver oppgave, men det er ofte *flere* riktige avmerkninger. *For å få best karakter skal man sette flere kryss i en oppgave hvis det er flere riktige utsagn.* Det gis 2 poeng for hver avkrysning der det skal være avkrysning. Det gis -1 poeng for hver avkrysning der det ikke skal være avkrysning. Mangel på kryss der det skal være kryss gir også -1 poeng. Du kan benytte høyre kolonne i oppgaveteksten til kladd. Skjema påført ditt kandidatnummer i vedlegget er din besvarelse.

Oppgave 1

Kretsteknologier	A	FPGA har normalt mindre logikk enn en CPLD	
	B	FPGA er mer praktisk å programmere enn (S)PLD	
	C	Celler i CPLD har mye til felles med PAL	
	D	CPLD har eksistert lenger enn SPLD	

Oppgave 2

Lagringsteknologi	A	Antifuse-teknologien baserer seg på å opprette forbindelser når en krets programmeres	
	B	EPROM er basert på å lagre ladning på en <i>floating gate</i> i en transistor	
	C	SRAM er velegnet til permanent lagring	
	D	Flash teknologien er en videreutvikling av (E)EPROM	
	E	Reprogrammeringstiden for SRAM er lenger enn for Flash/EPROM	

Oppgave 3

Programmerings-teknologier for programmerbar logikk	A	En krets basert på Flash krever ekstern rekonfigureringsfil ved oppstart	
	B	Antifuse bruker lite effekt (i et system i drift)	
	C	FPGA med antifuse-teknologi egner seg godt til prototyping	
	D	En krets basert på Flash er umiddelbart aktiv etter strømtilkobling	
	E	SRAM-teknologi er vel så motstandsdyktig mot stråling som antifuse	

Oppgave 4

Størrelse på FPGA logikkblokker	A	En finkornet (fine grained) FPGA-blokk kan kun realisere enkle funksjoner	
	B	Fordelen med finkornede blokker er at rutingressursene som kreves blir begrenset	
	C	Brukeren konfigurerer en gitt FPGA til å enten være grovkornet eller finkornet	
	D	Utfordringene med grovkornede (coarse grained) blokker er å utnytte dem fullt ut	

Oppgave 5

Klokkestyring	A	Klokkesignal brukes normalt <i>ikke</i> i et synkront design med flip-floper	
	B	Klokketre skal begrense at klokkeflanker ankommer til forskjellig tid rundt i en krets	
	C	"Clock managers" kan generere klokker med forskjellig frekvens	
	D	En ulempe med "Clock managers" er at problemet med jitter øker	

Oppgave 6

En 3-input Xilinx LUT (look-up table) med innhold FE (hex) realiserer en	A	AND funksjon	
	B	OR funksjon	
	C	NAND funksjon	
	D	NOR funksjon	

Oppgave 7

(A)synkront design	A	I et synkront design klokkes normalt alle flip-floper med samme klokkesignal	
	B	Problemet med asynkron logikk er at spesifikasjon av timing blir vanskelig og uforutsigbar	
	C	Innføring av ekstra flip-floper for synkronisering bør unngås i design	
	D	Det er ingen ulemper med å kombinere synkron og asynkron styring (set/reset) av en flip-flop med hensyn på forbruk av ressurser i en FPGA	

Oppgave 8

Verifikasjon	A	Hendelsebasert (event driven) simulering er normalt uten timinginformasjon	
	B	I statisk timinganalyse modelleres normalt alle porter med lik tidsforsinkelse	
	C	Formell verifikasjon kan finne andre feil enn de som finnes ved simulering	
	D	Design beskrevet i høynivåspråk gir raskere simulering enn for tilsvarende beskrivelse i lavnivåspråk	

Oppgave 9

Syntese	A	Mengden logikk og forbindelseslinjer mellom flip-floper i et design påvirker hva som blir maksimal klokkefrekvens	
	B	Endring av hvilke flip-floper som benyttes i en FPGA kan påvirke maksimal klokkehastighet til et design	
	C	Den viktigste grunnen til å justere på plassering av et design i en FPGA er å minske størrelsen på designet	

Oppgave 10

Myke og harde prosessorkjerner	A	Samme type prosessor finnes både som myk og hard kjerne til Xilinx FPGA-er	
	B	En myk kjerne er raskere (høyere klokkefrekvens) enn en hard kjerne	
	C	En myk kjerne er ikke så plasseffektiv som en hard kjerne	
	D	EDK kan benyttes til design med prosessorkjerner	
	E	MicroBlaze er eksempel på en hard kjerne	

Oppgave 11

Virtuelle komponenter/ Intellectual Properties	A	Intellectual Properties (IP) er betegnelsen på ferdigutviklede blokker	
	B	IP-er er tilgjengelig både fra FPGA produsenter og andre leverandører	
	C	On-chip Peripheral Bus (OPB) er anvendelig for tilkobling av IP-er i Xilinx FPGA-er	
	D	En IP basert på kildekode gir normalt ikke så effektiv implementering som en forhåndsrutet IP	

Oppgave 12

Designspråk	A	VHDL anses for å være et lavnivå designspråk	
	B	Ordinære C/C++ språk egner seg godt til å uttrykke parallelle realiseringer i maskinvare	
	C	SystemC er basert på C/C++	
	D	SystemVerilog er basert på VHDL	

Oppgave 13


SystemC	A	Språket muliggjør design på forskjellig abstraksjonsnivå	
	B	Språket er lite egnet til verifisering	
	C	Syntese basert på SystemC kan gjøres direkte eller ved først å konvertere til VHDL	
	D	Språket egner seg godt til HW/SW codesign	

Oppgave 14

Høyhastighets serielinker	A	En av ulempene med seriekommunikasjon er at brukerprogrammet må sende/motta ett og ett bit	
	B	Et differensielt ledningspar er mindre følsomt for støy fra eksterne kilder enn en enkeltleder	
	C	Grunnen til at en overført firkantpuls ved høy datarate kan bli lik et sinussignal er at lavfrekvent frekvensinnhold er blitt filtrert bort	
	D	Et innkommende signal samples i senter av hvert bit	

Oppgave 15

 Vi skal i denne oppgaven designe et system som skal kontrollere utskriften av billetter for Oslo Sporveier. Blokkskjema for systemet med betjeningspanel ser ut som følger:



Brukeren velger BARN/HONNØR *eller* VOKSEN, og 1 SONE *eller* 2 SONER (rekkefølgen er vilkårlig). Entiteten til PUSH_BUTTONS er som følger:

```
entity PUSH_BUTTONS is
port
(
  CLK           : in std_logic; -- Klokke
  RESET        : in std_logic; -- Asynkron reset
  CHILD_PB     : in std_logic; -- Velger barnebillett
  ADULT_PB     : in std_logic; -- Velger voksenbillett
  1_ZONE_PB    : in std_logic; -- Velger sone 1
  2_ZONE_PB    : in std_logic; -- Velger sone 2
  RST_CHOICE   : in std_logic; -- Reset fra tilstandsmaskin
  CHILD        : out std_logic; -- Barnebillett
  ADULT        : out std_logic; -- Voksenbillett
  ZONE         : out std_logic_vector(1 downto 0); -- Antall soner
);
end entity PUSH_BUTTONS;
```

Valg av sone skal enkodes i vektoren ZONE. ZONE skal lagres som en vektor i flip-floper og er tilkoblet de to sonetrykknappene "1 SONE" og "2 SONER" etter sannhetstabell 1 nedenfor. Signalet RESET er koblet til trykknappen "AVBRYT" som er en angreknapp for brukeren. RESET skal kobles til *asynkron* reset på flip-floperne. Videre er RST_CHOICE en *synkron* reset som genereres av tilstandsmaskinen. I oppgaven er alle enkeltsignaler aktivt høye.

Sannhetstabell 1.

CLK	RESET	RST_CHOICE	1_ZONE_PB (1 SONE)	2_ZONE_PB (2 SONER)	ZONE
- ¹	1	-	-	-	00
↑	0	1	-	-	00
↑	0	0	1	0	01
↑	0	0	0	1	10
↑	0	0	1	1	00

¹ "-" er don't care

Signalene CHILD og ADULT kan antas allerede lagret i flip-floper og disse er avledet fra trykknappene ”BARN/HONNØR” og ”VOKSEN” på billettautomaten på en slik måte at de ikke kan være aktive samtidig. Spesifiser eventuelt egne forutsetninger du gjør utover oppgaveteksten.

a) Vekt 10%

Implementer sannhetstabell 1 ved å benytte en prosess i VHDL.

Tilstandsmaskinen TICKET_MASTER skal ha følgende entitet:

```
entity TICKET_MASTER is
port
(
  CLK           : in std_logic; -- Klokke
  RESET        : in std_logic; -- Asynkron reset
  CHILD        : in std_logic; -- Velger barnebillett
  ADULT        : in std_logic; -- Velger voksenbillett
  ZONE         : in std_logic_vector(1 downto 0); -- Antall soner
  PAID         : in std_logic; -- Betaling i orden, start utskrift
  PRINT_TICKET : out std_logic_vector(2 downto 0); -- Printkommando
  RST_CHOICE   : out std_logic; -- Nullstiller alle valg etter at
                                     -- utskrift er startet
);
end entity TICKET_MASTER;
```


Man er nødt til å velge ”BARN/VOKSEN” og antall soner *før* man betaler. Etter at gyldig betaling er mottatt går signalet PAID aktivt i *en* klokkeperiode. (Automaten veksler, men dette er styrt av en annen tilstandsmaskin (Betalingseenhet). Samme tilstandsmaskin gir også pengene i retur dersom valg ikke er foretatt på automaten før penger puttes på.)

PRINT_TICKET signalet er en 3-bits vektor kodet etter sannhetstabell 2 nedenfor. PRINT_TICKET skal være aktiv (ulik ”000”) *en* klokkeperiode og følger *etter* at PAID har vært aktiv. PRINT_TICKET brukes som et startsignal for billettutskrift. Signalet RST_CHOICE er aktivt (”1”) i klokkeperioden *etter* PRINT_TICKET signalet har vært aktiv og brukes for å nullstille CHILD, ADULT og ZONE (som er lagret i flip-floper).

Sannhetstabell 2.

Inputs			Outputs
ADULT	CHILD	ZONE	PRINT_TICKET
0	0	0	000
0	1	01	001
0	1	10	010
1	0	01	101
1	0	10	110

Timingdiagrammet nedenfor illustrerer virkemåten til tilstandsmaskinen (basert på spesifikasjonen over):

 

Figur 1. Eksempel på timingdiagram over tilstandsmaskinen

b) Vekt 20%

Tegn et ASM diagram for å beskrive tilstandsmaskinen TICKET_MASTER.

c) Vekt 20%

Implementer tilstandsmaskinen du beskrev i b) ved bruk av VHDL.

d) Vekt 10%

Skisser blokkskjema (struktur) for hvordan tilstandsmaskinen bør testes.

INF3430/INF4430 Oppgavesvar for kandidat nr: _____

Oppgave	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i:	INF3430/INF4430 Digital systemkonstruksjon
Eksamensdag:	6. desember 2007
Tid for eksamen:	9 - 12
Oppgavesettet er på 8 sider	
Vedlegg:	1
Tillatte hjelpemidler:	Ingen

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgaveteksten består av oppgave 1 – 14 (flervalgsoppgaver) som skal besvares på skjemaet som er vedlagt etter oppgaveteksten og oppgave 15 som besvares på vanlige ark. Oppgave 1 - 14 har til sammen vekt på 40%, mens oppgave 15 har vekt på 60%.

Generelt for oppgave 1- 14:

Hver oppgave består av et tema i venstre kolonne og en del utsagn hver angitt med en stor bokstav. Oppgavene besvares ved å merke tydelige kryss (X) i rett kolonne for riktig svaralternativ (dvs. at et utsagn er sant) i skjemaet i vedlegget. Det er alltid *minst en* riktig avmerking for hver oppgave, men det er ofte *flere* riktige avmerkninger. *For å få best karakter skal man sette flere kryss i en oppgave hvis det er flere riktige utsagn.* Det gis 1 poeng for hver avkrysning der det skal være avkrysning. Det gis -1 poeng for hver avkrysning der det ikke skal være avkrysning. Mangel på kryss der det skal være kryss gir også -1 poeng. Du kan benytte høyre kolonne i oppgaveteksten til kladd. Skjema påført ditt kandidatnummer i vedlegget er din besvarelse.

Oppgave 1

Kretsteknologier	A	En logikkblokk i en FPGA består normalt av en Look-Up Table (LUT) etterfulgt av en vippe (flip-flop)	
	B	En PLA består av OR-porter etterfulgt av AND-porter	
	C	I en PAL er tilkoblingene til AND-portene ikke programmerbare	
	D	I en "full custom" ASIC har designeren full kontroll over hvert maskelag i kretsen	

Oppgave 2

Lagringsteknologi	A	I en CPLD lagres normalt konfigurasjonen i SRAM	
	B	En FPGA basert på antifuse-teknologi er ikke reprogrammerbar	
	C	En FPGA basert på antifuse-teknologi kan ikke slettes med UV-lys	
	D	En EPROM kan slette sitt innhold med en høy spenning	
	E	En SRAM kan kun programmeres et begrenset antall ganger	

Oppgave 3

Konfigurasjon av FPGA	A	En FPGA i master-modus styrer selv nedlastning av konfigurasjonen ved oppstart	
	B	”Daisy-chaining” gjør at flere FPGA-er kan ha et felles konfigurasjonsminne	
	C	En FPGA må alltid konfigureres parallelt hvis den er i slave-modus	
	D	JTAG-porten er egentlig tiltenkt testing men kan også brukes til konfigurasjon	

Oppgave 4

Optimalisert FPGA design	A	Selv om antall input til en funksjon er konstant, øker forbruket av logikk med kompleksiteten til funksjonen	
	B	Antall nivåer med logikk i en FPGA <i>mellom</i> klokkede vipper har betydning for maksimal klokkefrekvensen	
	C	Klokketre i en FPGA bør unngås hvis en skal lage et effektivt synkront design	
	D	Dedikert mentelogikk kobler sammen logikk for hurtig menteforplantning	
	E	Bruk av dedikert mentelogikk gjør at det blir mindre tilgjengelig logikk i FPGA-en og bruken bør derfor begrenses	

Oppgave 5

En 3-input Xilinx LUT (look-up table) med innhold 7F (hex) realiserer en	A	AND funksjon	
	B	OR funksjon	
	C	NAND funksjon	
	D	NOR funksjon	

Oppgave 6

Prosessorkjerner	A	En hard kjerne er implementert fysisk i FPGA-en ved produksjon av kretsen	
	B	Kombinasjon av prosessor og logikk på en FPGA gir liten fleksibilitet i bestemmelsen av hva som blir programvare og hva som blir maskinvare	
	C	Separat buss mellom prosessor og minne gir lite gevinst og bør unngås	
	D	Integrering av et helt system på en krets gir en mer kompakt løsning som også prismessig kan være gunstig	

Oppgave 7

Virtuelle komponenter/ Intellectual Property	A	En IP gitt som ikke-kryptert kildekode er normalt mer effektiv enn en IP gitt som forhåndsrutet IP	
	B	Intellectual Property er betegnelsen på ferdigutviklede blokker	
	C	MicroBlaze er eksempel på en IP	
	D	Det er enkelt å gjenbruke en IP fra en FPGA-produsent på kretser fra andre produsenter	

Oppgave 8

Sykelbasert simulering	A	Dette er et alternativ til hendelsesbasert simulering	
	B	En dropper å simulere hver hendelse i en krets men benytter boolske uttrykk på inngangene til registre	
	C	Metoden kan kombineres med hendelsesdrevet simulering for simulering av en krets	
	D	En ulempe, sammenlignet med alternative måter å simulere på, er at tiden for simulering øker betydelig	

Oppgave 9

Syntese	A	Syntese gjøres normalt etter "place-and-route"	
	B	Syntese med informasjon om faktiske tidsforsinkelser i FPGA-en kan gi høyere maksimal klokkefrekvens	
	C	Plassering av registre (vipper) i forhold til logikk har normalt ingen betydning for ytelsen	
	D	Resyntese for optimalisering av kritisk signalvei kan være gunstig	

Oppgave 10

SystemC	A	Språket er definert av en spesifikk verktøyleverandør som selger designverktøy	
	B	Språket er basert på C/C++	
	C	Språket er bedre egnet til verifikasjon enn syntese	
	D	Språket kan spesifisere kode på flere abstraksjonsnivåer enn VHDL	
	E	SystemC brukes i dag like ofte som VHDL for FPGA design	

Oppgave 11

Kodestil for FPGA og ASIC	A	Samlebåndsprossessering (pipelining) kan være med på å øke maksimal klokkefrekvens i et design	
	B	Samlebåndsprossessering (pipelining) vil ofte medføre at en bruker færre vipper i et design	
	C	Tilbakekoblingsløyper der vipper inngår må ikke brukes i en FPGA	
	D	Asynkront design er mulig i en ASIC, men anbefales ikke i en FPGA	

Oppgave 12

Valg mellom ASIC og FPGA	A	FPGA er bedre enn ASIC ved komplekse design	
	B	Det er bedre plass i en ASIC enn i en FPGA når kretsene har omtrent samme fysiske størrelse	
	C	Prototyping av ASIC på FPGA bør unngås på grunn av forskjell i kodestil	
	D	ASIC har lang utviklingstid men de første kretsene er billige å produsere	

Oppgave 13

Høyhastighets serielinker	A	Grunnen til at en overført firkantpuls ved høy datarate kan bli lik et sinussignal er at høyfrekvent frekvensinnhold har blitt kraftig dempet	
	B	Konfigurasjon av parametere i transceiver muliggjør design med forskjellige kommunikasjonsstandarder	
	C	Pre-emphasis motvirker demping i overført signal	
	D	”Comma”-tegn brukes for å dele opp lange bitstrenger	


Oppgave 14

Rekonfigurering av aktiv FPGA	A	Virtuell maskinvare er en betegnelse som brukes om denne teknikken	
	B	Teknikken muliggjør å kunne utføre en større oppgave enn det kretsen tilsynelatende har logikk til	
	C	Effektforbruket kan ofte øke ved denne metoden	
	D	Lang rekonfigureringstid er en av hovedutfordringene	
	E	Det vil være ønskelig med denne metoden å rekonfigurere hele kretsen og ikke kun en begrenset del av den	

Oppgave 15

Vi skal i denne oppgaven konstruere deler av et grensesnitt som skal styre eksternt minne og/eller input/output kretser som er koblet til en FPGA. Vi vil referere til dette som I/O-grensesnittet. I/O-grensesnittet skal være del av en mikrokontroller i FPGAen.

Figur 1 viser en oversikt over I/O-grensesnittet. De gråskraverte boksene i figuren viser de delene av I/O-grensesnittet vi skal konsentrere oss om i de påfølgende oppgavene.

 

Figur 1. I/O-grensesnittet

Tabell 1. Signaler i I/O-grensesnittet


Signalnavn	Beskrivelse	Retning
Klokke og reset er ikke vist i figur 1		
CLK	50MHz systemklokke	Input til alle registre
RESET	Asynkron reset. Aktivt høyt	Input til alle registre
Eksterne signaler:		
A15-0	Adresse signaler	Output
D7-0	Data signaler	Input/Output/Tri-state
nCS _i , i=0,1,2,3	Chip select signaler. Benyttes for å adressere eksternt minne eller I/O. Aktivt lave	Output fra adressedekoder
nWR	Write strobe. Aktivt lavt	Output fra tilstandsmaskin
nRD	Read strobe. Aktivt lavt.	Output fra tilstandsmaskin
READY	Viser om en I/O krets har data klare eller er klar til å ta i mot data. Aktivt høyt. Benyttes for å forlenge en les eller skriv I/O operasjon ved å sette inn ventetilstander (Wait states).	Input til tilstandsmaskin.
Interne signaler:		
READ	Starter en leseoperasjon fra I/O grensesnittet. Aktivt høyt	Input til tilstandsmaskin
WRITE	Starter en skriveoperasjon til I/O grensesnittet. Aktivt høyt	Input til tilstandsmaskin
AI17-0	Interne adressesignaler.	Input til adresseregisteret og adressedekoderen
DO7-0	Data output signaler	Input til data output registeret
DI7-0	Data input signaler	Output fra data input registeret
CS_EN	Enabler nCS _i , i=0,1,2,3	Output fra tilstandsmaskinen
LOAD_A_REG	Lagrer adressene AI i adresseregistret. Aktivt høyt	Output fra tilstandsmaskinen
LOAD_DO_REG	Lagrer output data i data out registeret. Aktivt høyt	Output fra tilstandsmaskinen
DO_EN	Styrer output tri-state buffer	Output fra tilstandsmaskinen
LOAD_DI_REG	Lagrer input data i data input register. Aktivt høyt.	Output fra tilstandsmaskinen

Adressedekoderen "Address decoder" skal virke i henhold til sannhetstabellen under.

Sannhetstabell 1. Adressedekoderen

Inputs		Outputs			
CS_EN	A17-16	nCS0	nCS1	nCS2	nCS3
0	X	1	1	1	1
1	00	0	1	1	1
1	01	1	0	1	1
1	10	1	1	0	1
1	11	1	1	1	0

En les eller skriv I/O-operasjon er bygd opp av flere tilstander og starter med at READ- eller WRITE-signalet går aktivt. READ og WRITE kommer fra en tilstandsmaskin som eksekverer programmer og er ikke aktive samtidig. Etter at READ/WRITE har vært aktiv skal de interne adressesignalene, A17-0, lagres i adresseregisteret styrt av signalet LOAD_A_REG. A15-0 føres ut på pinner, mens A17-16 sammen med CS_EN er input til adressedekoderen som gir output i henhold til sannhetstabell 1. Resten av les eller skriv operasjonen skal følge timingdiagram 1 under. Legg merke til at en les eller skriv operasjon forlenges dersom READY-signalet er lavt når nRD eller nWR er aktivt. Benytt signalnavn som angitt over når du løser de etterfølgende oppgavene.

 

Timingdiagram 1

15a). Vekt 10%

Implementer sannhetstabell 1 ved å benytte en process i VHDL. Du trenger ikke å ta med entiteten.

Vi skal nå designe en tilstandsmaskin "IO-controller" for å lage kontrollsignalene til I/O grensesnittet. Vi skal begrense oss til kontrollsignalene: LOAD_A_REG, CS_EN, nRD og nWR i I/O-grensesnittet.

15b). Vekt 20%

Tegn et ASM flytdiagram som beskriver tilstandsmaskinen gitt av tekst og timingdiagram over.

15c). Vekt 20%

Implementer tilstandsmaskinen beskrevet i ASM flytdiagrammet i 15b) i VHDL. Du trenger ikke å ta med entiteten.

15d). Vekt 10%

Skissør en testbenk for å verifisere tilstandsmaskinen (du skal ikke lage en komplett testbenk).

INF3430/INF4430 Oppgavesvar for kandidat nr: _____


Oppgave	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

INF3430/INF4430 Eksamensfasit H2005, Oppgave 1-14

Oppgave	A	B	C	D	E
1		X	X		X
2	X		X	X	X
3	X				
4	X		X		
5	X	X		X	
6	X				
7	X		X		
8	X		X		
9	X	X		X	
10	X		X	X	X
11	X		X		X
12		X	X	X	
13	X		X	X	
14		X	X	X	

Oppgave 15a).

ASM-flytskjema for kaffemaskinen:

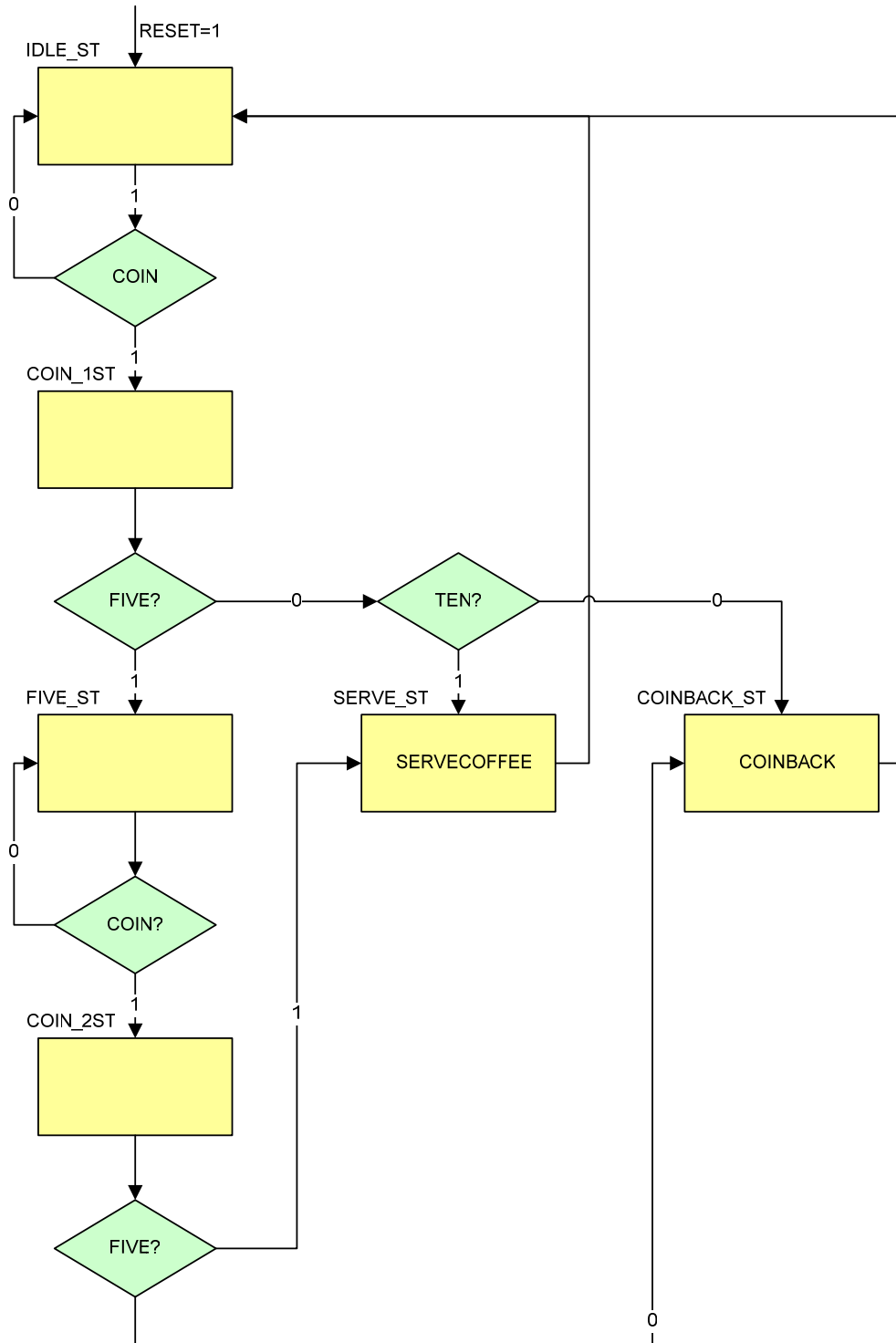


```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.std_logic_unsigned.all;
4
5  Entity COFFEEMACHINE is
6      Port
7      (
8          CLK          : in std_logic;    --Klokke
9          RESET        : in std_logic;    --Asynkron reset
10         COIN          : in std_logic;    --Mynt er puttet på
11         FIVE          : in std_logic;    --Fem kroner
12         TEN           : in Std_logic;    --Ti kroner
13         COINBACK      : out std_logic;   --Gir tilbake alle penger
14         SERVECOFFEE   : out std_logic   --Serverer kaffe
15     );
16 end Entity COFFEEMACHINE;
17
18
19 architecture RTL_COFFEEMACHINE of Crchitecture RTL_COFFEEMACHINE of COF
FEEMACHINE is
20
21     --Definere tilstander ved å benytte enumerert datatype
22     type COFFEEMACHINE_STATES is ( IDLE_ST, COIN_1ST, FIVE_ST, COIN_2ST, SERVE_S
T, COINBACK_ST);
23     signal CURRENT_ST, NEXT_ST : COFFEEMACHINE_STATES;
24
25     begin
26
27     --Tilstandsregister
28     STATE_REG:
29     process(RESET, CLK)
30     begin
31         if RESET = '1' then
32             CURRENT_ST <= IDLE_ST;
33         elsif rising_edge(CLK) then
34             CURRENT_ST <= NEXT_ST;
35         end if;
36     end process;
37
38     --Nestetilstandslogikk og utgangssignaler i
39     --samme kombinatoriske process
40     STATE_COMB:
41     process(COIN, FIVE, TEN, CURRENT_ST)
42     begin
43         COINBACK      <= '0';
44         SERVECOFFEE   <= '0';
45         case CURRENT_ST is
46             when IDLE_ST =>
47                 if COIN = '1' then
48                     NEXT_ST <= COIN_1ST;
49                 else
50                     NEXT_ST <= IDLE_ST;
51                 end if;
52             when COIN_1ST =>
53                 if FIVE = '1' then
54                     NEXT_ST <= FIVE_ST;
55                 elsif TEN = '1' then
56                     NEXT_ST <= SERVE_ST;
57                 else
58                     NEXT_ST <= COINBACK_ST;
59                 end if;

```

```
60     when FIVE_ST =>
61         if COIN = '1' then
62             NEXT_ST <= COIN_2ST;
63         else
64             NEXT_ST <= FIVE_ST;
65         end if;
66     when COIN_2ST =>
67         if FIVE = '1' then
68             NEXT_ST <= SERVE_ST;
69         else
70             NEXT_ST <= COINBACK_ST;
71         end if;
72     when SERVE_ST =>
73         SERVECOFFEE <= '1';
74         NEXT_ST <= IDLE_ST;
75     when COINBACK_ST =>
76         COINBACK <= '1';
77         NEXT_ST <= IDLE_ST;
78     end case;
79 end process STATE_COMB;
80 end architecture RTL_COFFEEMACHINE;
81
```

Oppgave 15c).

For å simulere kretsen i oppgave 15b) må man påtrykke inngangene stimuli og sjekke utgangene.

I VHDL gjør man dette ved å lage en testbenk. I sin enkleste er den bygd opp på følgende måte

1. En (vanligvis) tom entitet for selve testbenken. Dvs. testbenken har vanligvis ikke noe interface mot verden utenfor men er "selfcontained".
2. Komponentdeklarasjon for UUT (Unit Under Test)
3. Deklarasjon av input stimuli signaler
4. Definisjon av klokke
5. Instantiering av UUT
6. Stimuli process der man lager en sekvens av input signaler
7. Sjekker output i "Waveform-viewer"

I mer avanserte testbenker kan man istedenfor stimuliprosessen påtrykke inputstimuli ved å benytte simuleringsmodeller av omkringliggende kretser og instantiere disse i testbenken. Selve testbenken kan bli vesentlig enklere på denne måten.

Et annet alternativ er å hente input stimuli fra fil.

En mer avansert måte å sjekke korrekt funksjon er å lage en fasit over forventede verdier på utgangene og sammenligne disse med utgangene av UUT. Fasiten kan man lagre i en egen fil eller inni testbenken.

På denne måten kan testbenken være selvtestende og man kan slippe å studere timingdiagrammer. Man kan bare rapportere om resultatet er OK eller ikke.

Eksemplet nedenfor er et eksempel på en testbenk av den enkleste varianten som inneholder punktene 1-6 over:

```


1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.std_logic_unsigned.all;
4
5  Entity T_COFFEEMACHINE is
6  end T_COFFEEMACHINE;
7
8  architecture TEST_COFFEEMACHINE of T_COFFEEMACHINE is
9
10 Component COFFEEMACHINE is
11   Port
12   (
13     CLK          : in std_logic;    --Klokke
14     RESET        : in std_logic;    --Asynkron reset
15     COIN         : in std_logic;    --Mynt er puttet på
16     FIVE         : in std_logic;    --Fem kroner
17     TEN          : in Std_logic;    --Ti kroner
18     COINBACK     : out std_logic;   --Gir tilbake alle penger
19     SERVECOFFEE  : out std_logic;   --Serverer kaffe
20   );
21 end component COFFEEMACHINE;
22
23 --Inngangssignaler
24 signal CLK          : std_logic := '0';
25 signal RESET       : std_logic := '0';
26 signal COIN        : std_logic := '0';
27 signal FIVE        : std_logic := '0';
28 signal TEN         : std_logic := '0';
29
30 --Utgangssignaler
31 signal COINBACK    : std_logic;
32 signal SERVECOFFEE : std_logic;
33
34 constant CLK_Period : time := 20 ns; --50MHz klokke
35
36 begin
37
38 --Genererer klokke
39 KLOKKE:
40 CLK <= not CLK after CLK_Period/2;
41
42 --Instantierer Unit Under Test
43 UUT: COFFEEMACHINE
44 port map
45 (
46   CLK          => CLK,
47   RESET        => RESET,
48   COIN         => COIN,
49   FIVE         => FIVE,
50   TEN          => TEN,
51   COINBACK     => COINBACK,
52   SERVECOFFEE => SERVECOFFEE
53 );
54
55 --Genererer input stimuli
56 STIMULI:
57 process
58 begin
59   RESET <= '1','0' after 100 ns;
60   wait for 10*CLK_Period;
61   wait until rising_edge(CLK);

```

```

62     loop
63         --
64         COIN <= '1';
65         wait for CLK_Period;
66         COIN <= '0';
67         FIVE <= '1';
68         wait for CLK_Period;
69         FIVE <= '0';
70         wait for CLK_Period*5;
71         COIN <= '1';
72         wait for CLK_Period;
73         COIN <= '0';
74         FIVE <= '1';
75         wait for CLK_Period;
76         FIVE <= '0';
77         wait for CLK_Period*5;
78
79         --Ingen penger tilbake, kaffe serveres
80         COIN <= '1';
81         wait for CLK_Period;
82         COIN <= '0';
83         TEN <= '1';
84         wait for CLK_Period;
85         TEN <= '0';
86         wait for CLK_Period*5;
87         --Kaffe ventet
88
89         COIN <= '1';
90         wait for CLK_Period;
91         COIN <= '0';
92         FIVE <= '1';
93         wait for CLK_Period;
94         FIVE <= '0';
95         wait for CLK_Period*5;
96         COIN <= '1';
97         wait for CLK_Period;
98         COIN <= '0';
99         TEN <= '1';
100        wait for CLK_Period;
101        TEN <= '0';
102        wait for CLK_Period*5;
103        --Pengene tilbake, ingen kaffe
104
105        COIN <= '1';
106        wait for CLK_Period;
107        COIN <= '0';
108        wait for CLK_Period*5;
109        --Ingen gyldige penger, penger tilbake, ingen kaffe
110    end loop;
111 end process STIMULI;
112
113 end architecture TEST_COFFEEMACHINE;
114

```

 

Oppgave 15d)




Tilstandsmaskinen implementert i oppgave 15b) er et eksempel på en Moore-maskin. I en Moore-maskin avhenger utgangene bare av nåværende tilstand i motsetning til en Mealy-maskin der utgangene avhenger av både nåværende tilstand og inngangene.

INF3430/INF4430 Fasit eksamen 2006 Oppgave 1-14

Oppgave	A	B	C	D	E
1		O	O		
2	O	O		O	
3		O		O	
4	O			O	
5		O	O		
6		O			
7	O	O			
8		O	O	O	
9	O	O			
10			O	O	
11	O	O	O	O	
12	O		O		
13	O		O	O	
14		O		O	


```
1  --Oppgave 15a:
2  -----
3
4
5  ZONE_REG:
6  process(RESET,CLK)
7  begin
8      if RESET = '1' then
9          ZONE <= (others => '0');
10     elsif rising_edge(CLK) then
11         if RST_CHOICE = '1' then
12             ZONE <= (others => '0');
13         elsif 2_ZONE_PB = '0' and 1_ZONE_PB = '1' then
14             ZONE <= "01";
15         elsif 2_ZONE_PB = '1' and 1_ZONE_PB = '0' then
16             ZONE <= "10";
17         elsif 2_ZONE_PB = '1' and 1_ZONE_PB = '1' then
18             ZONE <= (others => '0');
19         end if;
20     end if;
21 end process;
22
```

Oppgave 15b).

  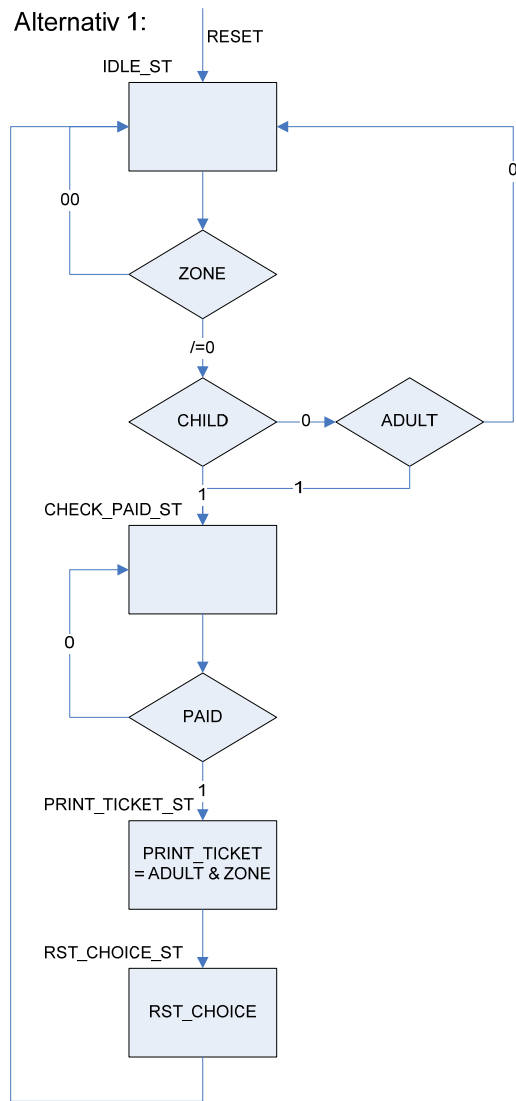

```

39  --Oppgave 15c:
40  -----
41
42  --Alternativ 1 og 2
43  -----
44  architecture RTL_TICKET_MASTER of TICKET_MASTER is
45
46  type TICKET_MASTER_STATE is ( IDLE_ST,CHECK_PAID_ST,PRINT_TICKET_ST,RST_CHOICE_ST
47  )
48  signal CURRENT_ST,NEXT_ST : TICKET_MASTER_STATE;
49
50  begin
51
52  --Next state and output logic
53  NEXT_STATE_COMB:
54  process (CHILD,ADULT,ZONE,PAID,CURRENT_ST)
55  begin
56      RST_CHOICE    <= '0';
57      PRINT_TICKET <= (others => '0');
58      NEXT_ST      <= IDLE_ST;
59
60      case CURRENT_ST is
61
62          when IDLE_ST =>
63              --Alt 1:
64              -----
65              --if ZONE /= "00" then
66              --  if (CHILD = '1' or ADULT = '1') then
67              --    NEXT_ST <= CHECK_PAID_ST; --vi kan benytte if uten else fordi
68              --  end if;                   --vi benytter defaultverdier i starten
69              --end if;                     --av prosessen
70
71              --Alt 2:
72              -----
73              if CHILD = '1' then
74                  if ZONE /= "00" then
75                      NEXT_ST <= CHECK_PAID_ST;
76                  end if;
77              elsif ADULT = '1' then
78                  if ZONE /= "00" then
79                      NEXT_ST <= CHECK_PAID_ST;
80                  end if;
81              end if;
82
83          when CHECK_PAID_ST =>
84              if PAID = '1' then
85                  NEXT_ST <= PRINT_TICKET_ST;
86              else
87                  NEXT_ST <= CHECK_PAID_ST;
88              end if;
89
90          when PRINT_TICKET_ST =>
91              NEXT_ST <= RST_CHOICE_ST;
92              PRINT_TICKET <= ADULT & ZONE;  --
93
94          when RST_CHOICE_ST =>
95              NEXT_ST <= IDLE_ST;
96              RST_CHOICE <= '1';
97
98      end case;
99
100 end process NEXT_STATE_COMB;
101
102 CURRENT_STATE_REG:
103 process (RESET,CLK)
104 begin
105     if RESET = '1' then
106         CURRENT_ST <= IDLE_ST;
107     elsif rising_edge (CLK) then
108         CURRENT_ST <= NEXT_ST;

```


```

109     end if;
110 end process CURRENT_STATE_REG;
111
112 end architecture RTL_TICKET_MASTER;
113
114
115 --Alternativ 3:
116 -----
117 architecture RTL_TICKET_MASTER of TICKET_MASTER is
118
119 type TICKET_MASTER_STATE is (IDLE_ST,PRINT_TICKET_ST,RST_CHOICE_ST)
120 signal CURRENT_ST,NEXT_ST : TICKET_MASTER_STATE;
121
122 begin
123
124 --Next state and output logic
125 NEXT_STATE_COMB:
126 process (PAID,CURRENT_ST)
127 begin
128
129     RST_CHOICE    <= '0';
130     PRINT_TICKET <= (others => '0');
131
132     case CURRENT_ST is
133
134         when IDLE_ST =>
135             if PAID = '1' then           --Antar at CHILD/ADULT og ZONE er aktivert
136                 NEXT_ST <= PRINT_TICKET_ST; --før PAID kan gå aktivt
137             else                         --Mefører at disse ikke er nødvendige på
138                 NEXT_ST <= IDLE_ST;      --sensitivitetslisten
139             end if;
140
141         when PRINT_TICKET_ST =>
142             NEXT_ST <= RST_CHOICE_ST;
143             PRINT_TICKET <= ADULT & ZONE; --Legg merke til enkel
144                                           --sammenheng i sannhetstabell 2
145
146         when RST_CHOICE_ST =>
147             NEXT_ST <= IDLE_ST;
148             RST_CHOICE <= '1';
149
150     end case;
151 end process NEXT_STATE_COMB;
152
153 CURRENT_STATE_REG:
154 process (RESET,CLK)
155 begin
156     if RESET = '1' then
157         CURRENT_ST <= IDLE_ST;
158     elsif rising_edge (CLK) then
159         CURRENT_ST <= NEXT_ST;
160     end if;
161 end process CURRENT_STATE_REG;
162
163 end architecture RTL_TICKET_MASTER;

```

Oppgave 15d).

 For å simulere kretsen i oppgave 15c) må man påtrykke inngangene stimuli og sjekke utgangene.



I VHDL gjør man dette ved å lage en testbenk. I sin enkleste er den bygd opp på følgende måte

1. En (vanligvis) tom entitet for selve testbenken. Dvs. testbenken har vanligvis ikke noe interface mot verden utenfor men er "selfcontained".
2. Komponentdeklarasjon for UUT (Unit Under Test)
3. Deklarsjon av input stimuli signaler
4. Definisjon av klokke
5. Instantiering av UUT
6. Stimuli process der man lager en sekvens av input signaler
7. Sjekker output i "Waveform-viewer"

I mer avanserte testbenker kan man istedenfor stimuliprosessen påtrykke inputstimuli ved å benytte simuleringsmodeller av omkringliggende kretser og instantiere disse i testbenken. Selve testbenken kan bli vesentlig enklere på denne måten.

Et annet alternativ er å hente input stimuli fra fil.

En mer avansert måte å sjekke korrekt funksjon er å lage en fasit over forventede verdier på utgangene og sammenligne disse med utgangene av UUT. Fasiten kan man lagre i en egen fil eller inni testbenken.

På denne måten kan testbenken være selvtestende og man kan slippe å studere timingdiagrammer. Man kan bare rapportere om resultatet er OK eller ikke.

INF3430/INF4430 Fasit eksamen Høst 2007 Oppgave 1 – 14

Oppgave	A	B	C	D	E
1	O		O	O	
2		O	O		
3	O	O		O	
4		O		O	
5			O		
6	O			O	
7		O	O		
8	O	O	O		
9		O		O	
10		O	O	O	
11	O			O	
12		O			
13	O	O	O		
14	O	O		O	


Oppgave 15.

a).


```
--Oppgave 15a).
-----
AIN <= A(17 downto 16);
--Alt.A
ADDRESS_DECODER:
process(CS_EN,AIN)
begin
    nCS <= "1111";
    if CS_EN = '1' then
        case AIN is
            when "00"    => nCS <= "1110";
            when "01"    => nCS <= "1101";
            when "10"    => nCS <= "1011";
            when others => nCS <= "0111";
        end case;
    end if;
end process;
end;

--Alt.B
ADDRESS_DECODER:
process(CS_EN,AIN)
begin
    nCS <= "1111";
    if CS_EN = '1' then
        if AIN = "00" then
            nCS(0) <= '0';
        elsif AIN = "01" then
            nCS(1) <= '0';
        elsif AIN = "10" then
            nCS(2) <= '0';
        elsif AIN = "11" then
            nCS(3) <= '0';
        end if;
    end if;
end process;
```

b).

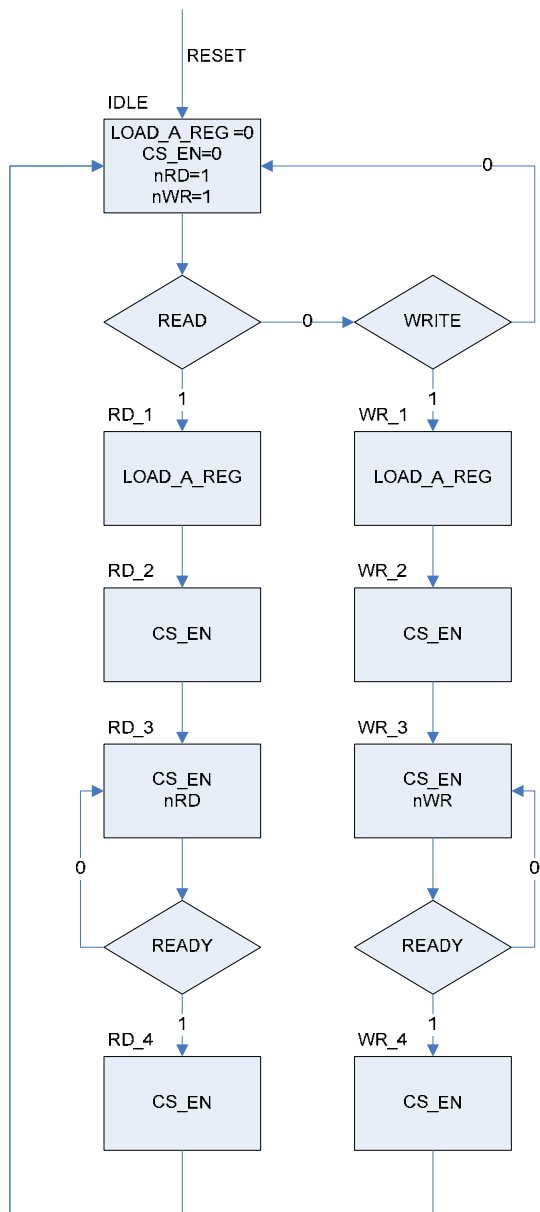

Alternativ A

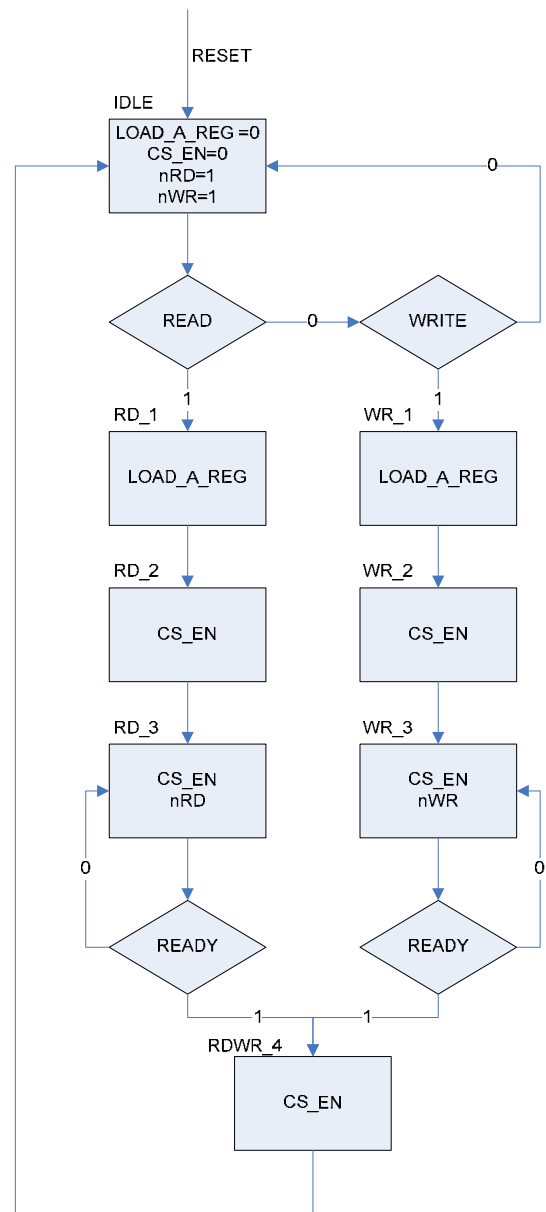

Alternativ B

c).

```
type IO_CONTROLLER_TYPE is (IDLE, RD_1,RD_2,RD_3,RD_4,
                             WR_1,WR_2,WR_3,WR_4);
--eller
--type IO_CONTROLLER_TYPE is (IDLE, RD_1,RD_2,RD_3,,
--                             WR_1,WR_2,WR_3,RDWR_4);
signal IO_CTRL_ST,IO_CTRL_NEXT_ST    : IO_CONTROLLER_TYPE;

--Assumes that all signals declared in the entity
begin

IO_CONTROLLER_COMB:
process(READ,WRITE,READY,IO_CTRL_ST)
begin
  nRD    <= '1';
  nWR    <= '1';
  CS_EN  <= '0';
  LOAD_A_REG <= '0';
  IO_CTRL_NEXT_ST <= IDLE;

  case IO_CTRL_ST is
    when IDLE =>
      if READ = '1' then
        IO_CTRL_NEXT_ST <= RD_1;
      end if;
      if WRITE = '1' then
        IO_CTRL_NEXT_ST <= WR_1;
      end if;
      --Read control
      when RD_1 =>
        LOAD_A_REG <= '1';
        IO_CTRL_NEXT_ST <= RD_2;
      when RD_2 =>
        CS_EN <= '1';
        IO_CTRL_NEXT_ST <= RD_3;
      when RD_3 =>
        CS_EN <= '1';
        nRD <= '0';
        if READY = '0' then
          IO_CTRL_NEXT_ST <= RD_3;
        --Alt A
      else
        IO_CTRL_NEXT_ST <= RD_4;
```

```

        --Alt B
        --IO:CTRL_NEXT_ST <= RDWR_4;
    end if;
--Alt A
when RD_4 =>
    CS_EN <= '1';
    IO_CTRL_NEXT_ST <= IDLE;
--Alt B
--when RDWR_4 =>
-- CS_EN <= '1';
-- IO_CTRL_NEXT_ST <= IDLE;
--Write control
when WR_1 =>
    LOAD_A_REG <= '1';
    IO_CTRL_NEXT_ST <= WR_2;
when WR_2 =>
    CS_EN <= '1';
    IO_CTRL_NEXT_ST <= WR_3;
when WR_3 =>
    CS_EN <= '1';
    nWR <= '0';
    if READY = '0' then
        IO_CTRL_NEXT_ST <= WR_3;
    else
        --Alt A
        IO_CTRL_NEXT_ST <= WR_4;
        --Alt B
        --IO_CTRL_NEXT_ST <= RDWR_4;
    end if;
when WR_4 =>
    CS_EN <= '1';
    IO_CTRL_NEXT_ST <= IDLE_ST;

when others => --Unnecessary when using default values
    IO_CTRL_NEXT_ST <= IDLE;
end case;
end process IO_CONTROLLER_COMB;

```


```

IO_CONTROLLER_STATE_REG:
--process (RESET,CLK)
begin
--  if RESET = '1' then
    IO_CTRL_ST <= IDLE;
--  elsif rising_edge(CLK) then
    IO_CTRL_ST <= IO_CTRL_NEXT_ST;
  end if;
end process IO_CONTROLLER_REG;

```

d).

 For å simulere kretsen i oppgave 15c) må man påtrykke inngangene stimuli og sjekke utgangene.



I VHDL gjør man dette ved å lage en testbenk. I sin enkleste er den bygd opp på følgende måte

1. En (vanligvis) tom entitet for selve testbenken. Dvs. testbenken har vanligvis ikke noe interface mot verden utenfor men er "selfcontained".
2. Komponentdeklarasjon for UUT (Unit Under Test)
3. Deklarsjon av input stimuli signaler
4. Definisjon av klokke
5. Instantiering av UUT
6. Stimuli process der man lager en sekvens av input signaler
7. Sjekker output i "Waveform-viewer"

I mer avanserte testbenker kan man istedenfor stimuliprosessen påtrykke inputstimuli ved å benytte simuleringmodeller av omkringliggende kretser og instantiere disse i testbenken. Selve testbenken kan bli vesentlig enklere på denne måten.

Et annet alternativ er å hente input stimuli fra fil.

En mer avansert måte å sjekke korrekt funksjon er å lage en fasit over forventede verdier på utgangene og sammenligne disse med utgangene av UUT. Fasiten kan man lagre i en egen fil eller inni testbenken.

På denne måten kan testbenken være selvtestende og man kan slippe å studere timingdiagrammer. Man kan bare rapportere om resultatet er OK eller ikke.