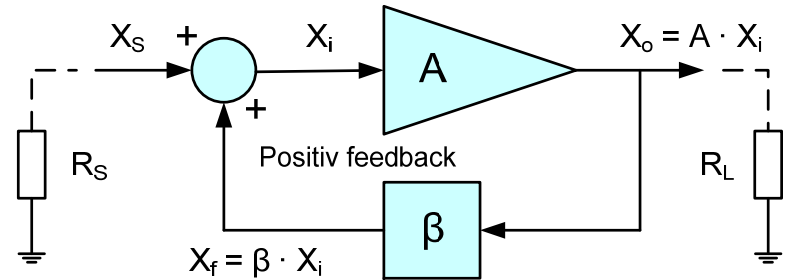


Oscillatorer

1. Phase-shift oscillator
2. Wien bridge oscillator
3. Tuned oscillator circuits
4. Crystal oscillators




$$\frac{x_o}{x_s} = A_f = \frac{A}{1 - A \cdot \beta}$$

Når $A \cdot \beta \rightarrow 1$ vil $A_f \rightarrow \infty$

Forsterkningen må være tilstrekkelig til å kompensere for tapene i RC nettverket. Loopgain må være 1.

(Barkhausen – loopgain ≥ 1)

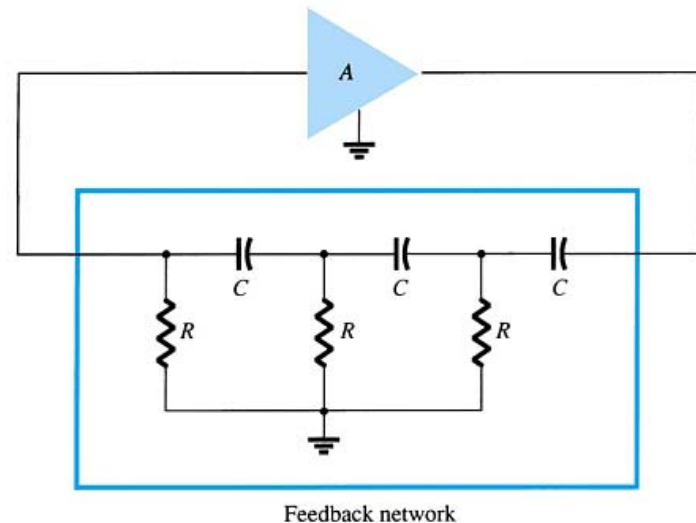RC-nettverket gir tilstrekkelig faseskift slik at positiv feedback oppstår for en gitt frekvens..





Oscillatorer

Faseskiftoscillator

Praktisk kopling vha.
operasjonsforsterker



$$f = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$$

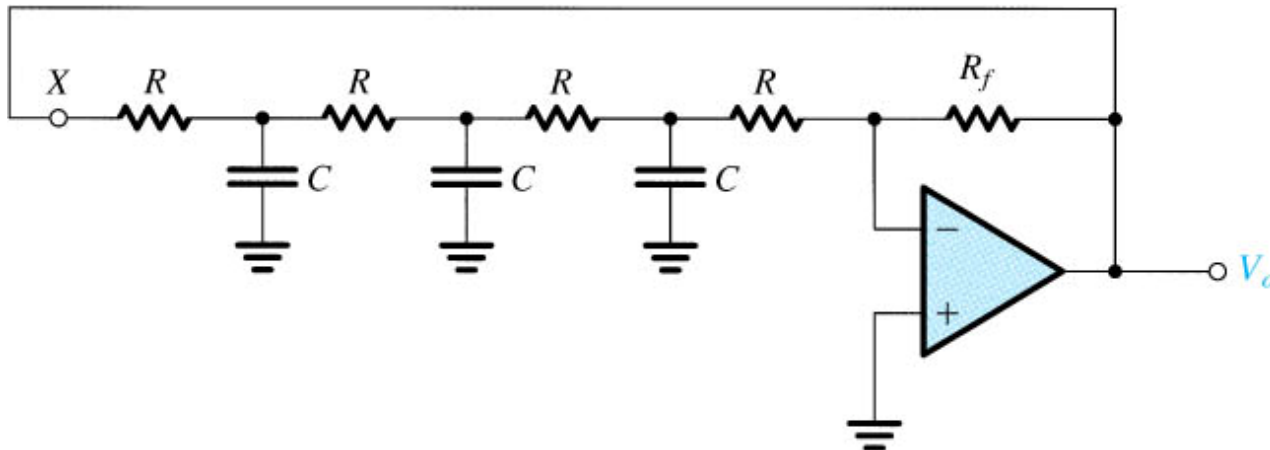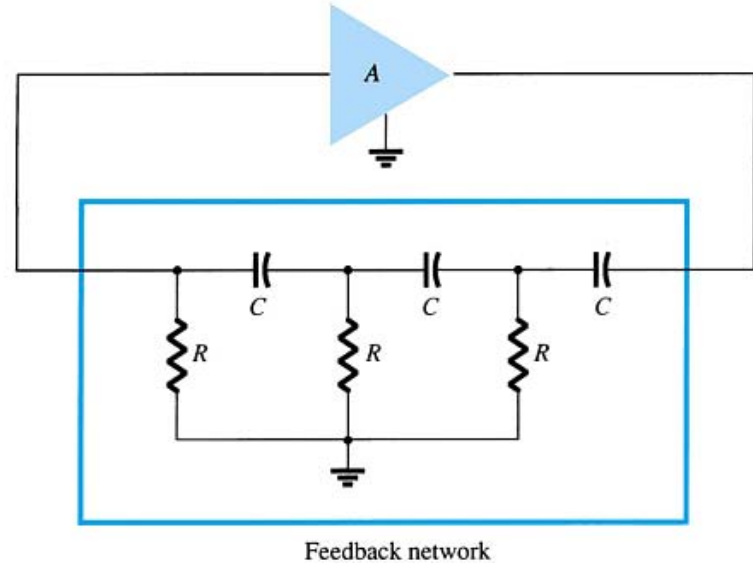


Wien Bridge Oscillator

Forsterkningen må være tilstrekkelig til å kompensere for tapene i RC nettverket. Loopgain må være 1.

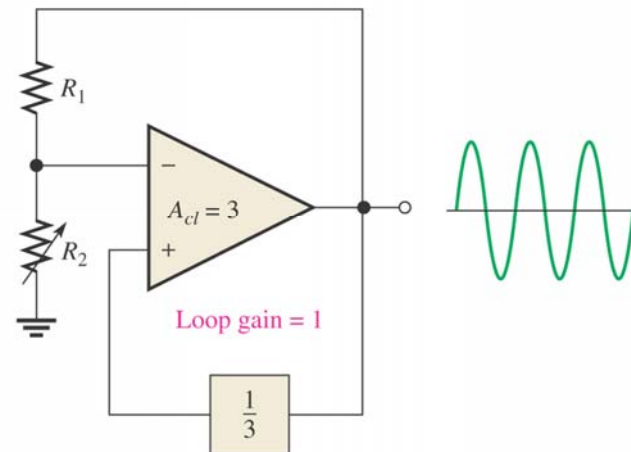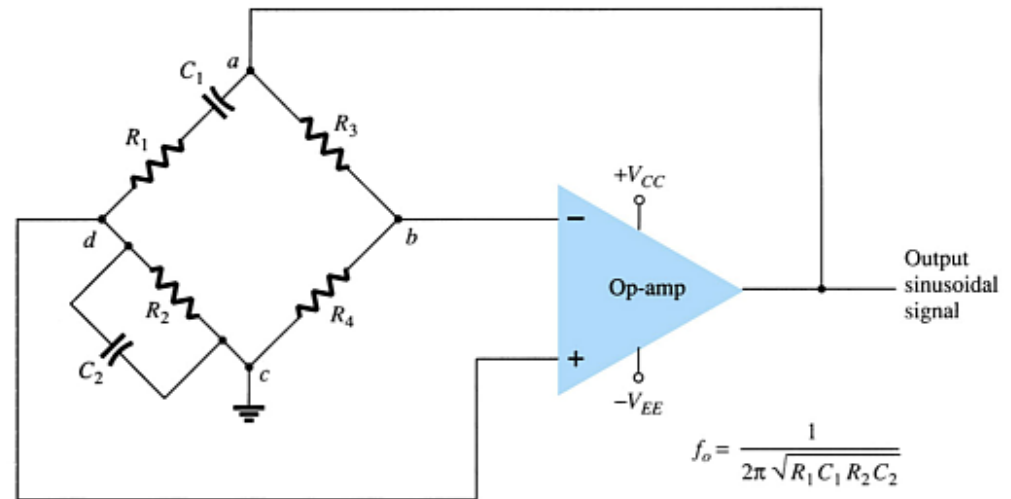
- The feedback resistors are R_3 and R_4 .
- The phase-shift components are R_1 , C_1 and R_2 , C_2 .




Wien Bridge Oscillator

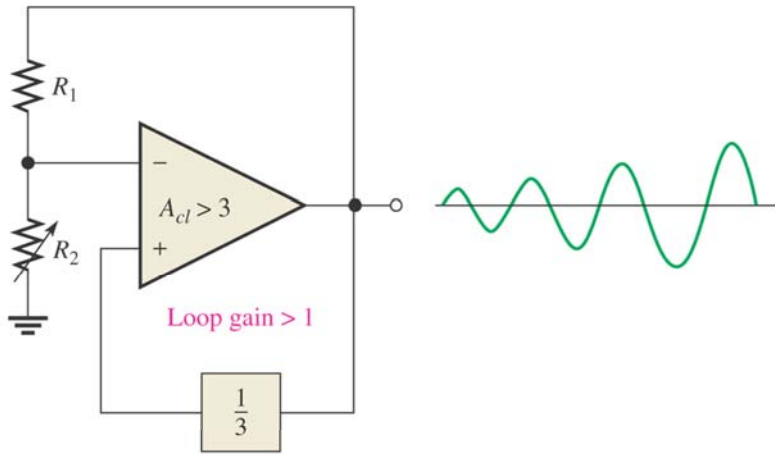

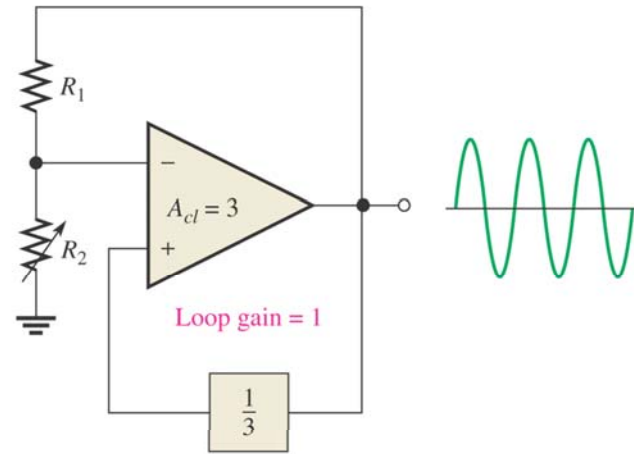
(a) Initially, loop gain greater than 1 causes output to build up.



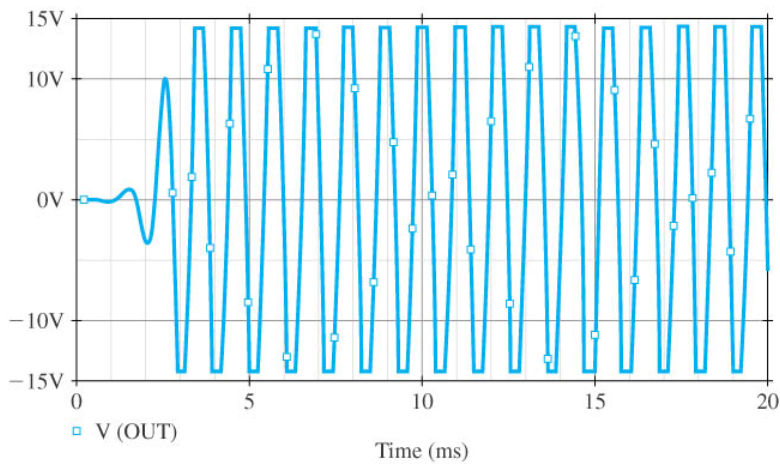
(b) Loop gain of 1 causes a sustained constant output.



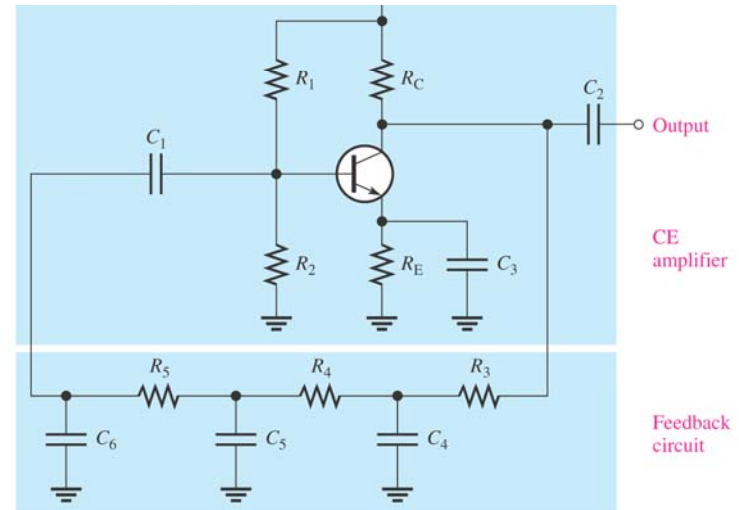(a) $R_{1a} = 15\text{k}\Omega$, Loop Gain = 1.33




Wien Bridge Oscillator

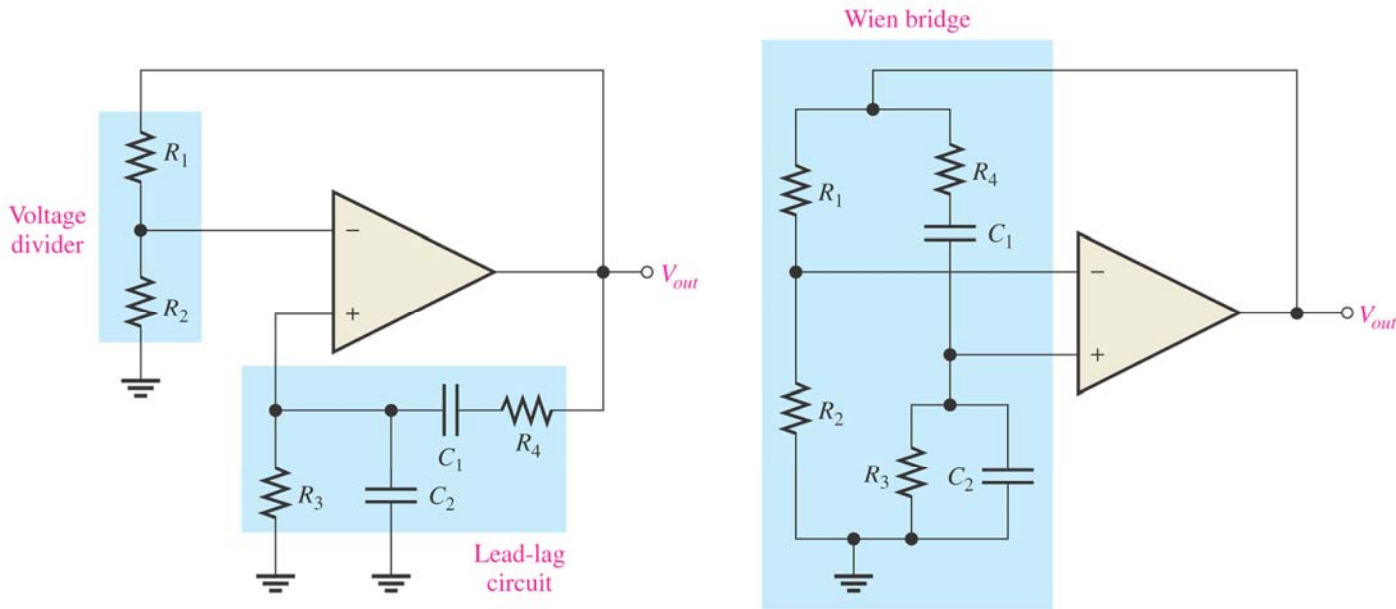

$R_1 = 100 \text{ ohm}$ $R_2 = 50 \text{ ohm}$. Forsterkning $A = 3$
 Bytter ut R_2 med en liten lyspære med $R_i = 50$
 ohm når den er kald.

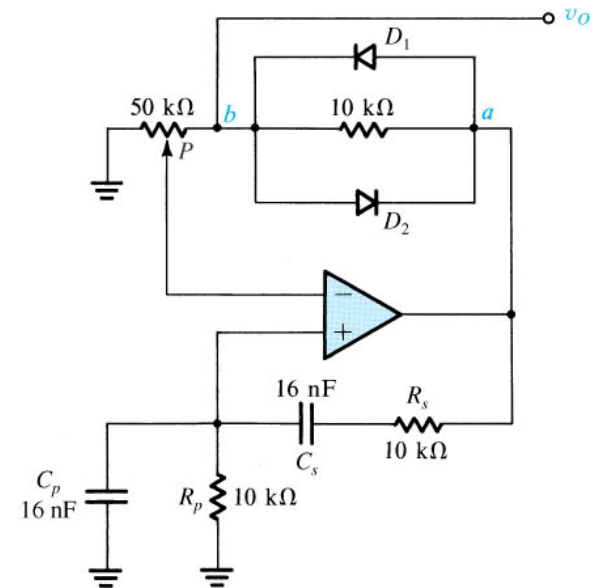Alternativt brukes to zenerdioder. Se fig. \longrightarrow





Avstemte oscillatorer

Tuned Oscillator Circuits

Avstemte oscillatorer bruker en LC-resonanskrets (LC tank) for å frembringe oscillasjon

Det finnes flere typer slike avstemte oscillatorer – de vanligste er :

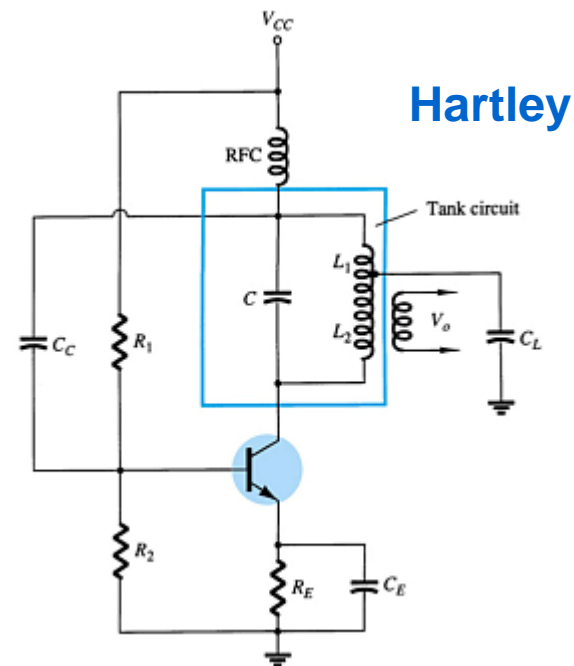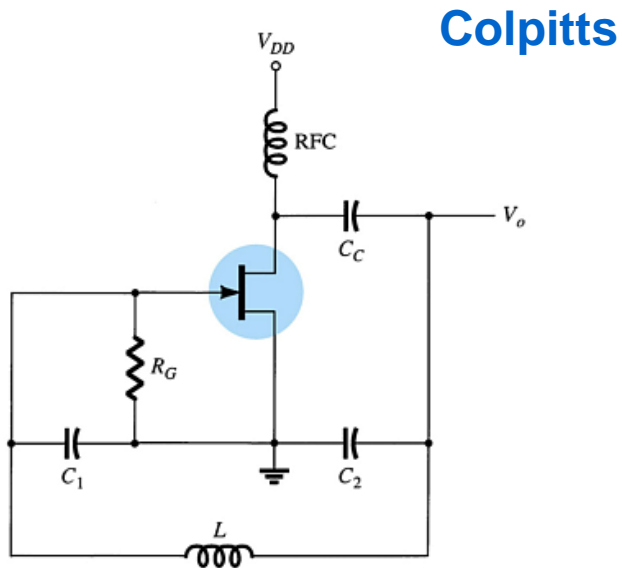
- Colpitts** Resonanskretsen består av en spole og to kondensatorer
- Hartley** resonanskretsen består av en to spoler og en kondensator




Krystalloscillator




(a) Symbol

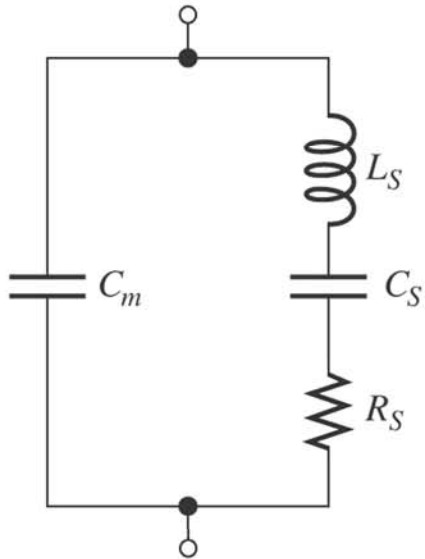

(b) Electrical equivalent

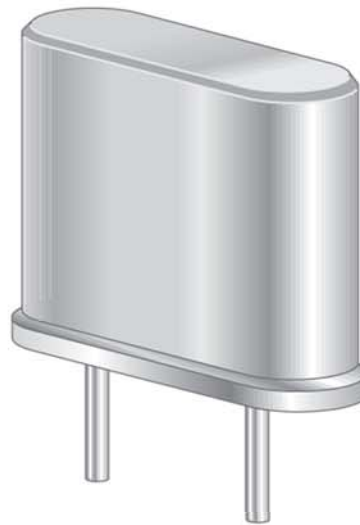

(c) Typical packaged crystal


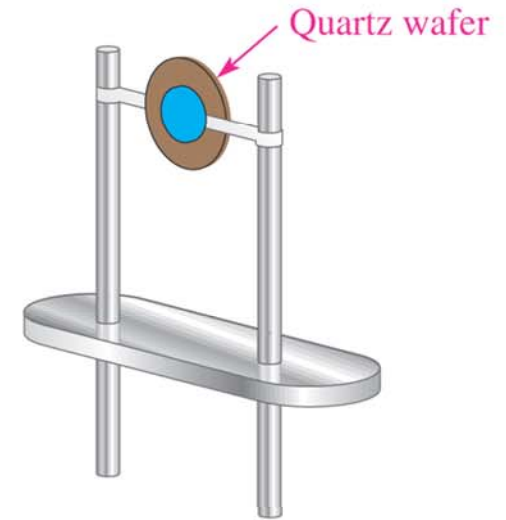


(d) Basic construction (without case)

Krystallet (pietzoelektrisk materiale - kvarts) opptrer som en resonanskrets

Krystalloscillator

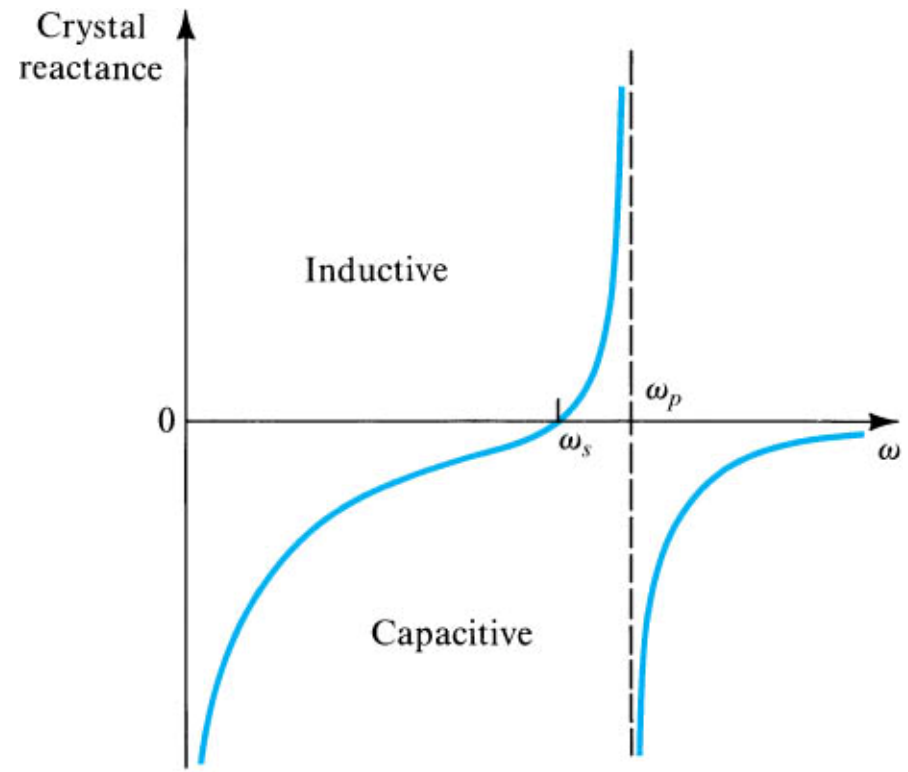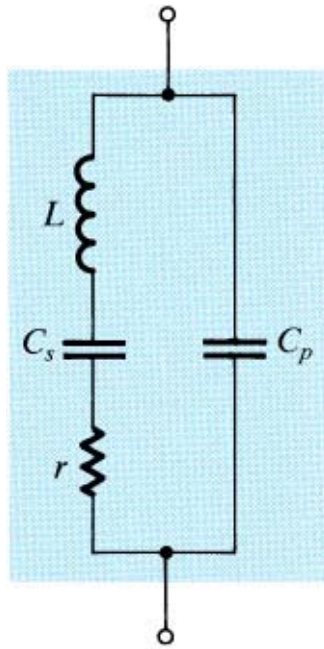Krystallet (pietzoelektrisk materiale - kvarts) opptrer som en resonanskrets



Krystalloscillator

Krystallet har to resonansfrekvenser :



Serieresonans

- RLC bestemmer resonansfrekvensen
- Krystallet har lav impedans

Parallellresonans

- RL and C_M bestemmer frekvensen
- Krystallet har høy impedans

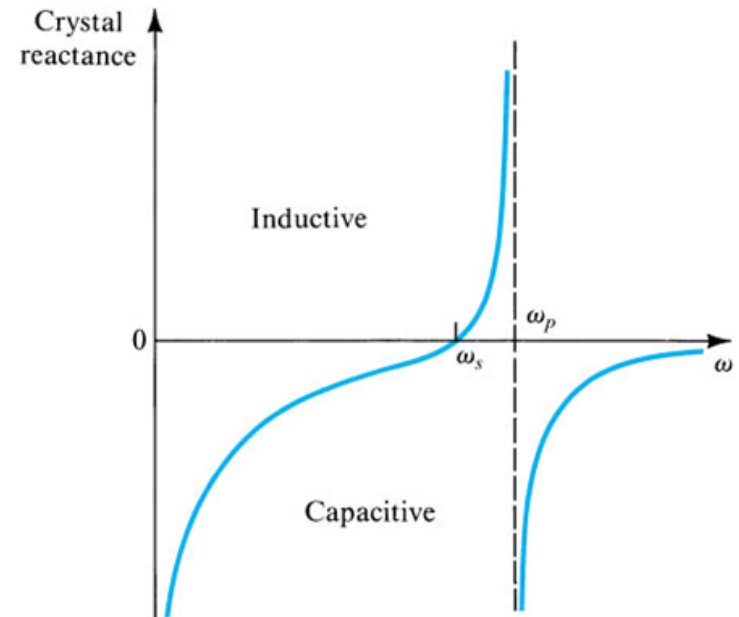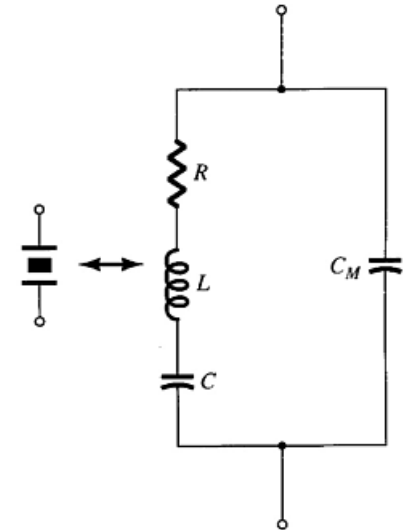
Disse to frekvensene ligger svært nær hverandre – innenfor 1%



Krystaloscillator - serieresonans

RLC bestemmer resonansfrekvensen



Krystallet har lav impedans

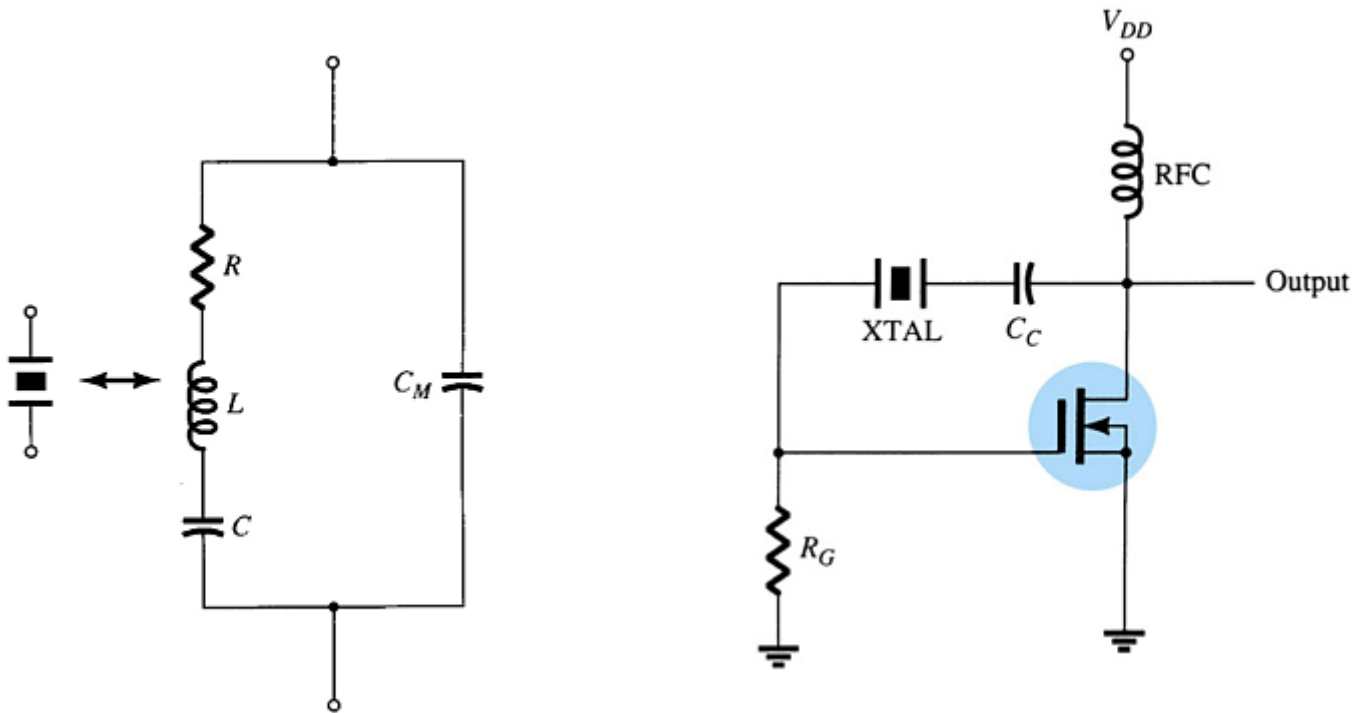

Krystaloscillator - parallellresonans

R , L og C_M bestemmer resonansfrekvensen

Krystallet har stor impedans

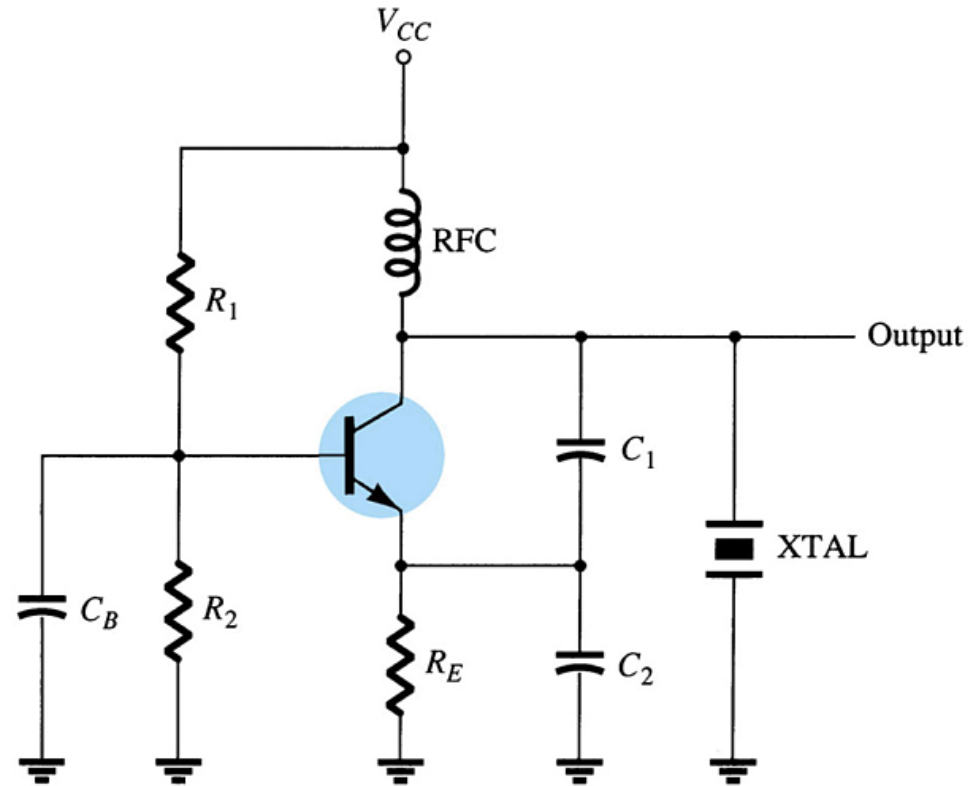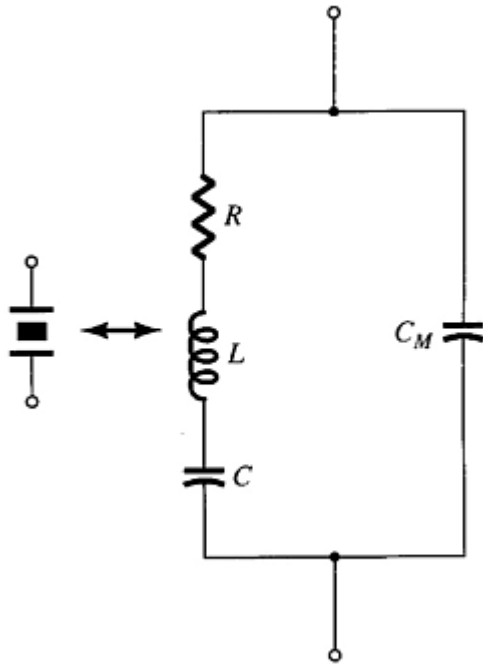

Piezoelektriske materialer – et utvalg :

Lithium tantalate

Polyvinylidene fluoride

Lanthanum gallium silicate

Potassium sodium tartrate

Ceramics with perovskite tungsten-bronze structures:

BaTiO_3 ,

KNbO_3 ,

$\text{Ba}_2\text{NaNb}_5\text{O}_{15}$,

LiNbO_3 ,

SrTiO_3 ,

$\text{Pb}(\text{ZrTi})\text{O}_3$,

$\text{Pb}_2\text{KNb}_5\text{O}_{15}$,

LiTaO_3 ,

BiFeO_3 ,

Na_xWO_3

