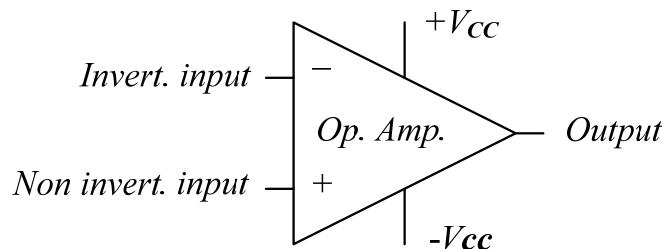


# Operasjonsforsterkere

(Paynter kap.22)

© Lindem 14. mars 2011



Betegnelse på forsterker som bl.a. kan brukes til å utføre analoge regneoperasjoner som addisjon, multiplikasjon, integrasjon osv  
Tidligere mye brukt i analoge regnemaskiner.

## Egenskaper

- 1) Meget stabil (bl.a. mht. temperatur, - drift og lignende)
- 2) Stor forsterkning ( $A_v = 10^5 - 10^6$ ) DC-koplet
- 3) Høy inngangsmotstand  $R_{in}$  - Lav utgangsmotstand  $R_{out}$
- 4) Kontrollert fasegang – Dvs. tåler sterk tilbakekopling
- 5) Differansekoppling på inngangen



NASA 1949  
Analog computer

1960 EAI model 231-R,  
GMPG Noise and  
Vibration Laboratory



# Operasjonsforsterkere

Tre viktige parametere :  $R_i$  ,  $R_o$  ,  $A_v$

$$R_i > 1 M\Omega \quad R_o < 100 \Omega \quad A_v > 10^5$$

Signalsymboler :

$v_i$  = input signal til forsterker



$v_s$  = signalspenning inn til kretsen

$v_o$  = output signal



Historiske OpAmps fra Philbrick  
Bygget opp av "radiorør" – hvert "rør"  
inneholder 2 forsterkere (2 stk. trioder)

## Ekvivalentskjema

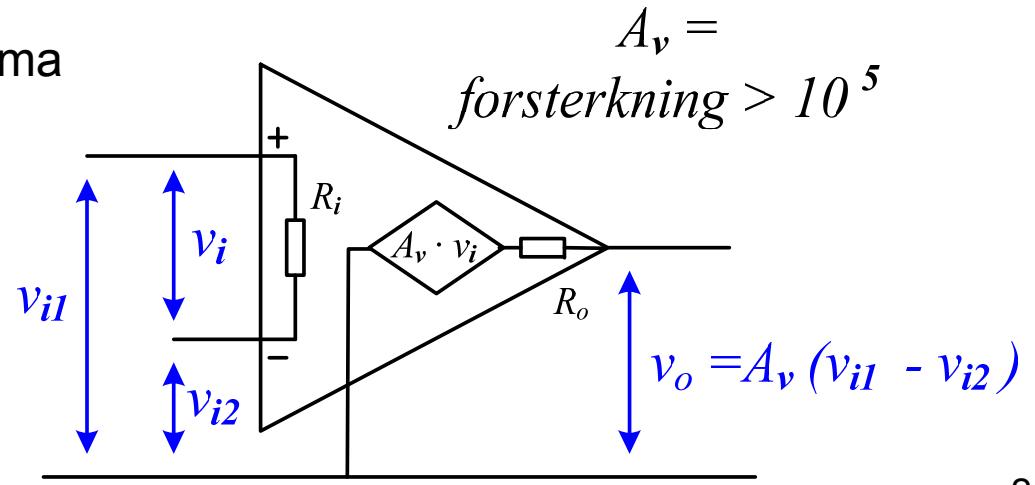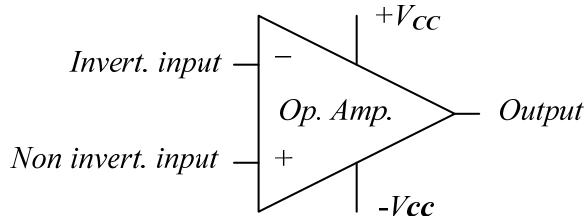


# Operasjonsforsterkere


Differansetrinn på inngangen

Push-Pull klasse AB forsterker på utgangen

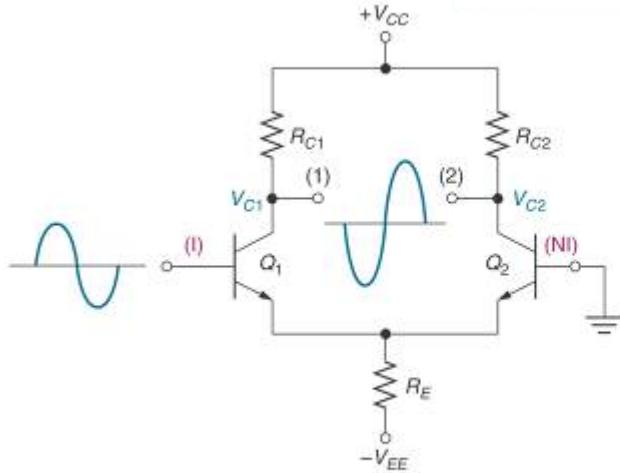
Signalene på kollektor er målt på pin (1) - med pin (2) som referanse




( a ) Inverterende input

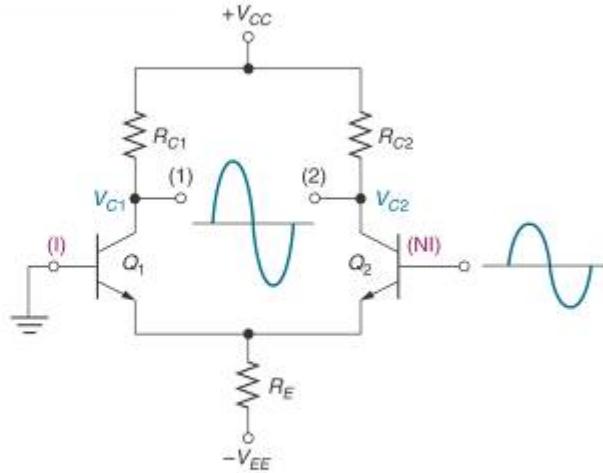

( b ) Ikke-inverterende input

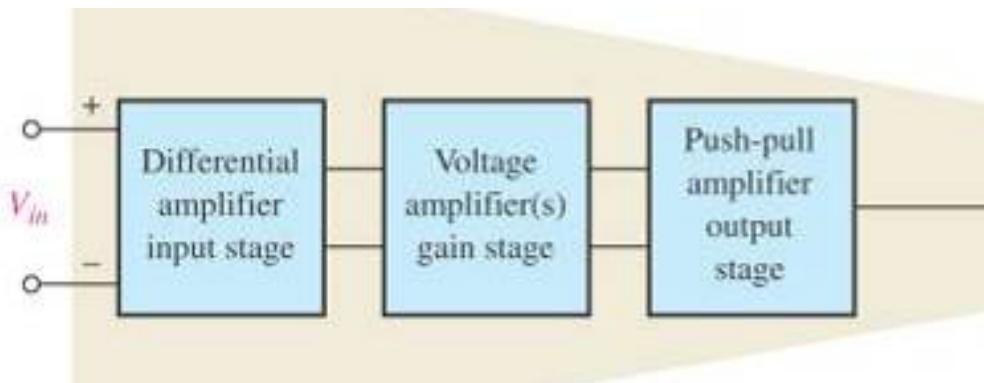

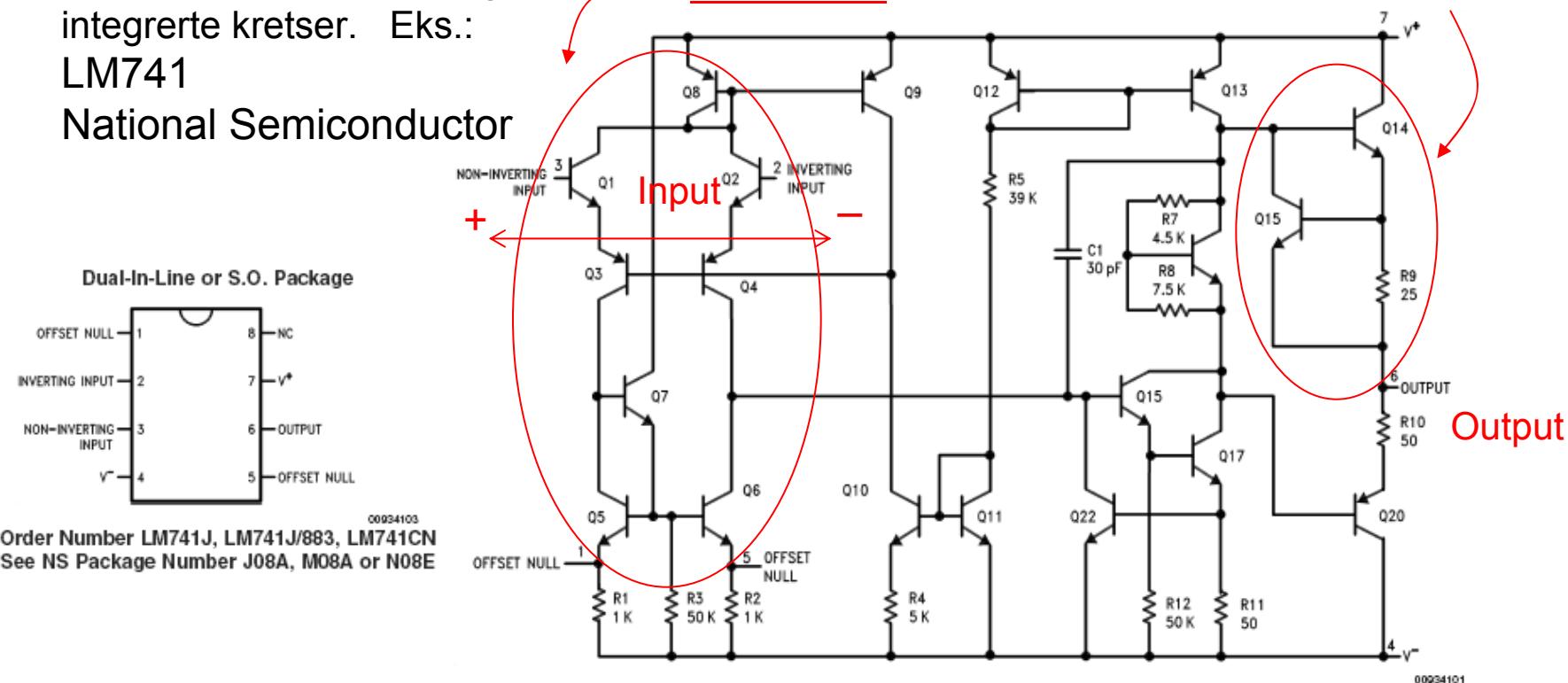Operasjonsforsterkere  
Relativt komplekse analoge  
integrerte kretser. Eks.:  
LM741  
National Semiconductor




Parameter	Conditions	LM741A			LM741			LM741C			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Large Signal Voltage Gain	$T_A = 25^\circ C$ , $R_L \geq 2 k\Omega$ $V_S = \pm 20V$ , $V_O = \pm 15V$ $V_S = \pm 15V$ , $V_O = \pm 10V$	50			50	200		20	200		V/mV V/mV
Bandwidth (Note 6)	$T_A = 25^\circ C$	0.437	1.5								MHz
Slew Rate	$T_A = 25^\circ C$ , Unity Gain	0.3	0.7								V/ $\mu$ s
Supply Current	$T_A = 25^\circ C$							1.7	2.8	1.7	2.8 mA

# Operasjonsforsterkere

Behandler i detalj 3 koplinger med operasjonsforsterker

1. *Inverterende forsterker*
2. *Ikke inverterende forsterker*
3. *Integratorkopling*

## Inverterende forsterker

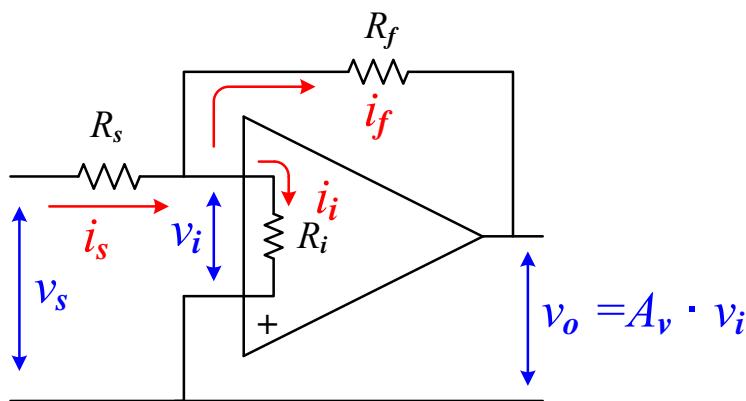

Knutepunkt på inngangen:

$$i_s = i_i + i_f \quad (1)$$

$$\frac{v_s - v_i}{R_s} = \frac{v_i}{R_i} + \frac{v_i - v_o}{R_f} \quad (2)$$

Ønsker et uttrykk  
for forsterkningen :  $A_{vf} = \frac{v_o}{v_s}$


Har gitt at  $v_o = A_v \cdot v_i$  setter inn for  $v_i$  i likning 2 – ordner og løser mhp  $A_{vf}$

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_s} = -\frac{R_f}{R_s} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{A_v} \left( \frac{R_f}{R_s} + \frac{R_f}{R_i} + 1 \right)}$$

Når  $A_v \gg 1$

$$A_{vf} = -\frac{R_f}{R_s}$$
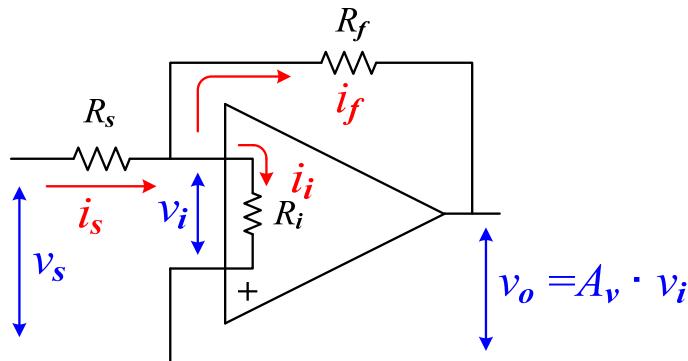
## Operasjonsforsterkere Inverterende forsterker



$$A_{vf} = -\frac{R_f}{R_s}$$

Hvor god er denne approksimasjonen ?

Vi antar  $A_v = -10^5$  og  $R_i = 1 M\Omega$

Velger  $R_s = 1k$  og  $R_f = 100k$


$$A_{vf} = -\frac{R_f}{R_s} = -\frac{100}{1} = -100 \quad (1. approksimasjon)$$

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_s} = -\frac{R_f}{R_s} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{A_v} \left( \frac{R_f}{R_s} + \frac{R_f}{R_i} + 1 \right)} = -100 \frac{1}{1 + 10^{-5} (100 + 0,1 + 1)} = -99,9$$

Det betyr : *Hvis vi har et avvik i  $A_v$  på for eksempel +/- 20% så vil  $A_{vf}$  bare endre seg med +/- 0,02 %*

*Vi ser at kraftig negativ tilbakekopling (feedback) lineæriserer systemet – (På samme måte som for en BJT forsterker med emittermotstand)*
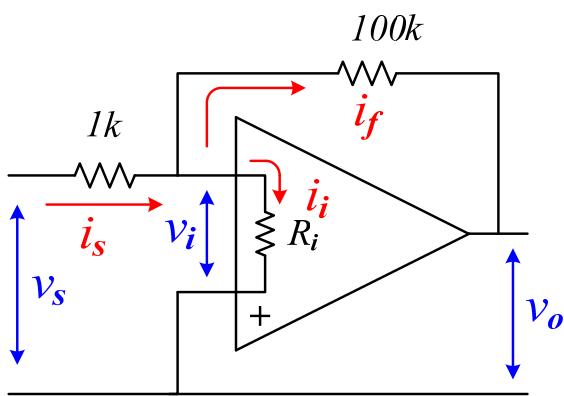
## Operasjonsforsterkere Inverterende forsterker



Hvor stor er  $v_i$ ? Dvs. spenningen på inverterende input.

Antar  $v_s = 0,1$  volt  $\rightarrow v_o = -10$  volt

$$v_i = \frac{v_o}{A_v} = \frac{10}{10^5} = 100\mu V \quad (0,0001 \text{ volt})$$


Inngangen på en inverterende forsterker kan betraktes som et  
*Virtuelt nullpunkt.*

Inngangsmotstanden til en inverterende forsterker bestemmes av seriemotstanden  $R_s$  (Her er  $R_s = 1k$ )

*Husk! Skal forsterkeren brukes til eksperimentelle målinger på ukjente signalkilder kan størrelsen på inngangsmotstanden påvirke måleresultatet. Skal vi måle på signalkilder med stor (høy) indre motstand (nerveceller) - er det viktig at inngangsmotstanden til måleforsterkeren er stor – mye større enn kildemotstanden. Forsterkere med "lav" motstand kan fort "belaste" kilden så mye at måleresultatet blir usikkert.*
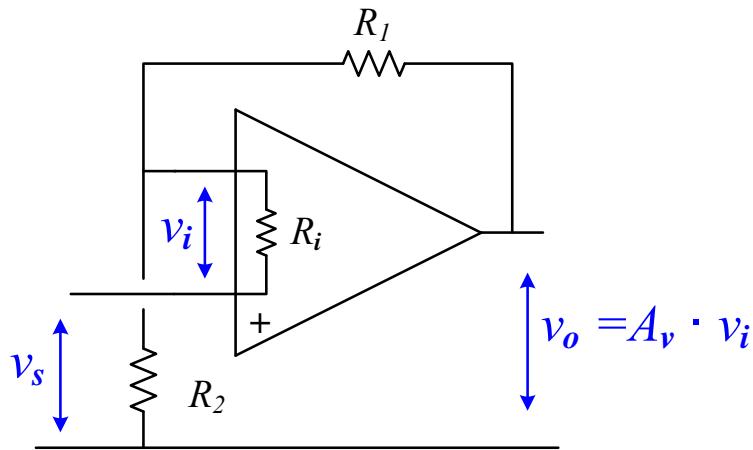
# Operasjonsforsterkere

*Ikke-inverterende forsterker – ( forsterker uten fasevending )*




$$v_i \approx 0 \Rightarrow i_i \approx 0$$

$$v_2 = v_o \frac{R_2}{R_1 + R_2} = v_s + v_i \approx v_s$$

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_s} \approx \frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{R_1}{R_2} + 1$$

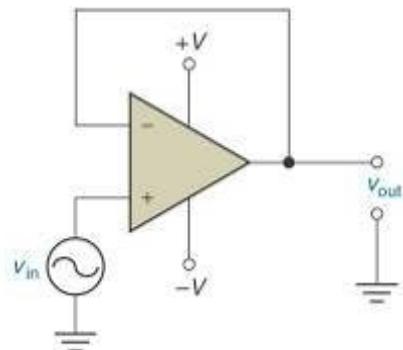*Inngangsmotstanden til en ikke-inverterende forsterker er stor – bestemmes av  $R_i$  ( størrelsesorden  $10^6 \Omega$  )*



*Kretsen til venstre kalles en spenningsfølger..*

*Signalet på utgangen er identisk lik signalet på inngangen.*


*Signalkilden på inngangen ser inn mot en meget stor motstand (  $R_i$  ) – Utgangstrinnet til en opamp. har meget lav indremotstand (  $R_{out}$  ) og kan levere dette signalet videre til kretser med relativt lav  $R_{in}$ . Denne koplingen kan godt brukes som "front end" på et måleinstrument. En Spenningsfølger kan betraktes som en impedanstransformator – på samme måte som en emitterfølger ( se under BJT )*

## Operasjonsforsterkere Integratorkoppling

Knutepunkt på inngangen:

$$i_s = i_i + i_f$$
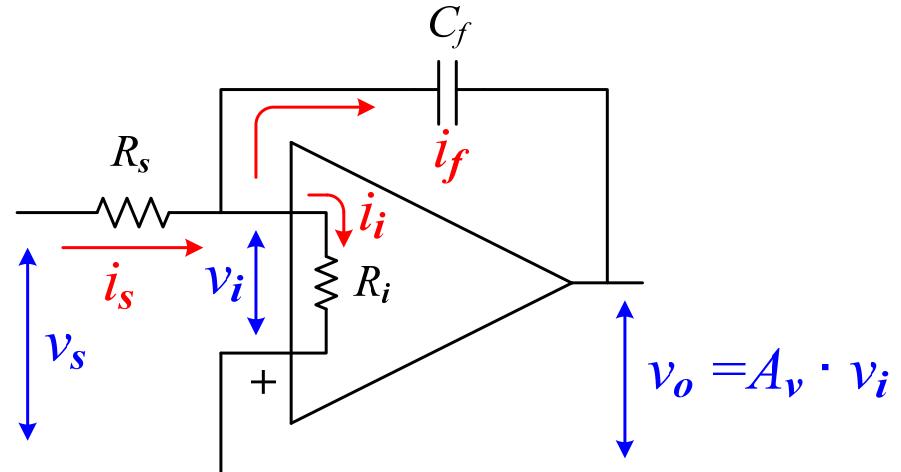
$$\frac{v_s - v_i}{R_s} = \frac{v_i}{R_i} + i_f \quad \rightarrow ?$$



$$i_f = \text{Strøm} = \text{ladning} / \text{tidsenhet (s)} = q / t \quad \left( \frac{dq}{dt} \right)$$

$$\text{Spenningen på en kondensator: } v_C = \frac{q}{C} \quad (\text{Deriverer})$$

$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{1}{C} \cdot \frac{dq}{dt} = \frac{1}{C} \cdot i_f \Rightarrow i_f = C \cdot \frac{dv_C}{dt} = C \cdot \frac{d}{dt} (v_i - v_o) \approx -C \frac{dv_o}{dt}$$

$$\frac{v_s - v_i}{R_s} = \frac{v_i}{R_i} - C \frac{dv_o}{dt} \quad \text{antar } v_i = 0 \Rightarrow \frac{v_s}{R_s} = -C \cdot \frac{dv_o}{dt}$$

$$\frac{v_s}{R_s} = -C \cdot \frac{dv_o}{dt}$$

Integratorer på begge sider ..  
R<sub>s</sub> og C er konstanter



$$v_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_s dt$$


# Operasjonsforsterkere

## Addisjon

Se på strømmene inn til knutepunktet

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_f + i_i$$

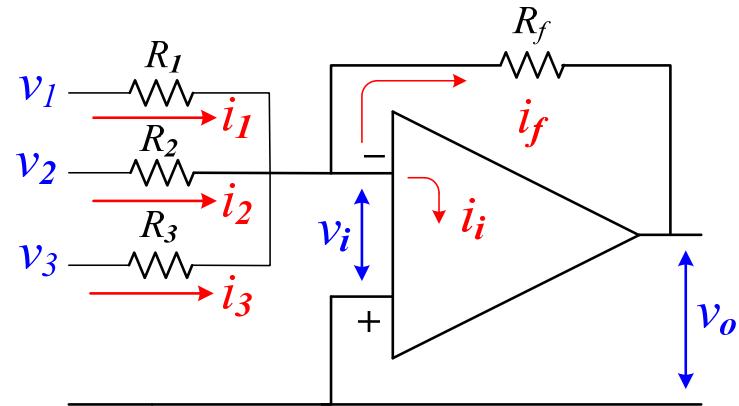Antar  $v_i = 0 \rightarrow i_i = 0$  ( virtuelt nullp. )



$$\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} \cong -\frac{v_o}{R_f} \Rightarrow v_o = -\left( v_1 \frac{R_f}{R_1} + v_2 \frac{R_f}{R_2} + v_3 \frac{R_f}{R_3} \right)$$

Bidraget som hver av signalspenningene får på utgangssignalet  $v_o$  – bestemmes av forholdet mellom tilbakekoplingsmotstanden  $R_f$  og seriemotstanden til signalkilden.

Eksempel : Denne koplingen brukes i lydmiksebord. Tenk deg 3 mikrofon- innganger - seriemotstandene bestemmer styrken på mikrofonlydens bidrag i sumsignalet  $v_o$

Addisjon med invertering og vekt  $\left( \frac{R_f}{R_n} \right)$  Hvis  $R_1 = R_2 = R_3 = R_f$


$v_o = - (v_1 + v_2 + v_3)$  Ren addisjon med invertering

# Operasjonsforsterkere
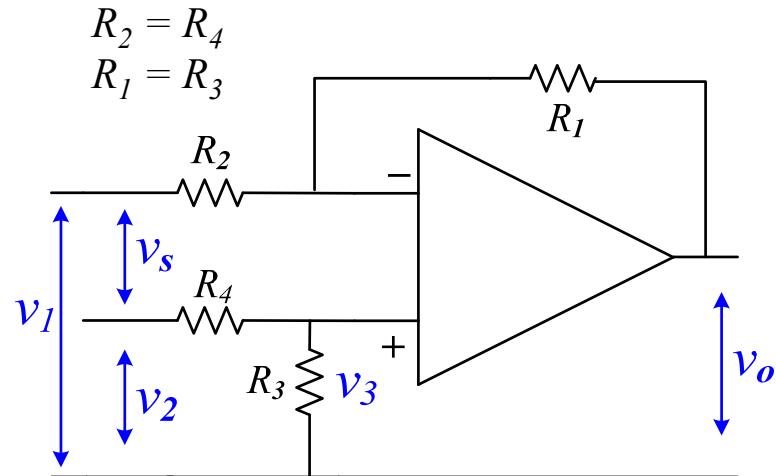
## Differanseforsterker

Regner med en ideell OPAMP

For å finne utgangssignalet  $v_o$  ser vi på hver av inngangene alene – dvs. superposisjonsprinsippet



- a)  $v_1$  alene ( $v_2 = 0$ ) dvs. vi har en inverterende forsterker  $v_{o1} = -\frac{R_1}{R_2}v_1$
- b)  $v_2$  alene ( $v_1 = 0$ ) dvs. ikke inverterende forsterker

$$v_3 = \frac{R_3}{R_4 + R_3} \cdot v_2 \quad v_{o2} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot v_3 = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot \frac{R_3}{R_4 + R_3} \cdot v_2$$

Summerer bidragene fra a) og b)


$$v_o = v_{o1} + v_{o2} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot v_1 + \frac{(R_1 + R_2) \cdot R_3}{R_2 \cdot (R_4 + R_3)} \cdot v_2 \quad \text{Når } \begin{cases} R_2 = R_4 \\ R_1 = R_3 \end{cases} \text{ blir } v_o = \frac{R_1}{R_2} (v_2 - v_1)$$

*Hvis alle motstandene er like store*  $v_o = v_2 - v_1$
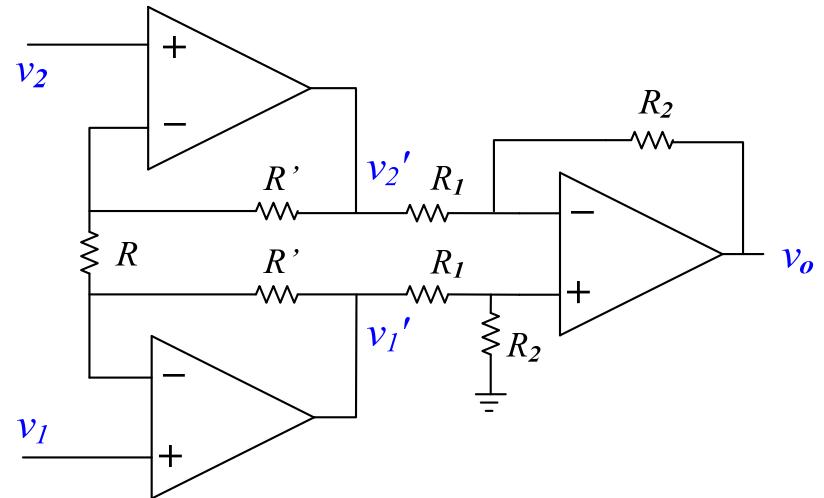
## Operasjonsforsterkere Instrumenteringsforsterker

Forsterkningen justeres med  $R$   
Inngangsmotstanden til gode  
instrumenteringsforsterkere  $> 10^6$

$$v_o = \underline{(1 + \frac{2R'}{R}) \cdot \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1)}$$




Operasjonsforsterkere - ikke lineær operasjon  
Logaritmisk forsterker

Diodestrømmen  $i_D = I_s (e^{\frac{v_D}{nV_T}} - 1) \cong I_s (e^{\frac{v_D}{nV_T}})$

Skal vise at  $v_o$  er proporsjonal med  $\log v_i$  ( $n=1$ )
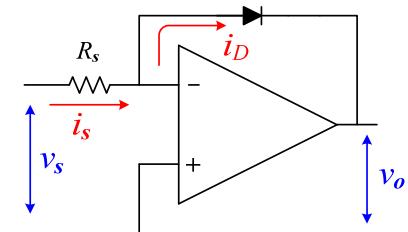
$$i_s = \frac{v_s}{R} = i_D \quad \text{fordi } v_D = -v_o \quad v_s = R \cdot I_s e^{-v_o/V_T} \quad \text{tar log på begge sider}$$




$$\ln v_s = \ln RI_s - \frac{v_o}{V_T} \quad \text{Under forutsetning at } \ln RI_s \text{ er ubetydelig - justerer R slik at } RI_s \approx 1$$

$v_o = -V_T \cdot \ln v_s$
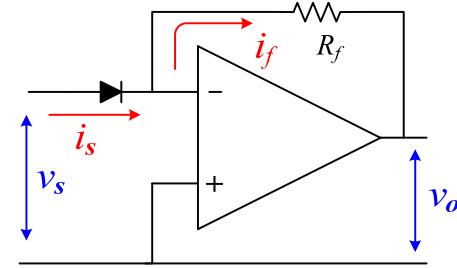
## Operasjonsforsterkere - ikke lineær operasjon Eksponentialforsterker

$$i_s \cong i_f = I_s \cdot e^{\frac{v_D}{V_T}} \quad \text{vi ser at} \quad v_D = v_s$$

$$v_o = -i_f \cdot R_f \approx -R_f \cdot I_s \cdot e^{\frac{v_s}{V_T}}$$




## Operasjonsforsterkere - ikke lineær operasjon Analog divisjon

$$v_3 = K_1 \cdot (\ln(v_2) - \ln(v_1))$$

$$v_3 = K_1 \cdot \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right)$$

↓

$$v_4 = -K_2 \cdot \frac{v_2}{v_1}$$

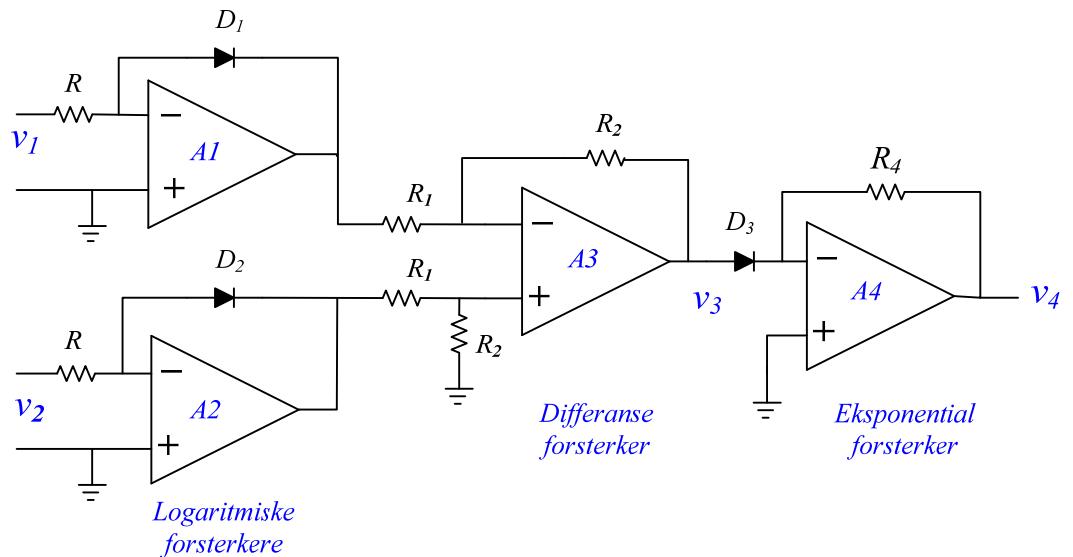

# Operasjonsforsterkere - ikke lineær operasjon

## Simulering av mekanisk system – løser 2.ordens diff. likning

Massen opphengt i fjær og støtdemper.

Massen påvirkes av en kraft  $f(t)$


$x$  = posisjonsavviket fra likevekt

$$M \frac{d^2x}{dt^2} + a \frac{dx}{dt} + bx = f(t)$$


$bx$  = kraften fra fjæra

$a\dot{x}$  = dempningen i støtdemper

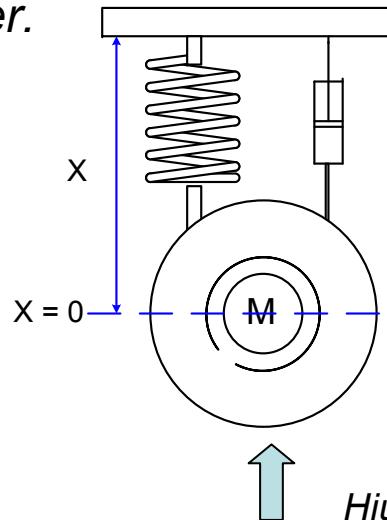
$M\ddot{x}$  = kraft = masse · aksellerasjon



Hjuloppfeng -  
fjær + støtdemper

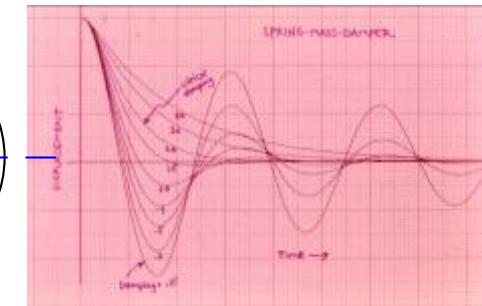

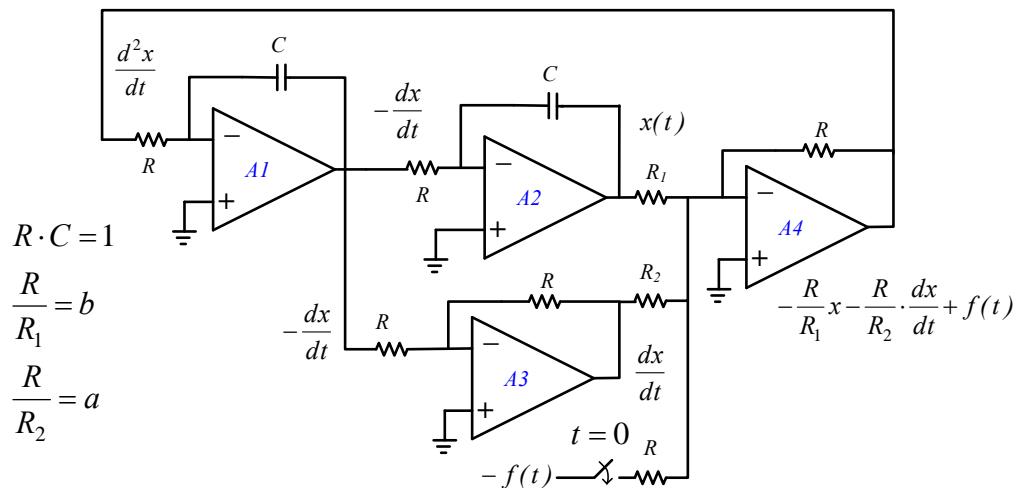Hjulet påvirkes av en  
ytre kraft  $f(t)$



## Operasjonsforsterkere - Frekvensforløp

**Bode - diagram** beskriver amplitude og faseforløp. De to diagrammene "henger sammen"

Operasjonsforsterkeren har størst forsterking for DC – så faller den med 20 dB pr. dekade.

Båndbredden bestemmes av forsterkningen (Av). Av = 100 (40dB) resulterer i en øvre grensefrekvens på 10 kHz.

Reduserer vi forsterkningen til 10 ganger (20dB) – øker båndbredden til 100 kHz.


Ved grensefrekvensen ( $f_g$ ) har vi et faseskift på  $45^\circ$ . Faseskiftet starter en dekade før – og ender med  $90^\circ$  faseskift en dekade etter  $f_g$ .

### Gain Bandwidth Product – GBW


Produsentene oppgir GBW ved  $Av = 1$

Det betyr at en operasjonsforsterker med oppgitt  $GBW = 1MHz$  vil med  $Av = 100$  ( 40dB ) ha en båndbredde (BW) på 10 kHz.

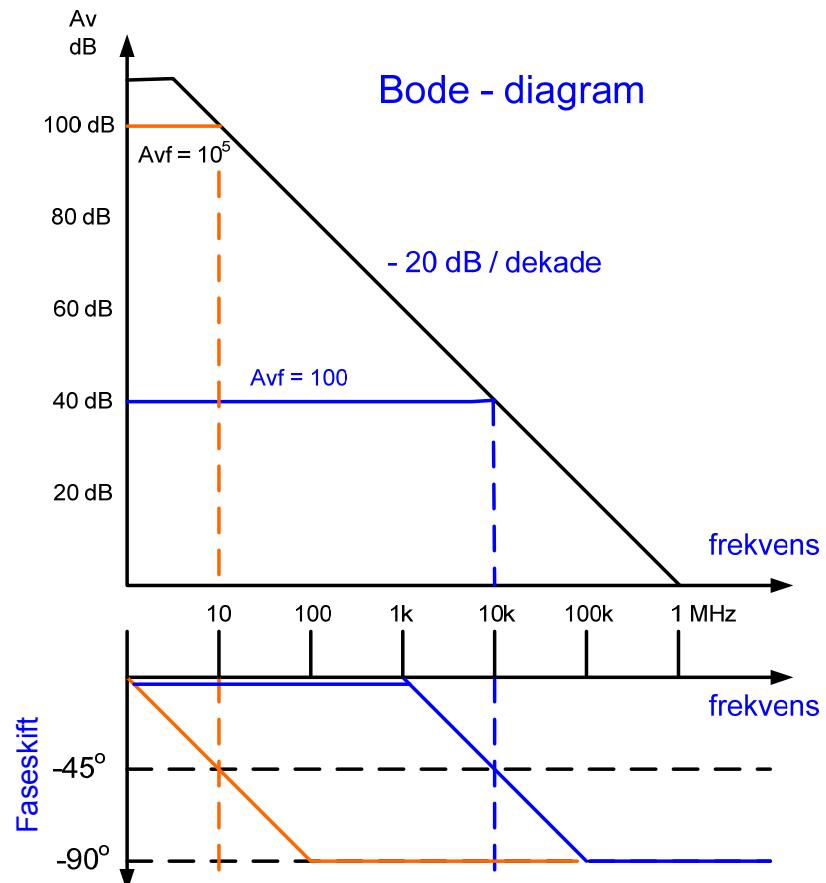$GBW 1 MHz = 100 (Av) \cdot 10\ 000 (BW)$  ( Forsterkningen multiplisert med båndbredden = GBW )


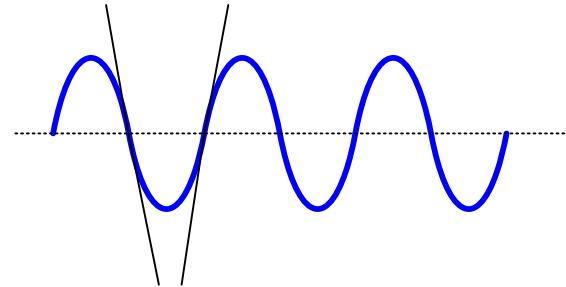
## Operasjonsforsterkere - Frekvensforløp – stigehastighet - slew rate



**Slew rate** ( s ) er et mål på forsterkerens evne til å reagere på spenningsvariasjoner  
**S** er øvre grense for utgangsspenningens variasjonshastighet.

Skal vi ha forvrengningsfri forsterkning av et sinusformet signal er betingelsen:

$$s \geq (du(t)/dt)_{max} \quad \text{der } u(t) = U \cdot \sin(2\pi f t)$$

$$\text{deriverer } dU/dt = 2\pi f \cdot U \cdot \cos(2\pi f t)$$

Maksimalverdien til  $U'(t)$  avhenger både av utgangsspenningens amplitude U og frekvensen.

Den deriverte er maks når  $\cos(\omega t) = 1$   $S \geq 2\pi f U$

Eksempel


Forsterkeren 741 har  $S = 0,5 \text{ volt}/\mu\text{s}$

Hva blir høyeste frekvens forsterkeren kan levere med amplitude  $U_{pk} = 1 \text{ volt}$  ?

$$f_{max} = \frac{slew rate}{2\pi U_{pk}} = \frac{0,5 \cdot 10^6}{6,28 \cdot 1} \cong 80 \text{ kHz}$$

Hvis amplituden  $U_{pk}$  øker til 10 volt blir  $f_{max}$  redusert til 8 kHz
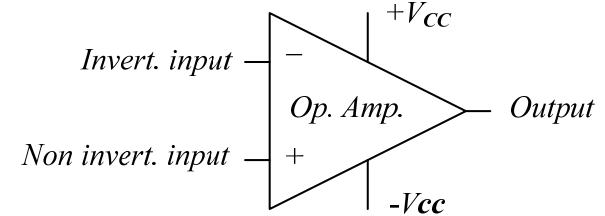
## Operasjonsforsterkere - Common Mode Rejection Ratio - CMRR




I en ideell operasjonsforsterker skal utgangsspenningen  $v_o$  bare være avhengig av differansesignalet ( $v_1 - v_2$ ).  
 $v_o$  skal være uavhengig av fellessignalet. (Common mode)

I en "virkelig" op.amp. finner vi alltid en liten rest av fellessignalet på utgangen. Hvis differansesignalet forsterkes med en faktor 1500 og fellessignalet (common mode) dempes med en faktor 0,01 –  
Da blir

$$CMRR = \frac{A_v(\text{differential})}{A_v(\text{common mode})} = \frac{1500}{0,01} = 150\,000 \quad (103,5\text{dB})$$

Hvis vi har en inverterende forsterker med "closed loop gain" på 10 – og en "common mode" gain (dempning) på 0,01 – da blir CMRR for kretsen :
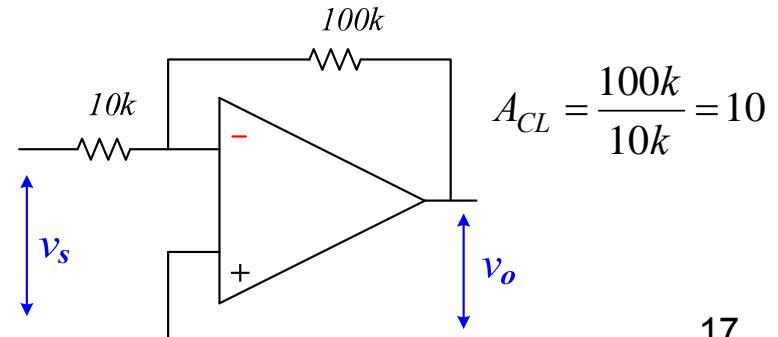
$$CMRR = \frac{A_{CL}}{A_{CM}} = \frac{10}{0,01} = 1000 \quad (60\text{dB})$$



# Operasjonsforsterkere -

## Offset – spenning og Offset – strøm

### Input Offset voltage (avviksspenning)

Utgangsspenningen  $v_o$  vil ofte ikke være 0 når begge inngangene koples til jord. ( Diff.signal = 0 )




Mange forsterkere – som for eksempel LM741 - har derfor ekstra koplingsspinner til et justerings- potmeter slik at  $v_o$  kan ”nulles ut” – offset justering ( pin 1 og pin 5 på figuren til høyre – offset null )

$$v_o = A(v_1 - v_2 + \Delta v_{offset}) \quad v_o = 0 \quad \text{når} \quad v_1 - v_2 = -\Delta v_{offset}$$

**Input Offset Voltage** kan deles opp i en konstant  $\Delta v_o$  og tre varierende avviksspenninger ..  $\Delta v_t$ ,  $\Delta v_T$  og  $\Delta v_m$   
– avvik pga. temperatur, tid (elding) og forspenning

( $V_{CC} = 15V$ ,  $V_{EE} = -15V$ ,  $T_A = 25^\circ C$ , unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Input Offset Voltage	$V_{IO}$	$R_S \leq 10k\Omega$	-	2.0	6.0	mV
		$R_S \leq 50\Omega$	-	-	-	
Input Offset Voltage Adjustment Range	$V_{IO(R)}$	$V_{CC} = \pm 20V$	-	$\pm 15$	-	mV
Input Offset Current	$I_{IO}$	-	-	20	200	nA
Input Bias Current	$I_{BIAS}$	-	-	80	500	nA
Input Resistance (Note1)	$R_I$	$V_{CC} = \pm 20V$	0.3	2.0	-	M $\Omega$

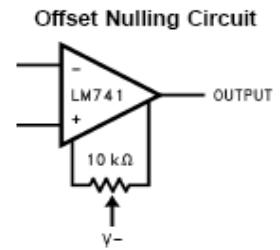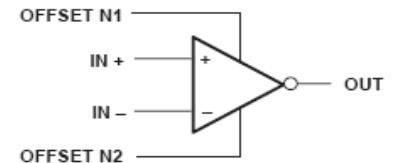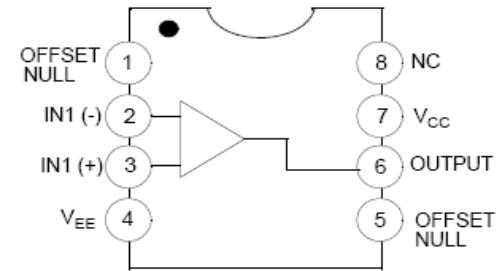


# Operasjonsforsterkere -

## Offset – spenning og Offset – strøm
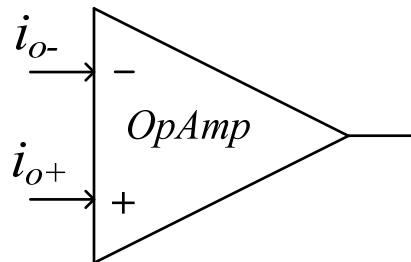
### Offset strøm

Skal utgangsspenningen skal bli null må hver av inngangene tilføres noe strøm



Produsentene oppgir 2 størrelser :

- 1) Input Offset Current ( $I_{IO}$ ) Differansen mellom  $i_{o-}$  og  $i_{o+} \rightarrow (i_{o-} - i_{o+})$
- 2) Input Bias Current ( $I_{BIAS}$ ) =  $\frac{i_{o-} + i_{o+}}{2}$  (Hvilestrøm men – middelverdien)

( $V_{CC} = 15V$ ,  $V_{EE} = -15V$ ,  $T_A = 25^\circ C$ , unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Input Offset Voltage	$V_{IO}$	$R_S \leq 10k\Omega$	-	2.0	6.0	mV
		$R_S \leq 50\Omega$	-	-	-	
Input Offset Voltage Adjustment Range	$V_{IO(R)}$	$V_{CC} = \pm 20V$	-	$\pm 15$	-	mV
Input Offset Current	$I_{IO}$	-	-	20	200	nA
Input Bias Current	$I_{BIAS}$	-	-	80	500	nA
Input Resistance (Note 1)	$R_I$	$V_{CC} = \pm 20V$	0.3	2.0	-	M $\Omega$

## Operasjonsforsterkere - Eksempler

Sammenlikner LM741 og LT1028

Parameter	LM741	LT1028
Input Offset Voltage	1 mV	10 uV
Input Bias Current	80 nA	40 nA
Input resistance	2 MΩ	300 MΩ
Large voltage gain	200 000	7·10 <sup>6</sup>
CMRR	90 dB	120 dB
Slewrate	0,5 V/us	11 V/us
Gain Bandwidth	1 MHz	50 MHz (min)

*LT1028 er en relativt ny forsterker - beregnet for bl.a. audio. Meget støysvak.*

*"The LT1028/LT1128's voltage noise is less than the noise of a 50 Ω resistor. Therefore, even in very low source impedance transducer or audio amplifier applications, the LT1028/LT1128's contribution to total system noise will be negligible."* - Fra datablad - Linear Technology

$$\text{Termisk støy i en motstand} \quad \bar{v}_n^2 = 4k_B \cdot T \cdot R \quad v_n = \sqrt{\bar{v}_n^2} \sqrt{\Delta f} = \sqrt{4k_B T \cdot R \cdot \Delta f}$$

"Tommelregel" : 50 Ω med 1 Hz båndbredde gir 1 nV støy ved 300K. (romtemp.)

1 kΩ ved 300K - og båndbredde 10kHz gir en RMS støyspenning på 400 nV