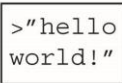










F4 IN2060 2022
HDL



Yngve Hafting, yngveha@ifi.uio.no

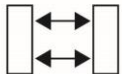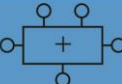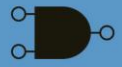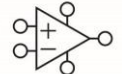Application Software	 >"hello world!"
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	

Formål

• Kort om emnet

- Emnet tar for seg **prinsipper i digital design, som kombinatorisk** og sekvensiell logikk, tilstandsmaskiner og **digitale byggeblokker**, og bygger på dette for å introdusere prosessorarkitekturer, pipelining, cache, og grensesnittet mellom maskinvare og programkode.

• Hva lærer du?

- Etter å ha tatt IN2060 har du:
 - kunnskaper om hvordan en datamaskin er satt sammen og fungerer, **fra logiske porter til prosessor**
 - kunnskaper om grensesnittet mellom maskinvare og programvare
 - **lært å kunne analysere og konstruere digitale kretser**

• Delmål

- Kjenne til forskjeller mellom HDL og andre programmeringsspråk
- Kunne modifisere HDL-kode og forstå virkemåten til enkle digitale kretser bygget med HDL
- Kunne utføre enkle simuleringer med simuleringsverktøy for HDL
- Få øvelse i å benytte verktøy for digital design

• Hvordan?

– Forelesning:

- Hva mener vi med digitale design?
- Hvorfor HDL?
- Grunnprinsipper VHDL
 - Entitet arkitektur
 - Grunnleggende syntaks
- Litt om kodestiler
- Dataflyt og Strukturell koding
- Testbenker

– Lærebok:

- Overlapper og utdyper...

– Ukeoppgaver

- Øvelse i å tolke og skrive HDL

– Oblig

- Øvelse i å benytte verktøy
- Øvelse i å skrive og forstå HDL
- Øvelse med dataflyt og strukturell koding
- Øvelse i å skrive enkle testbenker

– Gruppetime(r)


- **Demonstrasjon av verktøy**
- **HDL eksempler, digitale byggeblokker**
- **Gjennomgang av oppgaver**

Fra forrige gang

- Forskjellige «vipper»
latch og flippflopp:


- Latch:

- Nivå

 

- Flippflopp (FF)

- Flanke

 


- NB: Noen steder brukes navnene om hverandre = upraktisk

- I kurs(ene) skiller vi dette, alltid.
- I IN2060 skiller vi på symbolene også

- Som regel brukes kun FF'er

- *Latcher er noe vi ikke ønsker*

 - Tilstandsmaskiner og tabeller
- Husk
 - Inngang/utgang





Hvor finner vi digitale design i dag?

- ...

Hvor finner vi digitale design i dag?

  - Ting!
 - Gjenstander som har en form for elektronisk kontroll.
- ≠ Programvare...
 - HDL = *Hardware Description Language*
 - definerer virkemåten til digitale kretser.
 - (og simulering av disse)
 - designet blir **ikke** kjørt **sekvensielt** som et program.




Hardwarespråk vs Programspråk

```

process(reset, clk)
begin
  if (reset = '1') then
    sum <= '0';
  elsif rising_edge(clk) then
    sum <= a + b;
  end if;
end process;

```

 

HDL «Hardware description language»	Software «Vanlig programspråk»

```

int sum(int a, int b){
  return a + b ;
}

```

```

MOV R5, #0           ;set base adr
LDR R7, [R5, #8]    ;load reg R7
LDR R8, [R5, #12]   ;load reg R8
ADD R0, R7, R8      ;R0=R7+R8
STR R0, [R5, #16];store R0

```

```


01001100 10011001 00100100 01001010
11001100 10111001 01100100 11110110
01001100 10011001 00111100 11101010
01001100 10011001 00100100 01011010
...

```

(binærkoden tilfeldig sammensatt for illustrasjonsformål)

Hardwarespråk vs Programspråk
 
```
process(reset, clk)
begin
  if (reset = '1') then
    sum <= '0';
  elsif rising_edge(clk) then
    sum <= a + b;
  end if;
end process;
```



HDL «Hardware description language»	Software «Vanlig programspråk»
Definerer logisk funksjon til en krets	Definerer instruksjoner og deres rekkefølge for en prosessor
CAD (DAK) verktøy syntetiserer designet slik at det kan realiseres med fysiske porter.	En kompilator oversetter programmet til maskinkode som prosessoren kan kjøre sekvensielt fra minne.
Implementeres i programmerbar logikk (PL) eller applikasjons-spesifikke kretser (ASIC) (PL = FPGA, CPLD, PLD, PAL, PLA, ...) (ASIC = hva-som-helst-slags-chip: prosessorer, mikrokontrollere, osv.)	Lagres i minnet til en datamaskin
Verilog (SystemVerilog) VHDL (VHDL 2008) (System C m. fl.)	C, C++, C#, Python, Java, assemblere (ARM, MIPS, x86, ...) Fortran, LISP, Simula, Pascal, osv...

```
int sum(int a, int b){
  return a + b ;
}
```

```
MOV R5, #0 ;set base adr
LDR R7, [R5, #8] ;load reg R7
LDR R8, [R5, #12];load reg R8
ADD R0, R7, R8 ;R0=R7+R8
STR R0, [R5, #16];store R0
```

```
01001100 10011001 00100100 01001010
11001100 10111001 01100100 11110110
01001100 10011001 00111100 11101010
01001100 10011001 00100100 01011010
...
(binærkoden tilfeldig sammensatt for illustrasjonsformål)
```

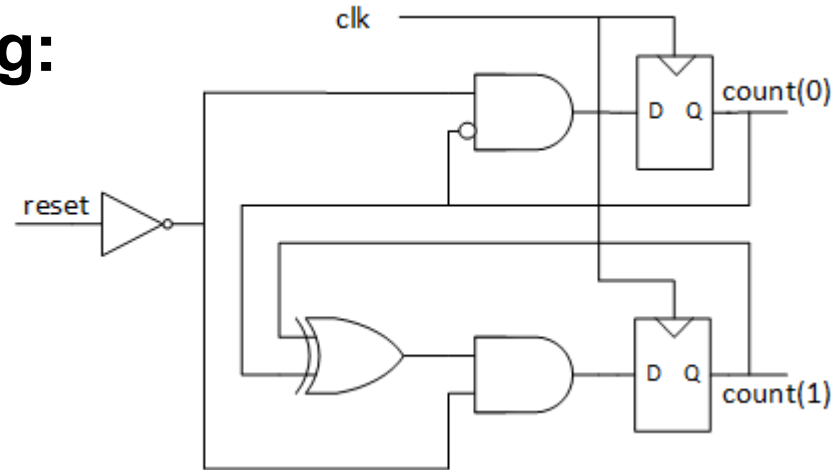
 

Designprosess

- Noen flere step
- Mer bruk av verktøy
- Simulering kan gjøres for hvert nye steg
(Etter syntese, portplassering og implementering)

Digitale design	Programvare design
Spesifikasjon	Spesifikasjon
Design (koding)	Design (koding)
Kompilering	Kompilering
Simulering	<i>(Simulering/emulering)</i>
Syntese = (port generering)	
Plassering av porter	
Timing analyse. Timing simulering	
Programmering / implementering	<i>Kopiering</i>
Fysisk testing	Testing

HDL vs skjemategning:

- Eks: 2 bit teller



```
generic (N : positive := 2);
---
count : out std_logic_vector (N-1 downto 0);
---
signal next_count : std_logic_vector (N-1 downto 0);
---
-- register assignment
count <= next_count when rising_edge(clk);


-- combinational assignments
next_count <=
  (others => '0') when reset else
  std_logic_vector( unsigned(count)+1 );
```


8 bit, ...

```
generic (N : positive := 8);
```

Autogenerert skjema for implementasjon fra synteseverktøy

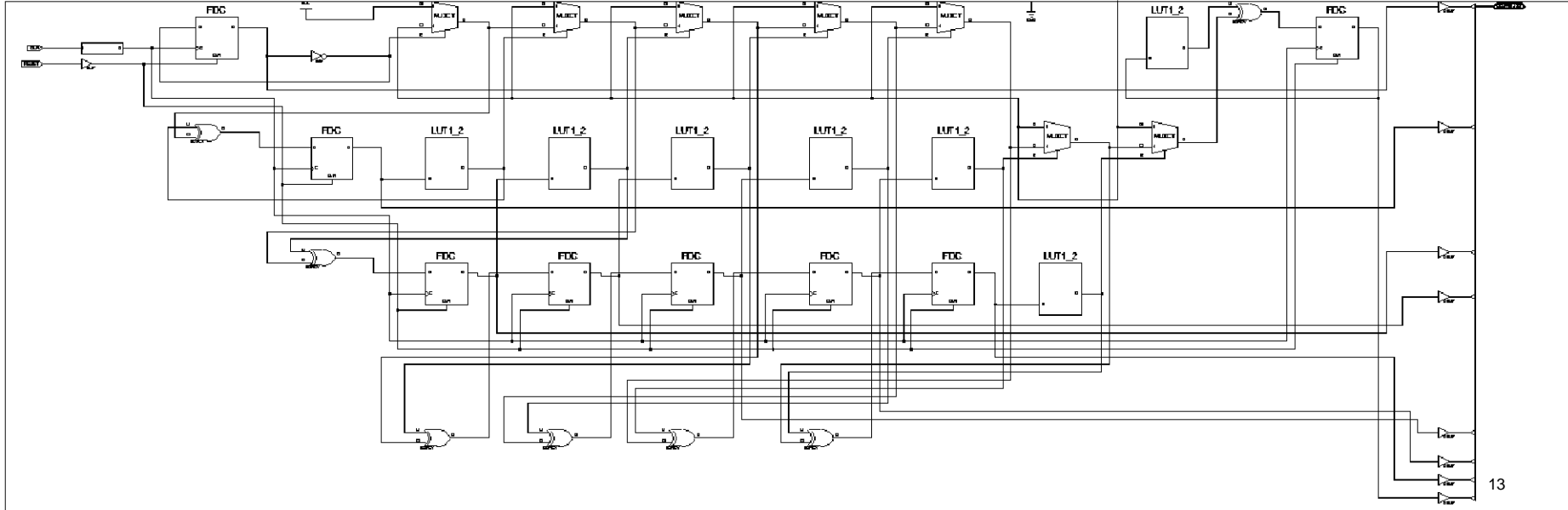
- Bruker FF'er, LUTer og MUX'er i tillegg til logiske porter og inverterte (Skjemaet er kun med for å illustrere kompleksiteten)



```
generic (N : positive := 8);  
--  
count : out std_logic_vector (N-1 downto 0);  
--  
signal next_count : std_logic_vector (N-1 downto 0);  
--  
-- register assignment  
count <= next_count when rising_edge(clk);  
  
-- combinational assignments  
next_count <=  
  (others => '0') when reset else  
  std_logic_vector( unsigned(count)+1 );
```

32 bit...

`generic (N : positive := 32); --...`

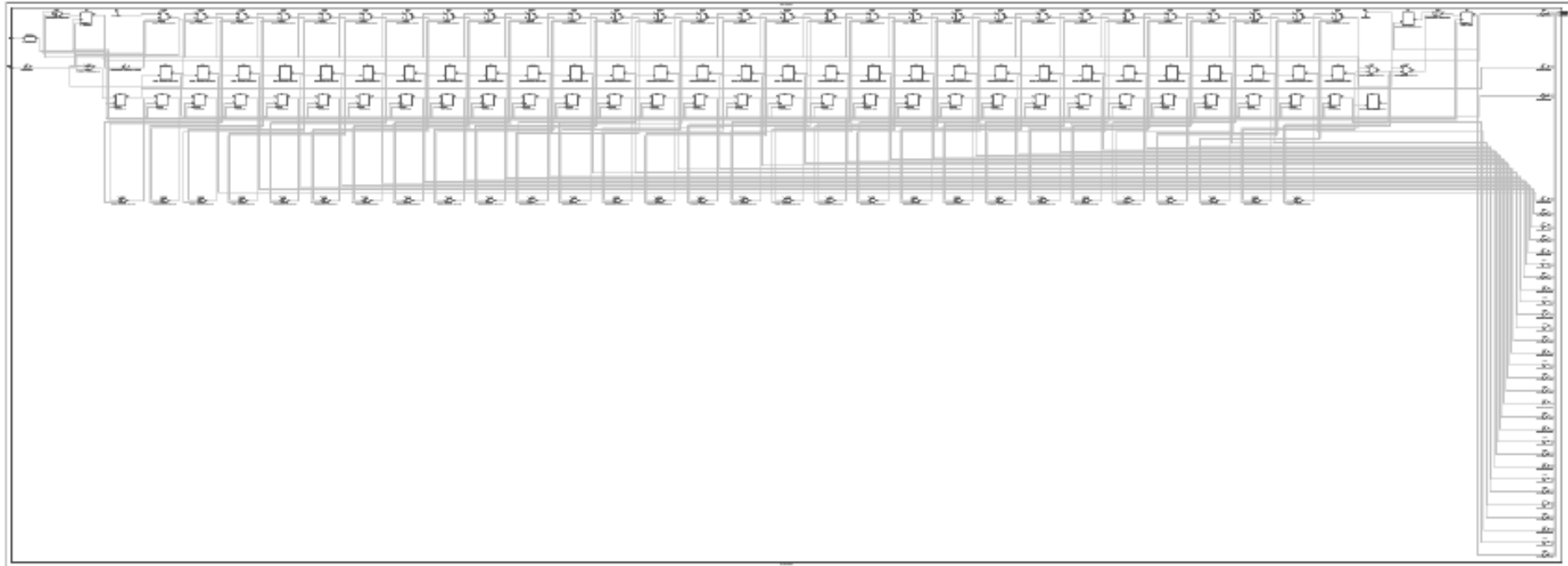

I dette kurset...

- Lære enkel bruk av VHDL til simulering
 - *Koding av kombinatoriske kretser*
 - *Simulering med testbenk*
- VHDL brukes til å forklare funksjon av datamaskinarkitektur
 - (Vi bruker ikke systemVerilog)

Senere kurs (IN3160)...

- *realisere fysiske kretser* (programmerbar logikk)
- Mer om VHDL
 - *Mer syntaks*
 - *Subprogram*
 - ...
- Mer avanserte design
 - *Kode sekvensielle kretser*
- Mer om skjematikk
- osv...

HVA GJØR (V)HDL?


VHDL = VHSIC HDL:

- «Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language»
- **Formålet er å lage (syntetisere) digitale kretser**
- **Syntetiserbar kode virker i parallell!**
 - Syntetiserbar = kan lages i hardware
 - **det som beskrives er en krets, ikke et program.**
 - Rekkefølge kan danne grunnlag for *prioritet*
- Simuleringskode (*testbenker*) kan gjøre mer enn syntetiserbar kode
 - Sette og teste stimuli
 - Rapportere til fil og skjerm
 - kan beskrive hendelser i rekkefølge =>
 - er delvis sekvensielle program...
 - *kan være forvirrende..!*

VHDL

Kode for å lage testdata og kontrollere testresultater (Testbenker)

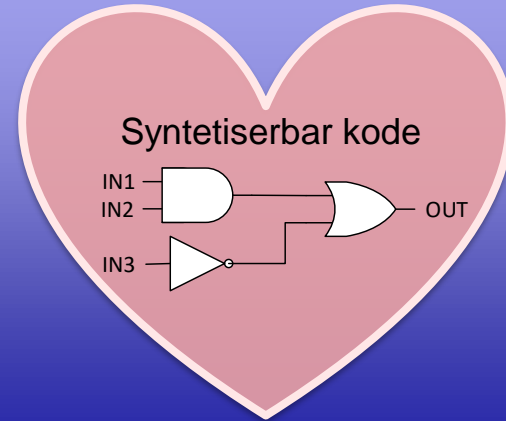Kode for å lage flere instanser eller varianter av enheter






Krasjkurs i VHDL...:

- Oppbygging
 - Entitet og arkitektur
- Kodetyper
 - dataflow
 - structural
 - RTL
 - behavioral
- Syntaks og konkret koding av design
 - Datatyper og verdier
 - Operatorer
 - Tilordning
 - Duplisering av elementer
- Simulering
 - Testbenker

VHDL oppbygging

Entitet og arkitektur

 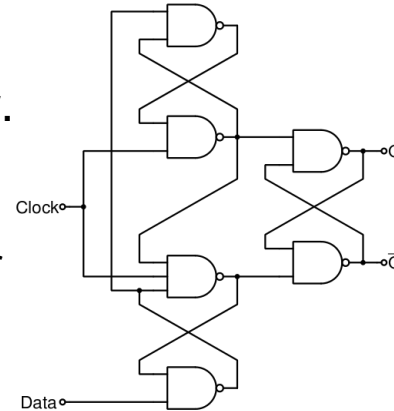 - Entiteten definerer input og output
- Arkitekturen beskriver hva designet gjør.
 - En entitet kan benytte forskjellige arkitekturer (kun én av gangen)
 - Arkitekturer kan defineres med forskjellige stiler (neste slide)
 - “RTL” og “Dataflow” er navn på kodenstil.
 - (mer følger...)



```
library IEEE  
use IEEE.STD_LOGIC.all
```

```
entity D_FLIPFLOP is  
  port(  
    clk : in std_logic;  
    D   : in std_logic;  
    Q   : out std_logic  
  );  
end entity D_FLIPFLOP;
```

```
architecture RTL of D_FLIPFLOP is  
begin  
  process (clk)  
  begin  
    if rising_edge(clk) then  
      Q <= D;  
    end if;  
  end process;  
end architecture RTL;
```


```
architecture data_flow of D_FLIPFLOP is  
  signal e,f,g,h,i,j,k,l : std_logic;  
begin  
  e <= NOT (D and clk);  
  f <= NOT (e and clk);  
  g <= NOT (e and h);  
  h <= NOT (f and g);  
  i <= NOT (g and not clk);  
  j <= NOT (h and not clk);  
  k <= NOT (l and i);  
  l <= NOT (k and j);  
  Q <= k;  
end architecture data_flow;
```

4 Kodetyper / stiler:

- Dataflyt “data_flow”
- Strukturell “structural”
- RTL “Register transfer level”
- Behavioral

Strukturell kode

 - Viser hvordan vi kobler sammen komponenter
- Bruk:
 - Topp- og eller mellom-nivå *når vi har flere moduler*
 - Testbenker



```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity my_thing is
  port (
    A: in std_logic;
    B: in std_logic_vector(5 downto 0);
    C, D, E, F: in std_logic;
    G: out std_logic;
    H: out std_logic_vector(64 downto 0);
    I: out std_logic
  );
end entity my_thing;
```

```
architecture structural of my_thing is
  component apple is
    port (
      A: in std_logic;
      B: in std_logic_vector(5 downto 0);
      C: out std_logic;
      D: out std_logic_vector(64 downto 0)
    );
  end component;
```

```
component pear is
  port (
    A, B, C: in std_logic;
    D, E: out std_logic
  );
end component;
```

```
component banana is
  port (
    smurf: in std_logic_vector(64 downto 0);
    cat, dog, donkey: in std_logic;
    horse: out std_logic;
    monkey: out std_logic_vector(64 downto 0)
  );
end component;
```

```
signal js: std_logic;
signal ks: std_logic_vector(64 downto 0);
signal ls: std_logic;
```

```
begin
  -- port map (component => My_thing)
  U1: apple port map(
    A => A,
    B => B,
    C => js,
    D => ks
  );
```

```
U2: pear port map(
  A => D,
  B => E,
  C => F,
  D => ls,
  E => I
);
```

```
U3: banana port map(
  smurf => ks,
  cat => js,
  dog => C,
  donkey => ls,
  horse => G,
  monkey => H
);
```

```
end architecture structural;
```

• Strukturell arkitektur

- Komponentdeklarasjon (ligner entiteter)
- Innvendige signaler
- Koblinger (port map) mellom *komponent* og innvendige *signaler*

RTL «Register Transfer Level»

- Høynivå kode
 - *hva som skal skje*
 - *Ikke hvordan*
 - Overlater mer til synteseverktøy
 - *bruk av registre*
- *Typisk bruk:*
 - Sekvensielle kretser
 - *Tilstandsmaskiner*
 - *Pipelines*
 - *Tellere*
 - *Etc.*
- IN3160 tar for seg RTL

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity D_flipflop is  
  port(  
    clk: in std_logic;  
    D: in std_logic;  
    Q: out std_logic  
  );  
end entity D_flipflop;
```

```
architecture RTL of D_flipflop is  
begin  
  process (clk) is  
  begin  
    if rising_edge(clk) then  
      Q <= 'D';  
    end if;  
  end process;  
end architecture RTL;
```

Oppførsel «Behavioral»

- beskriver hvordan noe skjer i simulering
 - Simuleringsmodeller
 - Testbenker
 - Kobler opp en krets (*strukturelt*)
 - Gir stimuli (input) til kretsen
 - Sjekker output
- *ikke laget for implementering/syntese*

IN2060 => dataflyt, struktur og enkle tesbenker

VHDL syntaks

- Typer, porter, signaler og variabler
 - Bruk av porter, retninger
- Vektorer
- Tilordningsoperatorer

Typer, porter og signaler og variabler

Typer

- Har definerte verdier og kan ha operasjoner.
- De viktigste typene er definert i egne biblioteker.
 - `std_logic`, `std_logic_vector`

Porter


- et "signal" som går inne eller ut av entiteten
- har retning (`in`, `out`, `inout`) og type
 - retningen bestemmer hvor porten tilordnes verdi.

Signaler

- har type
- tilordnes verdier og leses i arkitekturen

Variabler

 - *har type*
- *Kun for lokal bruk*
 - *innen et statement*
(dvs innen et subprogram eller en prosess)
- *tilordnes "umiddelbart" med :=*
- *fungerer annerledes enn signaler i noen tilfeller.*



```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity My_thing is
  port(
    Ain      : in  STD_LOGIC;
    Binout   : inout STD_LOGIC;
    Cout     : out STD_LOGIC);
end entity My_thing;


architecture DataFlow of My_thing is
  signal s1, s2, s3, s4 : STD_LOGIC;

begin
  -- ...

  -- concurrent statements
  s1    <= Ain;      -- IN can only drive
  s2    <= Binout;  -- INOUT *can* be driven
  Binout <= s3;     -- INOUT *can* drive
  Cout  <= s4;     -- OUT can only be driven
end architecture DataFlow;
```


Port - retninger

- "IN"
 - settes utenfor entiten
 - kan leses, men ikke tilordnes verdier
- "OUT"
 - går ut av entiteten
 - tilordnes verdi i arkitekturen
 - kan også leses som et signal.
- "INOUT" **BANNED**
 - kan gå både inn og ut av entiteten
 - er laget for fysiske tilkoblinger der flere enheter kan drive spenningen til ledning
 - Eks: databussen til et minne, PCI express, etc.
 - **Feil bruk av INOUT gir kortslutninger!**
 - *Kompilatoren vil ikke gi advarsel om flere driver signalet.*
 - IKKE bruk INOUT fordi det er lettvin.

 

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity My_thing is
  port(
    Ain      : in  STD_LOGIC;
    Binout   : inout STD_LOGIC;
    Cout     : out STD_LOGIC);
end entity My_thing;

architecture DataFlow of My_thing is
  signal s1, s2, s3, s4 : STD_LOGIC;



begin
  -- ...

  -- concurrent statements
  s1    <= Ain;
  s2    <= Binout;
  Binout <= s3;
  Cout  <= s4;
end architecture DataFlow;
```



- En vektor er en samling av signaler.
 - *Måten vi tilordner verdi til et signal bestemmer om vi får registre eller kombinatoriske kretser.*

vektorer og registre

- `signal my_sig std_logic;`

  

  
- `signal my_vec std_logic_vector(3 downto 0);`



Tilordning av signaler og variable (assignment)

- `A <= B;` -- A leser B, evt A settes til B, A er et signal
- `C := B;` -- C får verdien av B, C er en variabel
-- variabler kan bare brukes internt i prosesser, funksjoner og prosedyrer
- `D(6 downto 0) <= E(3 downto 1) & (others => '0');`
-- D er en vektor med 7 input og
-- `D(6) <= E(3)`
-- `D(5) <= E(2)`
-- `D(4) <= E(1)`
-- `D(3 downto 0) <= "0000"`
- MERK: vektorer skal ha dobbeltfnutter "00", mens enkeltsignaler skal ha enkeltfnutter '0'

Tri-state buffer

 


- Digitale kretser kan bare se logisk '0' og '1'
- De kan settes til '0', '1' og 'z' (tristate= høy impedanse)
 - 'z' brukes for at andre skal drive linjen/ bussen uten kortslutning.
- Simuleringsverktøy kan benytte og kontrollere alle de mulige verdiene i **STD_LOGIC**.




```
A <= B when EN = '1' else 'Z';
```

```
-- ekvivalent med  
TRISTATE:  
process (B,EN)  
begin  
    if EN = '1' then  
        A <= B;  
    else  
        A <= 'Z';  
    end if;  
end process;
```


std_logic -- veridier

 

Value	Name	Usage
'U'	Uninitialized state	Used as a default value
'X'	Forcing unknown	Bus contentions, error conditions, etc.
'0'	Forcing zero	Transistor driven to GND
'1'	Forcing one	Transistor driven to VCC
'Z'	High impedence	3-state buffer outputs
'W'	Weak unknown	Bus terminators
'L'	Weak zero	Pull down resistors
'H'	Weak one	Pull up resistors
'-'	Don't care	Used for synthesis and advanced modeling

   



-- multiple drive
signal c : std_logic;

 

Signal A/B	'U'	'X'	'0'	'1'	'Z'	'W'	'L'	'H'	'_'
'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'
'X'	'U'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'
'0'	'U'	'X'	'0'	'X'	'0'	'0'	'0'	'0'	'X'
'1'	'U'	'X'	'X'	'1'	'1'	'1'	'1'	'1'	'X'
'Z'	'U'	'X'	'0'	'1'	'Z'	'W'	'L'	'H'	'X'
'W'	'U'	'X'	'0'	'1'	'W'	'W'	'W'	'W'	'X'
'L'	'U'	'X'	'0'	'1'	'L'	'W'	'L'	'W'	'X'
'H'	'U'	'X'	'0'	'1'	'H'	'W'	'W'	'H'	'X'
'_'	'U'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'

Bit operatorer og reduksjonsoperator

- Operatorene **and**, **or**, **nand**, **nor**, **xor**, **xnor** virker på bitnivå når de står mellom to signaler eller vektorer
 - $y1 \leftarrow a \text{ and } b$; -- tilsvarer linjene under
 - $y1(3) \leftarrow a(3) \text{ and } b(3)$;
 - $y1(2) \leftarrow a(2) \text{ and } b(2)$;
 - $y1(1) \leftarrow a(1) \text{ and } b(1)$;
 - $y1(0) \leftarrow a(0) \text{ and } b(0)$;
- Reduksjonsoperator reduserer en vektor til ett signal
 - $y \leftarrow \text{and } a$; -- tilsvarer figur t.h.

 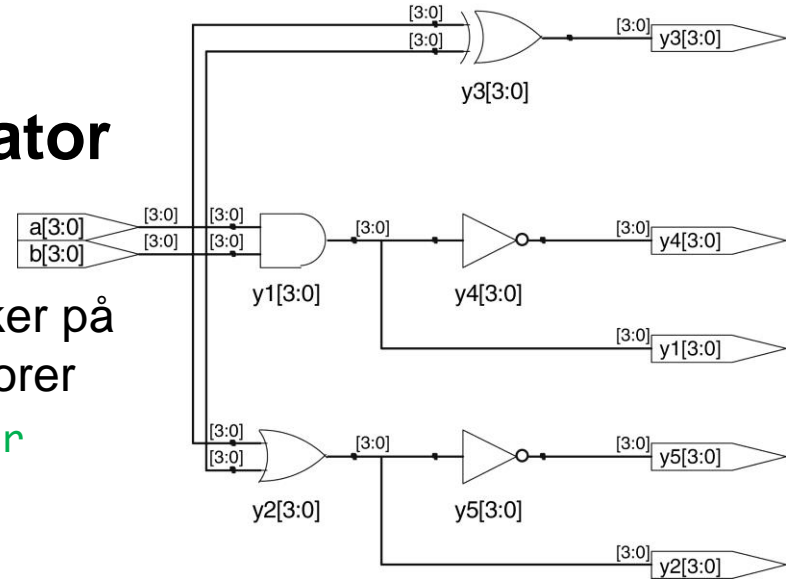

VHDL operator prioritet

- operatorer på samme linje prioriteres slik vi leser; fra venstre mot høyre.
- **Bruk paranteser** for å gjøre det du mener tydelig!


Prioritet	Operator klasse	Operatorer
1 (Utføres først)	miscellaneous	** , abs , not
2	multiplying	* , / , mod , rem
3	sign	+ , -
4	adding	+ , - , &
5	Shift	sll , sr1 , sla , sra , rol , ror
6	relational	= , /= , < , <= , > , >= , ?= , ?/= , ?< , ?<= , ?> , ?>=
7	logical	And , or , nand , nor , xor , xnor
8 (utføres sist)	condition	??

Eksempler: neste slide

VHDL operator prioritert 1/2

Hva gir


`x <= a or b and c;`

 

$x = 1 \text{ or } (1 \text{ and } 0)$

$x = 1$

eller

 

$x = (1 \text{ or } 1) \text{ and } 0$

$x = 0$

Prøv


`a := '1'`

`b := '1'`

`c := '0'`


VHDL operator prioritet 2/2
 
```
z <= a and not b and c; ==  
z <= a and (not b) and c; ==  
z <= (a and (not b)) and c;
```



-- z=1 only when a=1, b=0, c=1.

```
y <= a and not (b and c);
```

 

-- y=1 when a=1, b=0 or when a=1, c=0.

Bruk paranteser...

Prosesser i VHDL

- En prosess- `process()` -er *ett statement*...
 - brukes når tilordningsregelen blir kompleks
 - Kan tilordne flere signaler på en gang
 - Kan tilordne basert på prioritet (= fallgruve)
 - Kan ha variable som brukes lokalt
 - `case` og `if` må ha `process()`
 - Fordi disse kan sette flere signaler
 - Signaler settes kun én gang per gjennomkjøring
 - i det vi går ut av prosessen
- `process(<Sensitivitets liste>)`
 - prosesser trigges når ett av signalene i listen endres
 - Simulering *må* ha sensitivitetsliste
 - Synteseverktøy *ignorerer* listen... *men klager om den mangler*
- Prosesser har én driver per signal
 - Å tilordne flere drivere til samme signal innen en prosess medfører *prioritering*.
 - **Siste- overstyrer** tidligere tilordninger.
 - *Utenfor prosess er det ikke lov...* (= kortslutning)

- Anta $b = 0$,
A går fra 0 til 1.
- Hva skjer med F?
- Hvorfor?

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity My_thing is
    port(A: in STD_LOGIC;
         F: out STD_LOGIC
    );
end entity My_thing;

architecture Behavioral of My_thing is
    signal b : STD_LOGIC;
begin
    signal_update: process(a)
    begin
        if A = '1' then b <= '1';
        else b <= '0';
        end if;

        if b = '1' then F <= '1';
        else F <= '0';
        end if;
    end process;
end architecture Behavioral;
```

Sensitivitetsliste

- Hva skjer med F når A går fra 0 til 1?

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;







entity My_thing is
    port(A: in STD_LOGIC;
         F: out STD_LOGIC
    );
end entity My_thing;

architecture Behavioral of My_thing is
    signal b : STD_LOGIC;
begin
    signal_update: process(a)
    begin
        if A = '1' then b <= '1';
        else b <= '0';
        end if;

        if b = '1' then F <= '1';
        else F <= '0';
        end if;

    end process;
end architecture Behavioral;







```

 /my_thing/A	-No Data-	
 /my_thing/F	-No Data-	
 /my_thing/b	-No Data-	

```

signal_update: process(a,b)
begin
    if a = '1' then
        b <= '1';
    else
        b <= '0';
    end if;
    if b = '1' then
        f <= '1';
    else
        f <= '0';
    end if;
end process;


```

 /my_thing/A	-No Data-	
 /my_thing/F	-No Data-	
 /my_thing/b	-No Data-	

Strukturell kode

Strukturell

 - Hvordan vi kobler sammen eksisterende komponenter
- Brukes typisk i større design og i alle testbenker



```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity my_thing is
  port (
    A: in std_logic;
    B: in std_logic_vector(5 downto 0);
    C, D, E, F: in std_logic;
    G: out std_logic;
    H: out std_logic_vector(64 downto 0);
    I: out std_logic
  );
end entity my_thing;

architecture structural of my_thing is
  signal js: std_logic;
  signal ks: std_logic_vector(64 downto 0);
  signal ls: std_logic;

  component apple is
    port (
      A: in std_logic;
      B: in std_logic_vector(5 downto 0);
      C: out std_logic;
      D: out std_logic_vector(64 downto 0)
    );
  end component;

  component pear is
    port (
      A, B, C: in std_logic;
      D, E: out std_logic
    );
  end component;
```

```
component banana is
  port (
    smurf: in std_logic_vector(64 downto 0);
    cat, dog, donkey: in std_logic;
    horse: out std_logic;
    monkey: out std_logic_vector(64 downto 0)
  );
end component;

begin -- port map (component => My_thing)
U1: apple
  port map(
    A => A,
    B => B,
    C => js,
    D => ks
  );

U2: pear
  port map(
    A => D,
    B => E,
    C => F,
    D => ls,
    E => I
  );

U3: banana
  port map(
    smurf => ks,
    cat => js,
    dog => C,
    donkey => ls,
    horse => G,
    monkey => H
  );
```

```
end architecture structural;
```

Testbenker

- Testbenker er moduler som brukes til å gi generere testdata (testvektorer) og rapportere testresultater ved simulering.
 - De syntetiseres ikke
 - *er prinsipielt software, selv om det er skrevet med et HDL*
- Kan bruke én eller flere moduler som komponenter.
 - Vi tester typisk én modul av gangen
 - vi navngir denne «DUT» eller «UUT» (Device / Unit under test).
 - Øvrige komponenter er med for å gi simuleringsdata
- NB: *Testbenk-kode vil ligne mer på andre programmeringsspråk,*
 - *Fordi tester har sekvensielle hendelser*
 - *Vi kan gjøre I/O til skjerm og fil*
 - Vi kan teste ulike ting samtidig i simulering (i parallell)
 - Selv om stimuli settes i sekvens
 - *Kan være forvirrende..*

Simuleringsprosess og wait statement

- I en testbenk kan vi ha *én prosess uten sensitivetsliste*
 - Denne prosessen brukes til å sette stimuli i sekvens
 - Vi kan ikke ha flere slike prosesser (=> umulig å simulere)
 - I den prosessen kan vi bruke "wait" for å vente ulike tidsrom
 - `wait for 1 ns;`
 - `wait until b = '1';`
- `wait until` kan også benyttes utenfor testbenker (*ikke tema i IN2060*)

Tidsforsinkelser (i simulering/testbenker)

- I simuleringsprosessen kan man bruke `wait for`:
 - `wait for 5 ns;`

- `type TIME is range implementation_defined`

`units`

```
fs; -- femtosecond
ps = 1000 fs; -- picosecond
ns = 1000 ps; -- nanosecond
us = 1000 ns; -- microsecond
ms = 1000 us; -- millisecond
sec = 1000 ms; -- second
min = 60 sec; -- minute
hr = 60 min; -- hour
```

`end units;`

assert – test om noe feiler

- `assert(a = b) report("min rapport") severity note;`
 - Hvis *ikke* a er lik b, så leveres "min rapport" til skjerm som «note» .
- Severity kan være
 - `note` -- ufarlig, typisk melding om at en del av testingen er gjennomført
 - `warning` -- brukes typisk til meldinger om noe uventet
 - `error` -- (default) brukes til feil, men testing fortsetter
 - `failure` -- brukes til showstoppere- stopper simuleringen
- `report();` -- kan benyttes alene (rapporterer alltid)
 - `severity` er `note` om ikke annet angis.

Testbenk eksempel

- Tom entitet
- Komponenter er definert som entitet i en annen fil
- Signaler i testbenken brukes som input til komponentene vi tester
- Vi instansierer komponenter som strukturell kode
- Stimuli gis i fra en eller flere prosesser
- Vi bruker assert + report for å gi beskjeder og feilmeldinger
- Std.env.stop stopper simuleringen (ellers starter prosessen på ny)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity tb_fulladder is
end entity tb_fulladder;
```

```
architecture behavioral of tb_fulladder is
```

```
component fulladder is
port(
a, b : in std_logic;
cin : in std_logic;
s : out std_logic;
cout : out std_logic
);
end component;
```

```
signal tb_a, tb_b, tb_cin : std_logic := '0';
signal tb_s, tb_cout : std_logic;
```

```
begin
```

```
DUT: fulladder
port map(
a => tb_a,
b => tb_b,
cin => tb_cin,
s => tb_s,
cout => tb_cout
);
```

```
STIMULI: process
```

```
begin
```

```
wait for 10 ns;
tb_a <= '1';
tb_b <= '0';
tb_cin <= '0';
wait for 10 ns;
```

```
assert(s = '1') report ("Sum ulik 1") severity failure;
```

```
tb_a <= '0';
tb_b <= '1';
tb_cin <= '1';
```

```
assert(cout = '1') report ("feil mente") severity failure;
report("Ferdig!");
```

```
std.env.stop;
```

```
end process;
```

```
end architecture behavioral;
```

Oppsummeringsspørsmål:

- Hva er formålene med et hardwarespråk?
 1. *Definere hardware*
 2. *Teste (simulere) hardwaredesign*
- Hva er forskjellen på en entitet og en arkitektur?
 - *Entitet viser innganger og utganger på designet*
 - *Arkitektur beskriver funksjonen til innmaten.*
- Hvorfor trenger vi testbenker?
 - *Fordi alle gjør feil nesten hele tiden, og det gjelder å finne dem tidlig.*

Oblig i digital design, CLA-adder:

- Oppgave 1
 - Kjøre og modifisere en testbenk
- Oppgave 2, CLA-blokk med testbenk
 - Dataflyt kode
 - Testbenk med skriving til konsoll (skjerm)
- Oppgave 3 CLA-adder toppmodul
 - Strukturell kode
 - Testbenk

- *Obligen tar dere gjennom design av en type carry-lookahead adder (CLA)*
 - *Den er kan hjelpe til å forstå hvordan vi bygger slike kretser*
 - *Det er helt greit å starte på obligen før man forstår CLA fullt ut*

- *Anbefaling:*
 - *Gjør ukesoppgavene for denne uken først*

Ukeoppgaver

Oppgaver

4.1, 4.3, **4.5**, **4.6**, 4.8, 4.9, 4.10
(ekstra 4.20, 4.22)

For 4.6, se figur 2.47 og 2.48 s 79, 80.

Der dere skal skrive HDL-kode, kan denne åpnes og simuleres med Questa. *Oblig 1 forteller hvordan.*

VHDL Number format (kun til orientering)

Binary, Decimal, hexadecimal, Octal

Unsigned, Signed

<ant bit><U/S><B/D/O/X> "<tall av type B/D/O/X>"

B"1111_1111_1111" -- Equivalent to the string literal "111111111111".

X"FFF" -- Equivalent to B"1111_1111_1111".

O"777" -- Equivalent to B"111_111_111".

X"777" -- Equivalent to B"0111_0111_0111".

B"XXXX_01LH" -- Equivalent to the string literal "XXXX01LH"

UO"27" -- Equivalent to B"010_111"

UO"2C" -- Equivalent to B"011_CCC"

SX"3W" -- Equivalent to B"0011_WWWW"

D"35" -- Equivalent to B"10011"

12UB"X1" -- Equivalent to B"0000_0000_00X1"

12SB"X1" -- Equivalent to B"XXXX_XXXX_XXX1"

12UX"F-" -- Equivalent to B"0000_1111_----"

12SX"F-" -- Equivalent to B"1111_1111_----"

12D"13" -- Equivalent to B"0000_0000_1101"

12UX"000WWW" -- Equivalent to B"WWW_WWWW_WWWW"

12SX"FFFC00" -- Equivalent to B"1100_0000_0000"

12SX"XXXX00" -- Equivalent to B"XXXX_0000_0000"

8D"511" -- Error

8UO"477" -- Error

8SX"0FF" -- Error

8SX"FXX" -- Error

VHDL bokstavstørrelse (kun til orientering)

- *til forskjell fra SystemVerilog o.a...*
 - ...eR iKke vHdL cAsE sENsItiV
 - å oVERDRivE brUKEn AV dEnnE FRihETeN eR IKke Å anBEfale.
- Tips:
 - ALL_CAPS BLIR SLITSOMT NÅR DET ER FOR MYE AV DET!
 - For VHDL anbefales *snake_case* til vanlig og *ALL_CAPS* for konstanter