




Dagens temaer

- Dagens temaer hentes fra kapittel 3 i læreboken
- Oppbygging av flip-flop'er og latcher
- Kort om 2-komplements form
- Binær addisjon/subtraksjon
- Aritmetisk-logisk enhet (ALU)
- Demo av 'Digital Works'

Låsekrets: RS-Latch

 
- Hukommelseelement med to innsignaler: S(et) og R(eset), og to utganger Q og Q'



- Q og Q' er definert som inverterte verdier av hverandre; utgangsverdien hentes normalt fra Q-utgangen alene.
- RS-latchen brukes sjelden direkte, (men andre typer hukommelsesceller bygger på den)
- RS-latchen er asynkron siden den ikke benytter et klokkesignal for å styre overgangen mellom to forskjellige verdier på utgangen skal finne sted.

Analyse av RS-Latch

- Analysører kretsen for $S=1$ og $R=0$

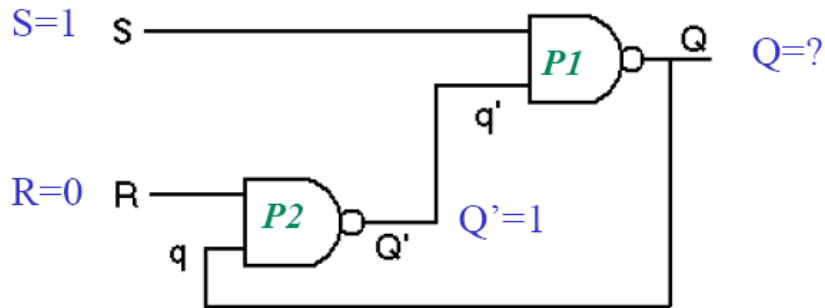


a	b	a NAND b
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Kan ikke bestemme utgangen fra P1 (Q) uten å vite hva q' er
- Utgangen fra port P2 (Q') er 1, fordi 0 på en av inngangene til en NAND alltid vil gi 1 ut
- Dermed er $Q' = q' = 1$, og da blir utgangen fra port P1 (Q) lik 0.

Analyse av RS-Latch (forts.)

- Analysører kretsen for $S=0$ og $R=1$

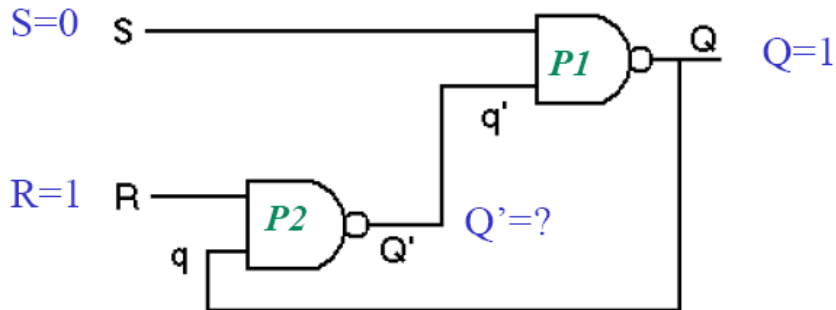


a	b	a NAND b
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Kan ikke bestemme utgangen fra P2 (Q') uten å vite hva q er
- Utgangen fra port P1 (Q) er 1, fordi 0 på en av inngangene til en NAND alltid vil gi 1 ut
- Dermed er $Q = q = 0$, og da blir utgangen fra P2 (Q') lik 0.

Analyse av RS-Latch (forts.)

- Analyserer kretsen for $S=1$ og $R=1$

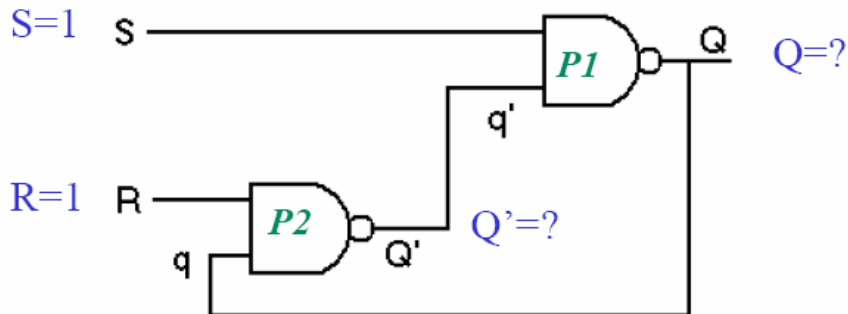


a	b	a NAND b
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Kan verken bestemme Q eller Q' fordi vi må kjenne den ene for å finne den andre.
- Siden Q (eller Q') både kan være 0 og 1, må vi vite hva forrige inputverdi (eller output) var:

S	R	Q	Q'	Kommentar
1	1	0	1	Etter $S=1$ og $R=0$
1	1	1	0	Etter $S=0$ og $R=1$

Analyse av RS-Latch (forts.)


- Siste tilfelle: $S=0$ og $R=0$

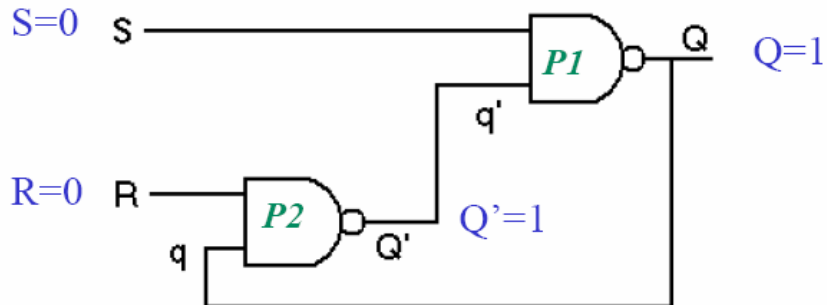

a	b	a NAND b
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Både Q og Q' er lik '1'. men er i konflikt med definisjonen av Q og Q'
- Ved bruk av RS-latchen i design bør denne kombinasjonen unngås ($S = R = 0$).

Oppsummering av RS-latch

 


S	R	Q	Q'	Kommentar
1	0	0	1	
1	1	0	1	Etter S =1 og R = 0
0	1	1	0	
1	1	1	0	Etter S =0 og R = 1
0	0	1	1	

- RS-latch kan også konstrueres med NOR-porter (ukeoppgave)
- Ulemper ved RS-latch
 - Utgangen vil endre seg så fort inngangen endrer seg.
 - S = R = 0 gir en ikke-definert tilstand på utgangen; kan være vanskelig å kontrollere at ikke S og R er '0' samtidig

Utvidelse av RS-Latch: D-Latch

 - Ved å utvide kretsen med to NAND-porter og en inverter
 - Forhindrer at Q endrer seg når WE (Write Enable) er 0, siden både $S = R = 1$, og dermed beholdes verdien til Q
 - Inverteren forhindrer at $S=R=0$ samtidig, dvs $S+R=1$





a	b	a NAND b
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Oppsummering D-Latch

W	D	S	R	Kommentar
0	0	1	1	Beholder lagret verdi
0	1	1	1	Beholder lagret verdi
1	0	1	0	Lagrer '0', dvs D
1	1	0	1	Lagrer '1', dvs D

  
- Når WE = 1 avleses D, og fører til at ENTEN S = 1 og R = 0 (D = 0) ELLER S = 0 og R = 1 (D = 1).
- Når WE går til '0' igjen, vil verdien Q forbli uendret helt til WE blir '1' og D eventuelt endrer verdi.





- D-latchen kalles **transparent** for WE=1 (i figuren over er WE=Clk)

Utvidelse av D-Latch: kant-triggeret D-flip-flop

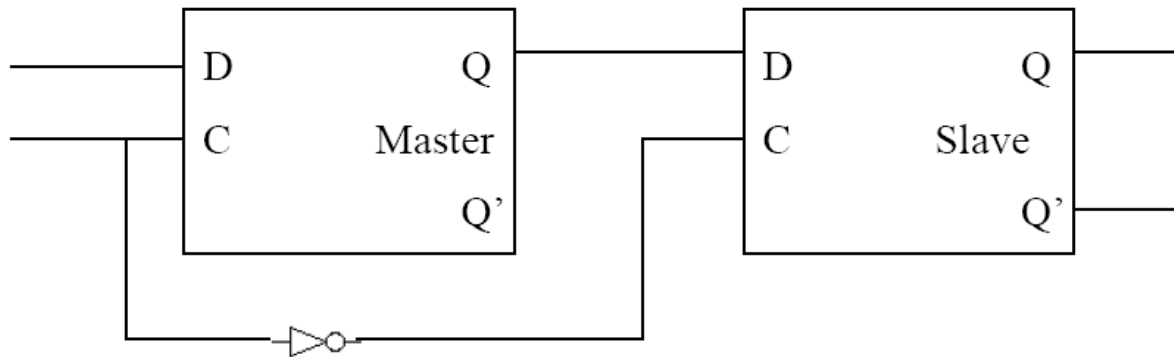- Ytterligere forbedring: Ønsker å kontrollere bedre når endringer skjer
- Går over fra nivå-triggering til kant-triggering, dvs når WE (CLK) går fra 0 til 1, eller fra 1 til 0
- Kobler to latcher i serie (den ene leser mens den andre er låst)



Timing i kant-triggeret D-flip-flop

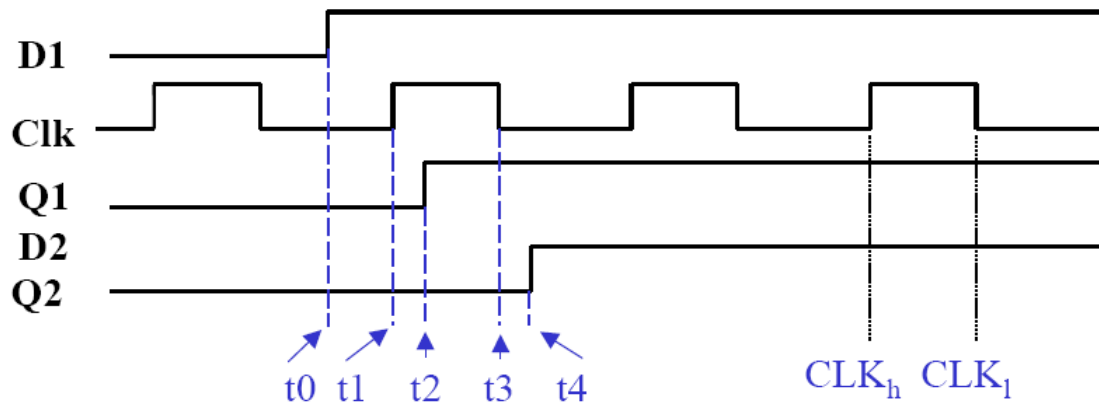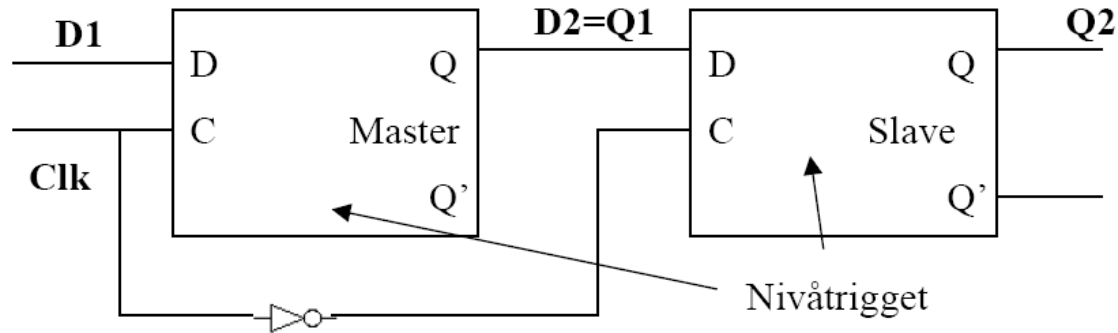



Timing i kant-triggeret D-flip-flop (forts.)

- **t0**: D1 går fra lav til høy, men FF-D1 er låst
- **t1**: Clk endrer nivå fra lav til høy
- **t2**: Q1 og D2 endrer verdi fra lav til høy. FF-D2 er fortsatt låst
- **t3**: Klokkeinngangen på FF-D2 endrer nivå fra lav til høy
- **t4**: Q2 endrer verdi fra lav til høy
- $(t2-t1) + (t4-t3)$ er den totale forsinkelsen gjennom flip-flop'en
- Lengden på høy klokkepuls må være større enn forsinkelsen gjennom flipflop'en, dvs. $CLKh-CLKl > (t2-t1)$
- $t1-t0 > t_x$ (t_x kalles **setup time**)
- D1 kan ikke gå lav før etter en viss tid (**hold time**)
- Kravene setter begrensninger til maksimum tillatte klokkefrekvens
- Finnes også andre krav som må overholdes



Representasjon i binær 2-komplements form

- Brukes for å representere binære tall med fortegn. Det mest signifikante bit'et angir om tallet er positivt eller negativt
- **Positive tall:** Som før
- **Negative tall:** Representeres ved å invertere alle bit'ene i det tilsvarende positive tallet og legge til 1.

Eksempel: Konvertere 7 til -7 i binær 2-komplements form

1) $7_{10} = 0111_2$

2) Inverterer alle bit'ene hver for seg: $0111 \rightarrow 1000$

3) Legger til 1: $1000 + 1 = \mathbf{1001}$

Det vil si: 2-komplementet til 7 er 1001 og kan representere -7

Tar man 2-komplementet av dette tallet (1001):

4) Inverterer alle bitene: $1001 \rightarrow 0110$

5) Legger til 1: $0110 + 1 = \mathbf{0111} (=7_{10})$

Det vil si: Konverterer man til 2-komplementet to ganger kommer man tilbake til utgangspunktet!



2-komplements form (forts.)

- Ikke lenger mulig å lagre like store positive tall. Verdiområdet er endret fra $0 \rightarrow 2^n - 1$ til $-2^{n-1} \rightarrow 2^{n-1} - 1$ for et n-bits binært tall.

Eksempel:

- 4 bit kan representere tall fra 0 til 15 uten fortegn, eller tall fra -8 til 7 på 2-komplements form (dvs. likevel 16 forskjellige verdier)
- Fordelen ved 2-komplements form er at addisjon og subtraksjon blir samme operasjon, dvs. addisjon!
 - Svaret (summen) blir i 2-komplements form

Binær addisjon

- Tilsvareer aritmetisk addisjon i titalls-systemet

Eksempel:

$$\begin{array}{r} 0001 \\ + 0011 \\ \hline 0100 \end{array}$$


- Notasjonen $a = a_{n-1}a_{n-2}..a_1a_0$ brukes for å angi enkelt-bit'ene i et tall a som er n bit langt.
- Sannhetsverditabell for halvadder: (dvs. $a + b$)

a	b	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

S : Sum, C : Carry (mente)

$$\begin{aligned} S &= a'b + ab' \\ &= a \oplus b \quad (a \text{ XOR } b) \end{aligned}$$

$$C = ab$$

 

Binær addisjon (forts.)

- Kretsen kalles halvadder fordi den ikke tar hensyn til eventuelle *mentebit* fra bitaddisjonen til høyre. Tar man hensyn til mentebit fra bitposisjon til høyre kalles kretsen en fulladder:

a_i	b_i	C_i	C_{i+1}	S_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S_i = a_i' b_i' C_i + a_i' b_i C_i' + a_i b_i' C_i' + a_i b_i C_i$$

$$C_{i+1} = a_i' b_i C_i + a_i b_i' C_i + a_i b_i C_i' + a_i b_i C_i$$


- C_i er mentebit'et som ble generert i posisjonen til høyre for posisjon i , mens C_{i+1} er mentebit'et som ble generert i posisjon i .

Binær addisjon (forts.)

- Skriver om uttrykkene for S_i og C_{i+1} :


$$\begin{aligned} S_i &= a_i' b_i' C_i + a_i' b_i C_i' + a_i b_i' C_i' + a_i b_i C_i \\ &= a_i' \cdot (b_i' C_i + b_i C_i') + a_i \cdot (b_i' C_i' + b_i C_i) \\ &= a_i' \cdot (b_i' C_i + b_i C_i') + a_i \cdot (b_i' C_i + b_i C_i')' \\ &= a_i \oplus (b_i C_i + b_i C_i') = a_i \oplus b_i \oplus C_i \end{aligned}$$
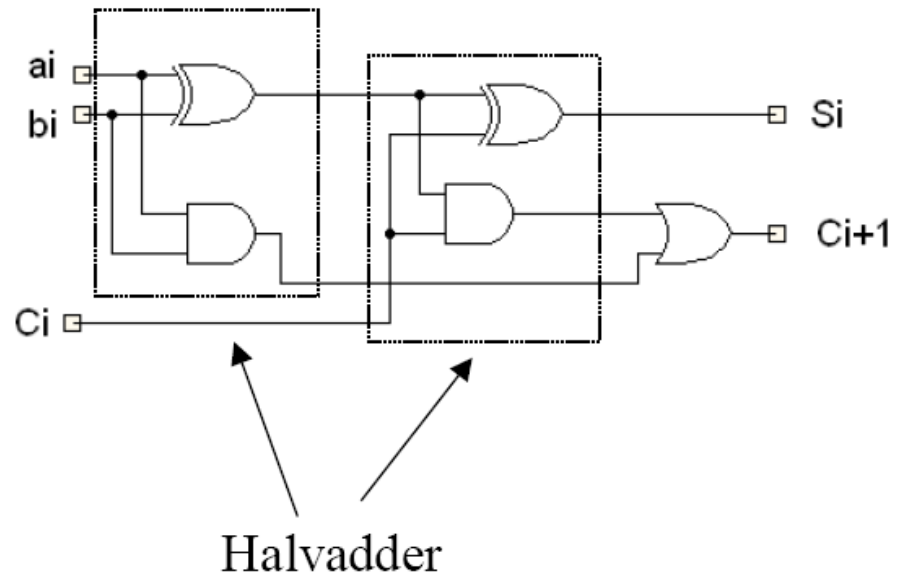
$$\begin{aligned} C_{i+1} &= a_i' b_i C_i + a_i b_i' C_i + a_i b_i C_i' + a_i b_i C_i \\ &= C_i \cdot (a_i b_i + a_i b_i') + a_i b_i \cdot (C_i' + C_i) \\ &= C_i \cdot (a_i \oplus b_i) + a_i b_i \end{aligned}$$



Binær addisjon (forts.)

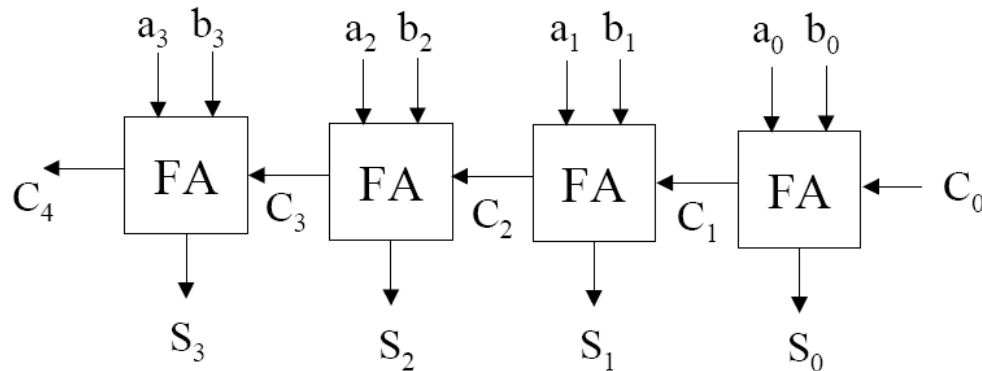- For å addere tall med flere bit setter man sammen fulladdere:




- Svakheter: Mentepropagering (mest signifikante bitposisjon kan ikke beregnes før alle de mindre signifikante er beregnet)



Datapath og ALU

- **Datapath:** Den delen av en CPU hvor beregninger foretas (både aritmetiske og logiske, inkludert adresseberegninger)
- **Aritmetisk-Logiske Enhet (ALU)** utfører logiske og aritmetiske operasjoner på to input-variable i data path.
- En CPU har flere ALU'er slik at beregninger kan fortas i parallell, f.eks beregning av adresser (neste instruksjon) og utføring av selve instruksjoner
- Mye energi legges ned i å optimalisere designet av en ALU for å få maksimal ytelse


Datapath og ALU (forts.)

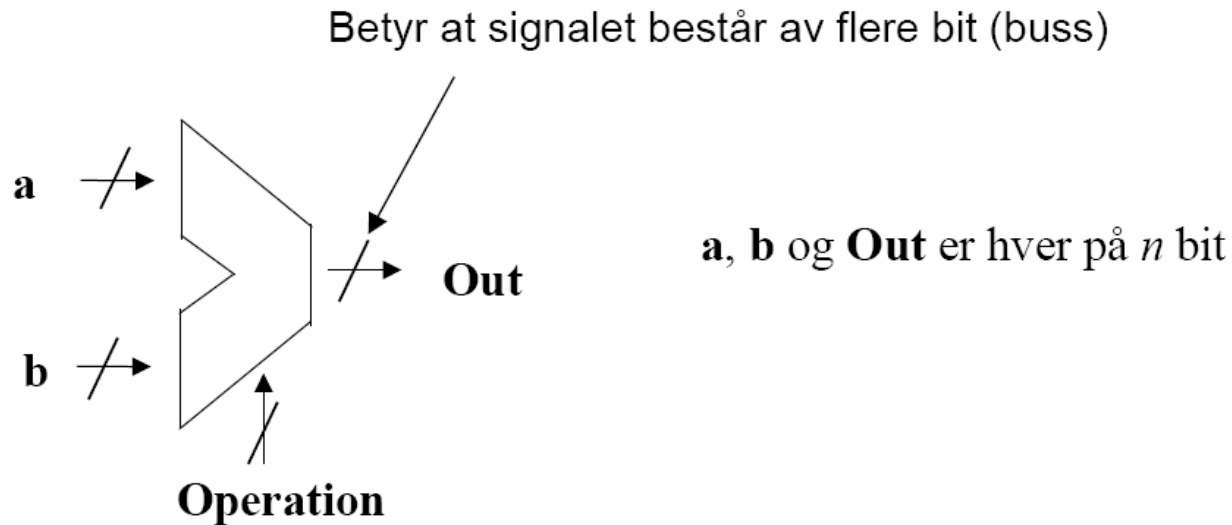

Antall bit i **Operation** er avhengig av antall ulike operasjoner som ALUen kan utføre

1-bits ALU

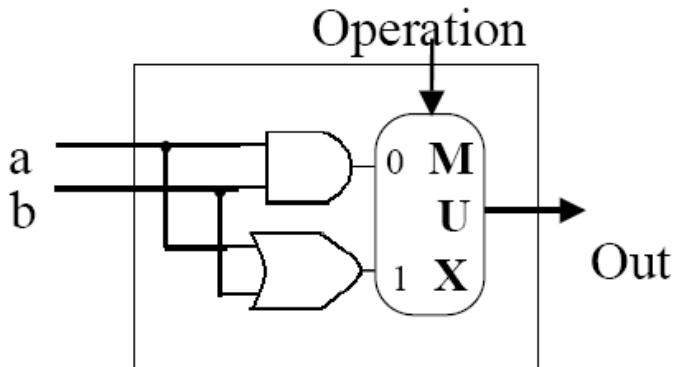- 1-bits ALU som kan utføre AND eller OR
 - Kan designes med en MUX, AND og OR porter.




Operation	Out
0	a AND b
1	a OR b

- Funksjonen ALU'en utfører er mao. styrbar (kontrollert av Operation-signalet)

1-bits ALU (forts.)

 
- 1-bits ALU som kan utføre AND, OR eller addisjon



Operation	Out
00	a AND b
01	a OR b
10	$a + b + C_{in}$
11	Ingen funksjon

1-bits ALU (forts.)

 - 1-bits ALU som kan utføre AND, OR, addisjon eller subtraksjon



Invert_b	Operation	Out
0	00	a AND b
0	01	a OR b
0	10	$a + b + C_{in}$
0	11	Ingen funksjon
1	00	a AND b'
1	01	a OR b'
1	10	$a + b' + C_{in}$
1	11	Ingen funksjon

n-bits ALU

- 1-bits ALU som kan utføre AND, OR, addisjon eller subtraksjon

- Setter sammen 1-bits ALU'er

- Legg merke sammenkoblingen av C_{in} og Invert_b på ALU0

- for å gi riktig mente inn
- å legge til '1' ved subtraksjon (forutsetter 2-komplements form)

