

Løsningsforslag DEL3

INF3400/4400

YNGVAR BERG

I. OPPGAVER

A. Oppgave 2.14

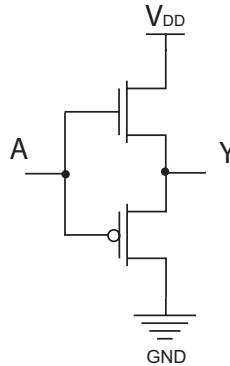


Fig. 1. CMOS ikke-inverterende buffer.

Petter Fallgruve tilbyr lisens på sin nye patenterte ikke-inverterende buffer som er vist i Fig. 1. Hvordan vil DC karakteristikken til denne kretsen se ut? Hvorfor representerer dette en dårlig ide?

A.1 Løsningsforslag

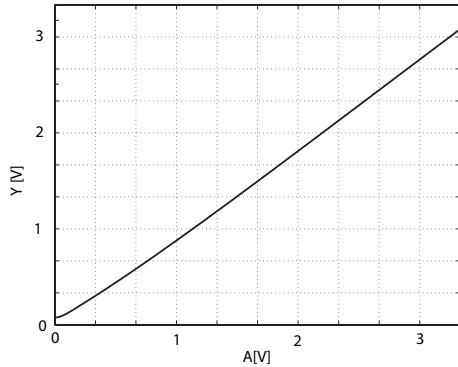


Fig. 2. CMOS ikke-inverterende buffer DC karakteristikk.

DC karakteristikk av bufferet er vist i Fig. 2. Som vi ser vil utgangen Y bli omtrent lik inngangen A . Problemen med denne kretsen er at forsterkningen blir liten, dvs. forsterknin- gen er mindre enn 1, slik at dersom vi plasserer mange buffere etterhverandre vil utgangen på det siste bufferet få et meget lite sving. Poenget med buffre er å forsterke signalet gjennom stor forsterkning (absoluttverdi). Et annet problem er at kretsen blir treg fordi utgangen vil være source slik at transistorene vil ha en meget lav effektiv spenning og dermed vil transistorene levere lite strøm.

B. Oppgave

Anta en ideel nMOS transistor i en 350nm CMOS prosess. Bruk matlab og lag et plott som viser DC karakteristikk for en inverter med $\beta_p = 0.1\beta_n$, $\beta_p = \beta_n$ og $\beta_p = 5\beta_n$.

B.1 Løsningsforslag

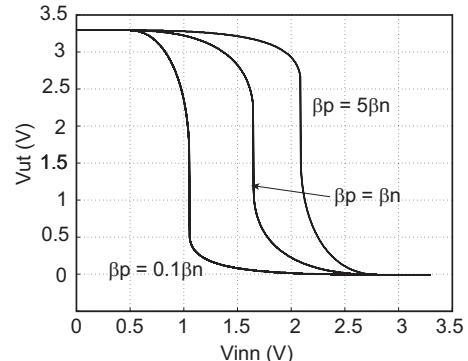


Fig. 3. Inverter karakteristikk med ulik dimesjonering.

C. Oppgave 2.17

Finn støymarginen for en CMOS inverter ved å bruke analytiske utrykk for utgangsspenning som funksjon av inngangsspenning. Anta at spenningsforsyningen er $V_{DD} = 3.0\text{V}$ og $V_{tn} = -V_{tp} = V_t = 0.5\text{V}$, og $\beta_p = \beta_n$.

C.1 Løsningsforslag

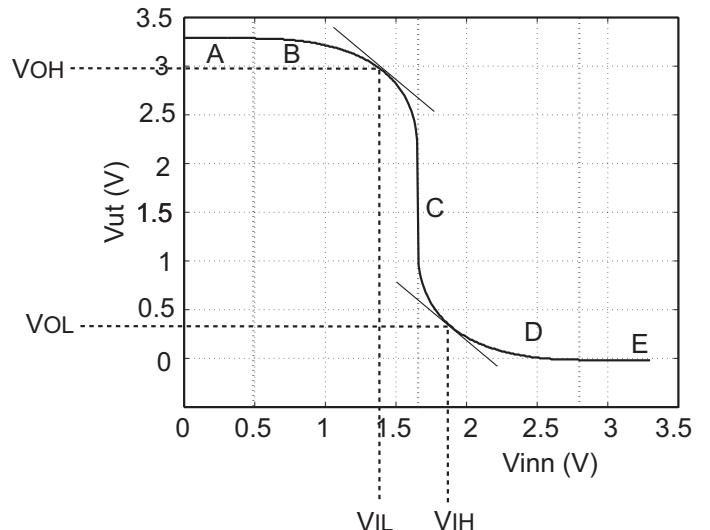


Fig. 4. CMOS Inverter DC ($V-V$) karakteristikk med støymarginer. Der hvor forsterkningen er -1, dvs. der den deriverte av V_{ut} = -1 får vi VIH , VIL , VOH og VOL . (FIG2.28)

Vi starter med V_{OH} og V_{IL} ved å se på område B. Vi har da at nMOS transistoren er i metning og pMOS transistoren er i lineært område.

$$\begin{aligned} I_{dsn} &= I_{sdp} \\ \frac{\beta_n}{2} (V_{gsn} - V_{tn})^2 &= \beta_p \left(V_{sgp} - |V_{tp}| - \frac{V_{sdp}}{2} \right) V_{sdp} \\ V_{ut} &= V_{inn} + V_t + \sqrt{(V_{DD} - 2V_{inn})(V_{DD} - 2V_t)}, \end{aligned}$$

der $-V_{tp} = V_{tn} = V_t$ og $\beta_p = \beta_n$.

Vi kan derivere V_{ut} mhp V_{inn} og sette den deriverte lik -1:

$$\begin{aligned} V_{ut} &= V_{inn} + V_t + \sqrt{(V_{DD} - 2V_{inn})(V_{DD} - 2V_t)} \\ &= V_{inn} + 0.5V + \sqrt{(3V - 2V_{inn})(3V - 1V)} \\ &= V_{inn} + 0.5V + \sqrt{(3V - 2V_{inn})(2V)} \\ &= V_{inn} + 0.5V + \sqrt{6V^2 - 4V \cdot V_{inn}} \\ \frac{\delta V_{ut}}{\delta V_{inn}} &= 1 + \frac{1}{2}(6 - 4 \cdot V_{inn})^{-\frac{1}{2}} \cdot 4 \\ \frac{2}{\sqrt{6 - 4 \cdot V_{inn}}} + 1 &= -1 \\ 6 - 4 \cdot V_{inn} &= 1 \\ V_{inn} &= \frac{5}{4}V \\ &= 1.25V. \end{aligned}$$

Vi finner V_{ut} :

$$\begin{aligned} V_{ut} &= V_{inn} + 0.5V + \sqrt{6V^2 - 4V \cdot V_{inn}} \\ &= 1.25V + 0.5V + \sqrt{6V^2 - 4V \cdot 1.25V} \\ &= 1.75V + \sqrt{6V^2 - 5V^2} \\ &= 2.75V \end{aligned}$$

Vi kan finne VIH og VOL på tilsvarende måte. Dette gir:

- $V_{IL} = 1.25V$.
- $V_{OH} = 2.75V$.
- $V_{IH} = V_{DD} - V_{IL} = 1.75V$.
- $V_{OL} = V_{DD} - V_{OH} = 0.25V$.
- $NM_H = VOH - VIH = 2.75V - 1.75V = 1V$.
- $NM_L = VIL - VOL = 1.25V - 0.25V = 1V$.

D. Oppgave 2.20

Finn et analytisk uttrykk for V_{ut} som funksjon av V_{tn} , V_{tp} , β_n og β_p for en pseudo-nMOS inverter. Anta at inngangsspenningen er lik V_{DD} .

D.1 Løsningsforslag

Vi kan anta at nMOS transistoren er i lineært område fordi det er rimelig å anta at utgangsspenningen er nær jord (logisk 0). pMOS transistoren er i metning. Vi har da

$$\begin{aligned} I_{dsn} &= I_{sdp} \\ \beta_n \left(V_{DD} - V_{tn} - \frac{V_{ut}}{2} \right) V_{ut} &= \frac{\beta_p}{2} (V_{DD} - |V_{tp}|)^2 \\ V_{DD} \cdot V_{ut} - V_{tn} \cdot V_{ut} - \frac{V_{ut}^2}{2} &= \frac{\beta_p}{2\beta_n} (V_{DD} - |V_{tp}|)^2 \end{aligned}$$

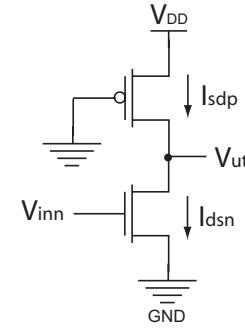


Fig. 5. Pseudo nMOS inverter. (FIG2.30a)

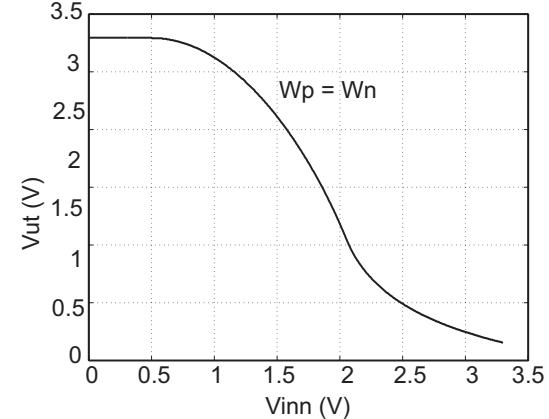


Fig. 6. Pseudo nMOS inverter DC karakteristikk med $W_p/L_p = W_n/L_n$. (FIG2.30c)

$$V_{ut}^2 - 2(V_{DD} - V_{tn})V_{ut} + \frac{\beta_p}{\beta_n} (V_{DD} - |V_{tp}|)^2 = 0 \quad (1)$$

Løsning på denne ligningen gir:

$$V_{ut} = (V_{DD} - V_{tn}) - \sqrt{(V_{DD} - V_{tn})^2 - 4 \frac{\beta_p}{\beta_n} (V_{DD} - |V_{tp}|)^2}$$

E. Oppgave 2.6

Anta en nMOS transistor i en 0.6μ prosess med en gateoksid tykkelse på 100\AA . Anta at dopenivået er $N_A = 2 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ og at nominell terskelspenning er $0.7V$. Anta at substratet er jordet. Hva blir endringen i terskelspenningen ved romtemperatur når source økes fra $0V$ til $4V$?

E.1 Løsningsforslag

Udopet silisium har en konsentrasjon av frie ladningsbærere $n_i = 1.34 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. Vi starter med å beregne overflatepotensialet:

$$\begin{aligned} \Phi_s &= 2V_T \ln \frac{N_A}{n_i} \\ &= 2 \cdot 0.026 \ln \frac{2 \cdot 10^{17}}{1.45 \cdot 10^{10}} \\ &= 0.85V. \end{aligned}$$

Vi beregner oksidkapasitans C_{ox}

$$\begin{aligned} C_{ox} &= \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} \\ &= \frac{3.45 \cdot 10^{-13}}{100 \cdot 10^{-8}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 3.45 \cdot 10^{-7} \frac{F}{cm^2} \\
 &= 3.45 \cdot 10^{-15} \frac{F}{\mu m^2}
 \end{aligned}$$

Vi kan uttrykke bodyeffektparameter:

$$\begin{aligned}
 \gamma &= \frac{\sqrt{2q\epsilon SiN_A}}{C_{ox}} \\
 &= \frac{\sqrt{2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot (11.7 \cdot 8.85 \cdot 10^{-14}) \cdot 2 \cdot 10^{17}}}{3.45 \cdot 10^{-7}} \\
 &= 0.75V^{\frac{1}{2}}.
 \end{aligned}$$

Den effektive terskelspenningen kan nå beregnes:

$$\begin{aligned}
 V_{tn} &= V_{tn0} + \gamma \left(\sqrt{\Phi_s + V_{sb}} - \sqrt{\Phi_s} \right) \\
 &= 0.7V + 0.75 \left(\sqrt{0.85 + 4} - \sqrt{0.85} \right) \\
 &= 1.66V.
 \end{aligned}$$

Vi har da en endring i terskelspenning på $0.96V$.

F. Oppgave 2.21

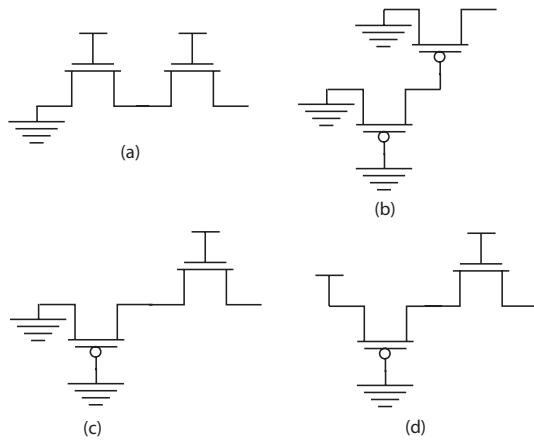


Fig. 7. Pass transistor kretser.

Finn uttrykk for utgangsspenningen i pass transistorene kretsene i Fig. 7.

F.1 Løsningsforslag

(a)
0

(b)
 $V_{ut} = 2|V_{tp}|$.

(c)
 $V_{ut} = |V_{tp}|$.

(d)
 $V_{ut} = V_{DD} - V_{tn}$.

REFERENCES

- [1] Neil H.E. Harris og David Harris "CMOS VLSI DESIGN, A circuit and system perspective" tredje utgave 2005, ISBN: 0-321-26977-2, Addison Wesley,