

# INF3400/4400 Digital Mikroelektronikk

## Løsningsforslag DEL 5

YNGVAR BERG

### I. DEL 5

#### Del 5: Statisk digital CMOS

### II. OPPGAVER

#### A. Oppgave 4.3

Finns tidsforsinkelse for stigende og fallende utgang for en AND-OR-INVERT port med bruk av Elmore forsinkelsesmodell. Estimer diffusjonskapasitanser.

#### A.1 Løsningsforslag

 


Fig. 1. Komplementær CMOS port for  $Y = \overline{A \cdot B + C \cdot D}$ .

Vi kan anta en funksjonen  $Y = \overline{A \cdot B + C \cdot D}$ , implementert som en komplementær CMOS port som vist i Fig. 1.

I Fig. 2 er porten vist med interne noder 1, 2 og 3 og interne diffusjonskapasitanser. Vi ser at det i worst case blir to serie transistorer i nedtrekk og opttrekk.

Dimensjonering av transistorene som gir lik worst case opttrekk- og nedtrekksmotstand er vist i Fig. 3. Et konservativt estimat på diffusjonskapasitanser er  $C_1 = C_2 = 2C$ ,  $C_3 = 8C$  og  $C_4 = 6C$ , der  $C$  er diffusjonskapasitans for et minimums diffusjonsområde.

En enkel RC modell for tidsforsinkelse vil gi samme stige- og falltid. Vi får da  $t_{pd} = 18C \cdot 2R = 36RC$ , der  $R$  er ekvivalentmotstand for en nMOS enhetstransistor med bredde lik  $W$  (minimumstransistor). Forutsetning for worst case nedtrekk er  $A = B = C = 1$  og  $D = 0$  og for worst case opttrekk har vi  $A = C = 1$  og  $B = D = 0$ .

Elmore forsinkelsesmodell for opttrekk gir:

 


Fig. 2. Komplementær CMOS port for  $Y = \overline{A \cdot B + C \cdot D}$  med diffusjonskapasitanser.

$$\begin{aligned}
 t_{pd} &= \sum_{i=1}^N C_i \sum_{j=1}^i R_j \\
 &= \sum_{i=1}^N \left( C_i \sum_{j=1}^i R_j \right) \\
 &= C_3 \cdot R + C_4 (R + R) \\
 &= 8RC + 6C \cdot 2R \\
 &= 20RC,
 \end{aligned}$$

og for nedtrekket får vi

$$\begin{aligned}
 t_{pd} &= \sum_{i=1}^N C_i \sum_{j=1}^i R_j \\
 &= \sum_{i=1}^N \left( C_i \sum_{j=1}^i R_j \right) \\
 &= C_1 \cdot R + C_4 (R + R) \\
 &= 2RC + 6C \cdot 2R \\
 &= 14RC.
 \end{aligned}$$

Vi ser at stige- og falltidsforsinkelse blir ulik når vi bruker Elmore modellen. Dette skyldes ulike kapasitansbidrag i opttrekket og nedtrekket.

I Fig. 4 er det vist utlegg av porten. Vi kan bruke kjennskap til implementasjonsdetaljene til å estimere diffusjonskapasitansene mer nøyaktig;  $C_1 = C_2 = C$ ,  $C_3 = 6C$  og  $C_4 = 3C$ .

 


Fig. 3. Komplimentær CMOS port for  $Y = \overline{A \cdot B + C \cdot D}$  med diffusjonskapasitanter og transistorbredder.

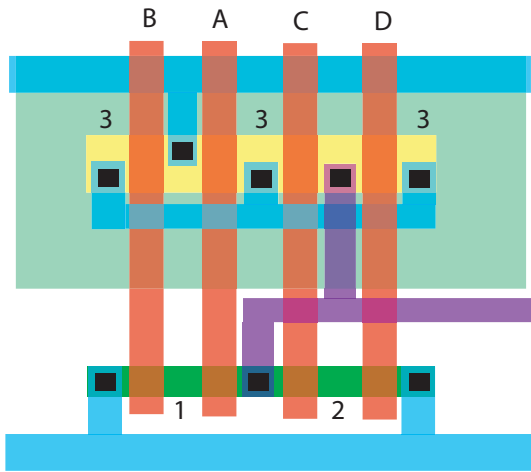


Fig. 4. Utlegg av komplimentær CMOS port for  $Y = \overline{A \cdot B + C \cdot D}$ .

Vi får da stige- og falltidforsinkelse med enkel RC modell  $t_{pd} = 14RC$ . Elmore modell for stigetidsforsinkelse gir  $t_{pd} = 6C \cdot R + 3C \cdot 2R = 12RC$ , og for falltidforsinkelse får vi  $t_{pd} = RC + 3C \cdot 2R = 7RC$ . Dersom vi skal få lik stige- og falltidforsinkelse når vi bruker Elmore modellen må vi dimensjonere pMOS transistorene anderledes:

$$6C \cdot R + (W_p + W_n) C \cdot \frac{4R}{W_p} = RC + (W_p + W_n) C \cdot \frac{2R}{W_n}$$

$$6C \cdot R + (W_p + 1) C \cdot \frac{4R}{W_p} = RC + (W_p + 1) C \cdot 2R,$$

som gir løsning  $W_p = 4$ , gitt  $W_n = 1$ .

#### B. Oppgave 4.4

Finne "worst case" tidforsinkelse for en ninnngangs NOR port ved å bruke Elmore forsinkelsesmodell.

##### B.1 Løsningsforslag

Vi kan anta at transistorstørrelsen på pMOS transistorene er  $2nW_n$ , der  $W_n$  er bredden på nMOS transistorene. Vi ser først

på opptrekket som vil bestå av  $n$  pMOS transistorer i serie. Utgangsnoden vil ha en last som er lik  $C_{ut} = (n + 2n)C = 3nC$ . De interne nodene i opptrekket vil ha en last  $C_{p-intern} = 2nC$ . Vi antar at en pMOS transistor vil ha en ekvivalent motstand lik  $R/n$  der  $R$  er ekvivalent motstand for en enhets nMOS transistor. Stigetidsforsinkelse blir da

$$t_{pd} = \sum_{i=1}^{n-1} \left( \frac{iR}{n} 2nC \right) + (n + 2n)CR$$

$$= 3nRC + \sum_{i=1}^{n-1} \left( \frac{iR}{n} 2nC \right).$$

for falltidforsinkelse får vi

$$t_{pd} = (n + 2n)CR$$

$$= 3nRC.$$

#### C. Eksamensoppgave 2005

 


Fig. 5. Komplimentær CMOS port.

Gitt kretsen i Fig. 5, der transistorenes bredde ( $W_{relativ}$ ) er oppgitt relativt til minimumstransistorer  $W = 0.4\mu m$  og  $L = 0.2\mu m$  i en  $0.2\mu m$  CMOS teknologi. Anta at alle transistorer har minimumslengde. Anta videre at minimums kontaktstørrelse er  $0.1\mu m$  og at minimumsoverlapp mellom metall og diffusjon (m1d), inkludert kontakt, er  $0.125\mu m$ . Anta at porten ikke driver andre porter, dvs. ingen ekstern last, og beregn kapasitansen på portens utgang. Bruk enkle modeller og anta at  $C_{jbs} = 1.5fF/\mu m^2$  og  $C_{jbsw} = 0.1fF/\mu m$ . Anta videre at diffusjonsområdet strekker seg  $0.2\mu m$  ut fra gaten (polysilisium).

##### C.1 Løsningsforslag

Vi antar at et diffusjonsområde for source/drain for en minimumstransistor er  $0.4\mu m \cdot 0.2\mu m$ . Vi uttrykker diffusjonskapasitanter som funksjon av transistor bredde

$$C_{diff} = (W \cdot 0.2\mu m) \cdot C_{jbs} + (2W + 0.4\mu m) \cdot C_{jbsw}$$

$$= W \cdot (0.2\mu \cdot C_{jbs} + 2 \cdot C_{jbsw}) + 0.4\mu m \cdot C_{jbsw}$$

$$= W \cdot (0.3fF/\mu m + 0.2fF/\mu m) + 0.04fF$$

$$= W \cdot 0.5fF/\mu m + 0.04fF.$$

Vi kan forenke modellen ved å anta at  $W \cdot 0.5fF/\mu m \gg 0.04fF$  slik at  $C_{diff} \approx W \cdot 0.5fF/\mu m$ . Dersom vi uttrykker diffusjonskapasitansen for en minimumstransistor som  $C_{diff-min} = 0.4\mu m \cdot 0.5fF/\mu m = 0.2fF$  kan vi uttrykke diffusjonskapasitansen for transistorer med bredde relativt til minimumstransistoren. Dette gir kapasitans på utgangen bestående av diffusjonskapasitanser i porten

$$\begin{aligned} C_{utgang} &= 6 \cdot C_{diff-minimum} + 3 \cdot 1 \cdot C_{diff-minimum} \\ &= 9C_{diff-min} \\ &= 1.8fF. \end{aligned}$$

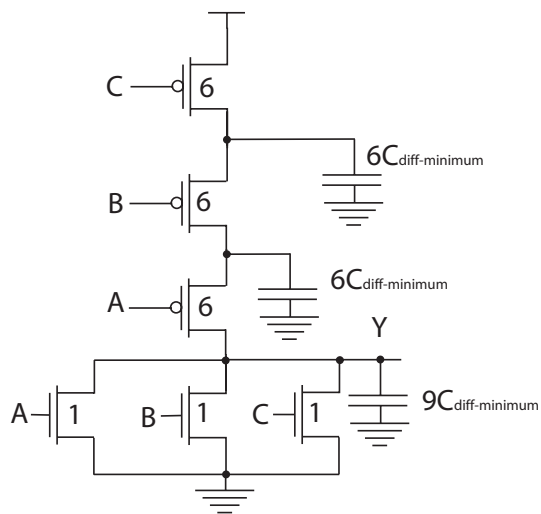


Fig. 6. Komplimentær CMOS port med diffusjonskapasitanser.

Porten med diffusjonskapasitanser er vist i Fig. 6.

#### D. Eksamensoppgave 2005

Anta at motstandsverdien for minimumstransistorer er  $R$  for nMOS transistorer og  $2R$  for pMOS transistorer. Hvilken prosessparameter vil typisk gi en slik forskjell i motstand for nMOS- og pMOS transistorer som er like store? Anta at  $R = 3k\Omega$  og bruk Elmore forsinkelses modell til å finne portens (Fig. 5) parasittiske tidsforsinkelse når alle ingangene er 0 ( $A=B=C=0$ ).

##### D.1 Løsningsforslag

Mobiliteten er typisk dobbelt så stor for nMOS transistorer som for pMOS transistorer. Motstanden er omvent proporsjonal med mobiliteten.

Elmore forsinkelses modell

$$\begin{aligned} t_{pd} &= 6C_{diff-min} \frac{2R}{6} + 6C_{diff-min} \frac{4R}{6} + 9C_{diff-min} \frac{6R}{6} \\ &= 15RC_{diff-min} \\ &= 9ps. \end{aligned}$$

#### E. Eksamensoppgave 2005 prøveeksamen

Gitt porten i Fig. 7, der alle transistorene har minimumslengde ( $0.2\mu m$ ) og bredden på pMOS transistorene er  $P$  ganger minimumsbredde ( $0.4\mu m$ ) og bredden på nMOS transistorene er  $N$  ganger minimum bredde. Finn  $N$  og  $P$  slik at intrinsikk kapasitans blir minst mulig og at effektiv motstand i opptrekk og nedtrekk blir like ("worst case").

 


Fig. 7. Komplimentær CMOS port.

Anta videre at minimums kontaktstørrelse er  $0.1\mu m$  og at minimumsoverlapp mellom metall og diffusjon (m1d), inkludert kontakt, er  $0.125\mu m$ . Anta at porten ikke driver andre porter, dvs. ingen ekstern last, og beregn kapasitansen på portens utgang. Bruk enkle modeller og anta at  $C_{jbs} = 1.5fF/\mu m^2$  og  $C_{jbsw} = 0.1fF/\mu m$ . Anta videre at diffusjonsområdet strekker seg  $0.2\mu m$  ut fra gaten (polysilisium).

##### E.1 Løsningsforslag

$N = 1$  og  $P = 2$  gir samme "worst case" effektiv motstand.

Vi antar at et diffusjonsområde for source/drain for en minimumstransistor er  $0.4\mu m \cdot 0.2\mu m$ . Vi uttrykker diffusjonskapasitanser som funksjon av transistor bredde

$$\begin{aligned} C_{diff} &= (W \cdot 0.2\mu m) \cdot C_{jbs} + (2W + 0.4\mu m) \cdot C_{jbsw} \\ &= W \cdot (0.2\mu \cdot C_{jbs} + 2 \cdot C_{jbsw}) + 0.4\mu m \cdot C_{jbsw} \\ &= W \cdot (0.3fF/\mu m + 0.2fF/\mu m) + 0.04fF \\ &= W \cdot 0.5fF/\mu m + 0.04fF. \end{aligned}$$

Vi kan forenke modellen ved å anta at  $W \cdot 0.5fF/\mu m \gg 0.04fF$  slik at  $C_{diff} \approx W \cdot 0.5fF/\mu m$ . Dersom vi uttrykker diffusjonskapasitansen for en minimumstransistor som  $C_{diff-min} = 0.4\mu m \cdot 0.5fF/\mu m = 0.2fF$  kan vi uttrykke diffusjonskapasitansen for transistorer med bredde relativt til minimumstransistoren. Dette gir kapasitans på utgangen bestående av diffusjonskapasitanser i porten

$$\begin{aligned} C_{diff-utgang} &= 2 \cdot 2 \cdot C_{diff-minimum} + 2 \cdot 1 \cdot C_{diff-minimum} \\ &= 6 \cdot C_{diff-min} \\ &= 1.2fF. \end{aligned}$$

#### F. Oppgave 4.5

Lag en figur som viser tidsforsinkelse som funksjon av elektrisk effort for en 2inngangs NOR port. Hvordan blir tidsforsinkelsen sammenlignet med 2inngangs NAND port?

##### F.1 Løsningsforslag

Løsningsforslag er vist i Fig. 8.

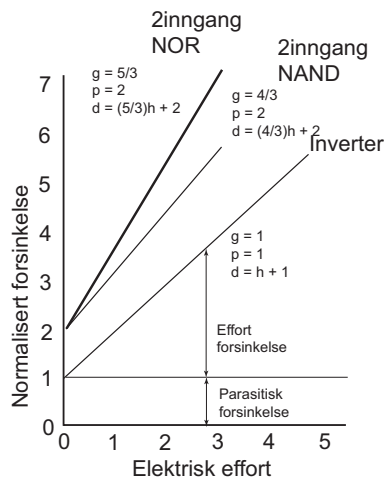


Fig. 8. 2inngangs NOR port sammenlignet med NAND port og inverter.

### G. Oppgave 4.6

Anta en  $4x$  inverter med transistorer med bredde 4 ganger en enhetsinverter. Dersom en enhetsinverter har tre enhetskapasitanser ( $3C$ ) som inngangskapasitans og parasittisk tidsforsinkelse  $p_{inv}$ , hva blir inngangskapasitansen for  $4x$  invertieren? Hva blir logisk effort og parasittisk tidsforsinkelse?

#### G.1 Løsningsforslag

Inngangskapasitansen blir  $C_{inn} = 4 \cdot 3C = 12C$ . Logisk effort er ikke avhengig av kapasitanser, dvs.  $g = 1$ . Når vi øker bredden på alle transistorer med en faktor  $x$  vil parasittisk kapasitans (diffusjonskapasitans) øke med samme faktor. Motstanden derimot blir redusert med samme faktor slik at parasittisk tidsforsinkelse er upåvirket av dimensjoneringen.

#### REFERENCES

- [1] Neil H.E. Harris og David Harris "CMOS VLSI DESIGN, A circuit and system perspective" tredje utgave 2005, ISBN: 0-321-26977-2, Addison Wesley,