

Del 15: Avansert CMOS

YNGVAR BERG

I. INNHOLD

- T**R ansistor Alle henvisninger til figurer er relevant for Weste & Harris [1].
1. *Innhold.*
 2. *Skalering.* Kapittel 4.9 side 245 - 246.
 3. *Transistorskaling.* Kapittel 4.9.1 side 246 - 249.
 4. *Skalering av interkonnekt.* Kapittel 4.9.2 side 249 - 250.
 5. *Teknologiutvikling.* Kapittel 4.9.3 side 251.
 6. *Designpåvirkninger.* Kapittel 4.9.4 side 252 - 257.
 7. *Oversikt over kretsproblemer.* Kapittel 6.3 side 350 - 351.
 8. *Terskelfall.* Kapittel 6.3.1 side 351.
 9. *Nivåfeil.* Kapittel 6.3.2 side 352.
 10. *Lekasje.* Kapittel 6.3.3 side 352 - 353.
 11. *Støy som skyldes ladningsdeling* Kapittel 6.3.4 side 353.
 12. *Støy i forsyningsspenningen.* Kapittel 6.3.5 side 353 - 354.
 13. *Hot spots.* Kapittel 6.3.6 side 354.
 14. *Injeksjon av minoritetsbærere.* Kapittel 6.3.7 side 355 - 356.
 15. *Back-gate.* Kapittel 6.3.8 side 356.
 16. *Følsomhet for ingangsstøy i diffusjon.* Kapittel 6.3.9 side 357.
 17. *Prosessfølsomhet.* Kapittel 6.3.10 side 357.
 18. *Domino støyregnskap.* Kapittel 6.3.11 side 357 - 359.

II. SKALERING (Kapittel 4.9 side 245 - 246)

Det har i mer enn 30 år vært en utvikling i integrert teknologi som har preg av en stabil forbedring. I 1965 forutså Gordon Moore en eksponensiell vekst i antall transistorer på en integrert krets med en gitt størrelse. Antallet transistorer dobles hver 18nde måned. Veksten avtar noe med moderne teknologier på grunn av meget stort effektforbruk med tilhørende problemer med varmeutvikling. I de siste 10 årene har antall transistorer blitt doblet med noe lengre tidsintervall. Det er forventet at denne utviklingen vil fortsette i 10 år til. Denne utviklingen kalles *Moore's lov*.

Når transistorstørrelsen reduseres vil dette bidra til raskere kretser, flere transistorer, redusert forsyningsspenninger, mindre effektforbruk i porter, men større effektforbruk per arealenhett fordi tettheten øker betydelig. Selv om hver transistor bidrar med mindre effektforbruk vil effekten som forbrukes øke fordi antall transistorer i en integrert krets øker kraftig. Andre effekter ved nedskalering er økt støy, økt mismatch, redusert forsterkning i porter og en rekke elektriske detaljer som bidrar med betydelig lekasjestrømmer, for eksempel gate lekasje.

Introduksjon av ulike prosesser er vist i Fig.1

A. Mål

Forstå konsekvenser ved skalering av teknologi.

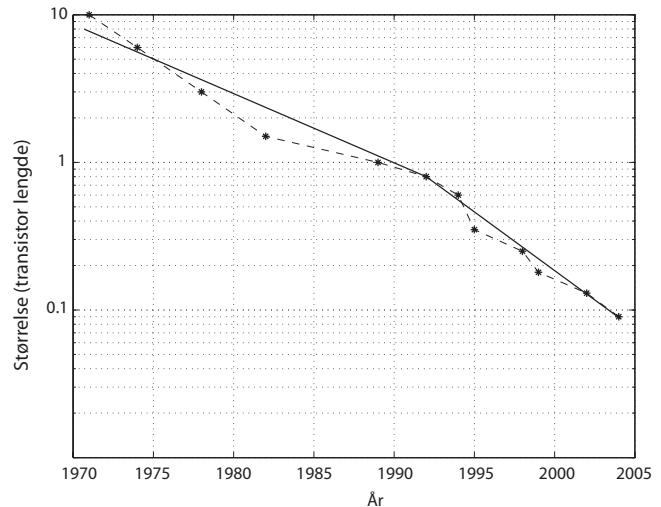


Fig. 1. Introduksjonstidspunkt for ulike prosesser(FIG4.65)

III. TRANSISTORSKALERING (Kapittel 4.9.1 side 246 - 249)

Et begrep som er viktig i skalering av MOS transistorer er såkalt *konstant felt skalering*. For å bevare transistorkarakteristikker til neste generasjon har man tenkt at en lik skalering av noen viktige parametere med en faktor S . Aktuelle parametere er

- Alle dimensjonene skaleres (W, L og T_{ox}).
- Spenninger, dvs. spenningsforsyninger.
- Dopekonsentrasjoner.

En annen tilnærming er *lateral skalering* der bare transistorenes gate lengde skaleres.

Parameter	Følsomhet	Konstant felt	Lateral
L Lengde		$1/S$	$1/S$
W Bredde		$1/S$	1
t_{ox} Gateoksid		$1/S$	1
V_{DD} Forsyningsssp.		$1/S$	1
V_t Terskelspenning		$1/S$	1
N_A Substratdoping		S	
β	$\frac{W}{L} \frac{1}{t_{ox}}$	S	S
I_{ds}	$\beta(V_{DD} - V_t)^2$	$1/S$	S
R (Motstand)	$\frac{V_{DD}}{I_{ds}}$	1	$1/S$
C Gate kapasitans	$\frac{W}{t_{ox}}$	$1/S$	$1/S$
τ Portforsinkelse	RC	$1/S$	$1/S^2$
f Klokkefrekvens	$1/\tau$	S	S^2
P Dyn effektf.	$CV^2 f$	$1/S^2$	S
A Areal		$1/S^2$	1
Effektetthet	P/A	1	S
Strømtetthet	I_{ds}/A	S	S

TABLE I
Skalering av MOS transistorer.

Effekten av konstant felt og lateral skalering for transistorer er vist i tabell I.

Prosessindustrien skalerer en ny generasjon med $S = \sqrt{2}$ som vil resultere i en dobling av antall transistorer. Transistorenes ytelse vil dobles for hver annen generasjon. Det er vanlig å gjøre små endringer på modne prosesser ved å skalere med $S = 1.05$ (5%) for å øke kretsytelsen.

Ved skalering med konstant felt vil alle dimensjoner skaleres med en faktor $1/S$. Dette inkluderer transistor lengde og bredde og tykkelse på tynnoksidet t_{ox} . Forsynningsspenning V_{DD} og terskelspenninger vil også skaleres med en faktor $1/S$, mens dopekonsentrasjonen for substratdoping skaleres med en faktor S . Fordi både avstand (L) og spenning (V_{DD}) skaleres likt vil elektrisk feltstyrke forblie nesten konstant. Gatekapasitans forblir også nesten upåvirket av skaleringen, dvs. $1.5 - 2fF/\mu m$.

Dersom man bare skalerer transistorenes lengde og lar alle andre størrelser, spenninger og dopekonsentrasjoner være uendret kan man i utgangspunktet forvente en kvadratisk økning i ytelse. På grunn av hastighetsmetning vil forbedring i ytelsen alikevel bare være omvendt lineært avhengig av L . Det var vanlig å skalere med såkalt *konstant spenning*, som eksempel var det vanlig å opprettholde en forsyningsspenning på 5V for transistorenlengder mellom $6\mu m$ til $1\mu m$ for å få best mulig ytelse. Dette er nå uvanlig på grunn av frykt for uønskede lekkasjer, ødeleggelse av tynnoksid (hot carriers) som kan føre til at transistorene blir ødelagt.

A. Notater

IV. SKALERING AV INTERKONNEKT (Kapittel 4.9.2 side 249 - 250)

Det er to vanlige tilnærminger til skalering av interkonnekt; skalering av alle dimensjoner og holde høyden på ledere konstant.

Parameter	Følsomhet	Red.høyde	Konst.høyde
w Bredde		$1/S$	$1/S$
s Avstand		$1/S$	$1/S$
t Tykkelse (høyde)		$1/S$	1
h Oksidtykkelse		$1/S$	$1/S$

TABLE II
Skalering av interkonnekt. Skaleringsparametere.

Skaleringsparametere for skalering av interkonnekt er vist i tabell II.

Parameter	Følsomhet	Red.høyde	Konst.høyde
R_w Motstand per l.		$1/S$	1
C_{wf} Fringe kap. per l.	t/s	S^2	S
C_{wp} Parallel pl. kap. per l.	w/h	1	S
C_w tot. kap. per l.	$C_{wf} + C_{wp}$	1	$1...S$
RC per $l.t_{wu}$	$R_w C_w$	S^2	$S...S^2$
RC per $l.t_{wr}$ ant. konst. felt sk.	$\sqrt{RC R_w C_w}$	\sqrt{S}	$1...\sqrt{S}$
Crosstalk støy	$\frac{t}{s}$	1	S

TABLE III
Skalering av interkonnekt. Karakteristikker per enhetslengde.

Karakteristikker per enhetslengde ved skalering av interkonnekt er vist i tabell III.

Parameter	Følsomhet	Red.høyde	Konst.høyde
l lengde		$1/S$	$1/S$
RC forsinkelse	$l^2 t_{wu}$	1	$1/S...1$
RC forsinkelse ant. konst. felt sk.	lt_{wr}	$\sqrt{1/S}$	$1/S...\sqrt{1/S}$

TABLE IV
Skalering av interkonnekt. Lokale/skalerte interkonnekt karakteristikker.

Lokal/skalerte interkonnekt karakteristikker for skalering av interkonnekt er vist i tabell IV.

Parameter	Følsomhet	Red.høyde	Konst.høyde
l lengde		D_c	D_c
RC forsinkelse	$l^2 t_{wu}$	$S^2 D_c^2$	$SD_c^2...S^2 D_c^2$
RC forsinkelse ant. konst. felt sk.	lt_{wr}	$D_c \sqrt{S}$	$D_c...D_c \sqrt{S}$

TABLE V
Skalering av interkonnekt. Globale interkonnekt karakteristikker.
 D_c står for en skalert chip (die) størrelse, typisk 1.1

Globale interkonnekt karakteristikker for skalering av interkonnekt er vist i tabell V. D_c står for en skalert chip (die)

størrelse, typisk 1.1.

Dersom interkonnekter skaleres tilsvarende som transistorer vil mer og mer av tidsforsinkelen ligge i interkonnekter og ikke i portene. I gamle prosesser der avstand mellom ledere og bredden på ledere var mye større enn tykkelsen på lederne, var det fordelaktig å skalere bredden og ikke tykkelsen på lederne. Dette betyr at det ikke var en kvadratisk økning i motstand per lengdeenhet og som samtidig var samtidig akseptabelt med hensyn på kantkapasitans (fringe) som er avhengig av tykkelsen på lederne. I moderne prosesser er kantkapasitans (fringe) for ledere en viktig del av den totale kapasitansen i en krets. I tillegg er crosstalk et betydelig større problem i moderne prosesser. Det er derfor vanlig å redusere tykkelsen på metallledere.

A. Notater

V. TEKNOLOGIUTVIKLING

(Kapittel 4.9.3 side 251)

Internasjonal teknologi roadmap for halvledere (ITRS) er utviklet og blir oppdatert av *Semiconductor Industry Association*. Poenget med dette er å holde en oversikt over teknologiutviklingen og å bidra til at systemer er kompatible.

ITRS spår generasjonsskifte i halvlederteknologi hvert tredje år. Et slikt generasjonsskifte kalles også *teknologi node*. Skaling mellom generasjoner er tradisjonelt $S = \sqrt{2}$, som betyr at antall transistorer dobles for hver generasjon.

	2001	2004	2007	2010	2013	2016
Størrelse (nm)	130	90	65	45	32	22
V_{DD}	1.1-1.2	1-1.2	0.7-1.1	0.6-1.0	0.5-0.9	0.4-0.9
Transistorer (millioner)	193	385	773	1564	3092	6184
Metallag	8-10	9-13	10-14	10-14	11-15	11-15
Pitch (nm)	450	275	195	135	95	65
Interk. dielectr.	3 3.6	2.6- 3.1	2.3- 2.7	2.1	1.9	1.8
I/O sign.	1024	1024	1024	1280	1408	1472
Klokkef. (MHz)	1684	3990	6739	11511	19348	28751
FO4 forsin/cycl	13.7	8.4	6.8	5.8	4.8	4.7
Max effekt (W)	130	160	190	218	251	288
DRAM (Gbits)	0.5	1	4	8	32	64

TABLE VI
Forventet utvikling fra ITRS.

Forventet utvikling fra ITRS er vist i tabell VI.

A. Notater

Det er en rekke forhold som endres ved skalering av integrerte kretser.

A. Økt ytelse og kostnader

Det er i første række økt ytelse som er viktig ved skalering av teknologi. Transistorene blir billigere fordi man kan integrere langt flere transistorer på samme areal. Dette forholdet bør i sterkere grad påvirke systemdesignere til å utnytte både økt ytelse og økt kompleksitet gjennom nye produkttyper og designmetoder.

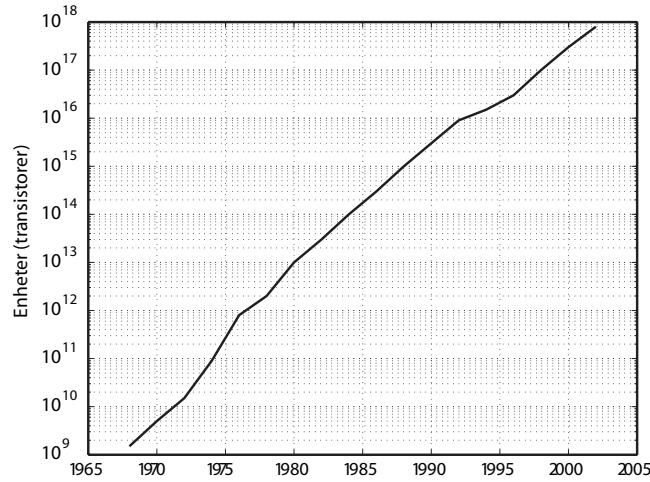


Fig. 2. Antall transistorer som produseres på integrerte kretser.

I Fig. 2 er antall transistorer som produseres vist. Som vi ser er det en stabil eksponensiell økning i antall integrerte transistorer fra 1968.

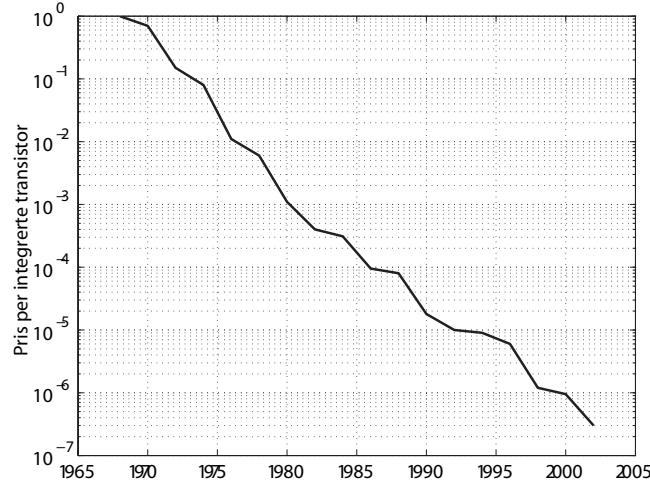


Fig. 3. Pris per integrert transistor.

Pris per integrert transistor er vist i Fig. 3. Selv om prisen for en integrert krets kan stige ved overgang til en ny generasjon vil prisen per transistor gå ned.

B. Interkonnekts

Mens transistorene og portene får en betydelig økt ytelse ved nedskalering, gjelder dette ikke i samme grad for interkonnekts.

Det motsatte kan faktisk være tilfellet.

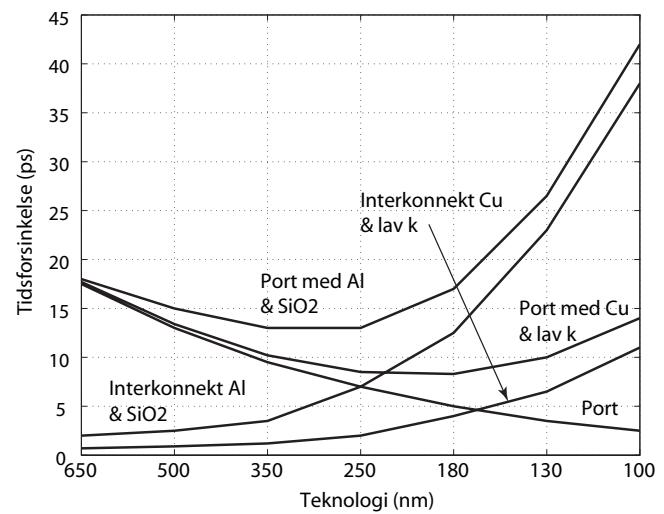


Fig. 4. Skalering av tidsforsinkelse i porter og ledere. $Al = 3.0\mu\Omega - cm$, $Cu = 1.7\mu\Omega - cm$, $SiO_2 k = 4.0$, $Lav k = 2.0$, Al og Cu tykkelse $0.8\mu m$ og Al og Cu leder $43\mu m$ lang.

Endring i tidsforsinkelse for porter og ledere er vist i Fig. 4. Tidsforsinkelsen i porter går ned fra ca. 23ps for 650nm til ca. 3ps for 100nm. For aluminiumledere med lengde $43\mu m$ vil derimot tidsforsinkelsen øke fra ca. 2ps til ca. 41ps. Vi ser at kobber med lav k har mindre tidsforsinkelse, men også her er en betydelig økning fra ca. 1ps til ca. 11ps. Dersom vi ser på en port og en ledere vil tidsforsinkelsen til sammen synke for teknologier ned til ca. 350 – 250nm for så å stige for mer moderne teknologier. Nå er det grunn til å bemerke at en ledere på $43\mu m$ er relativt lenger i en moderne teknologi enn i en gammel teknologi, men det er ikke alltid lett å skalere lengden på ledere på samme måten som bredden skaleres. Det vil imidlertid legge press på designerne til å koncentrere mer av designarbeidet mot effektiv signalføring i ledere. Korte ledere som brukes til svært lokal ruting av signaler er fortsatt neglisjerbar. I moderne teknologier er antall metallag meget høyt, og de øverste lagene kan brukes til å lage lav-ohmig raske ledere ved å skalere de motsatt av resten av skaleringsparameterne.

C. Effektforbruk

Effektforbruk, eller presist effektettheten, i integrerte kretser har økt dramatisk med nye teknologier. Dette kommer av at klokkefrekvensen øker sterkt. Dynamisk effektforbruk er som kjent proporsjonal med frekvensen. Man kunne tro at statisk effektforbruk ville gå ned fordi forsyningsspenningen går ned, men dette blir oppveid av en kraftig stigning i lekkasjestrømmen gjennom transistorer som er skrudd av. Husk at terskelpenningen går ned og at dette vil heve strømnivået for transistorer som er skrudd av. I moderne teknologier er avstrømmen i nano amper området.

Effektforbruket i Intel prosessorer ifra tidlig på syttitallet og frem mot 2010 er vist i Fig. 5. Det økte effektforbruket er en kritisk faktor som kan begrense en naturlig utvikling av integrerte kretser framover. Det er grunn til å regne med at økning i klokkefrekvenser ikke kommer til å fortsette i samme takt som før, fordi klokkesignalene vil ligne mer og mer på en sinus. Det er vanskelig å få kretser som er avhengig av klokkeflanker for synkronisering til å fungere optimalt med sinus signaler som klokker. I moderne teknologier vil transistorer med ulike terskel-

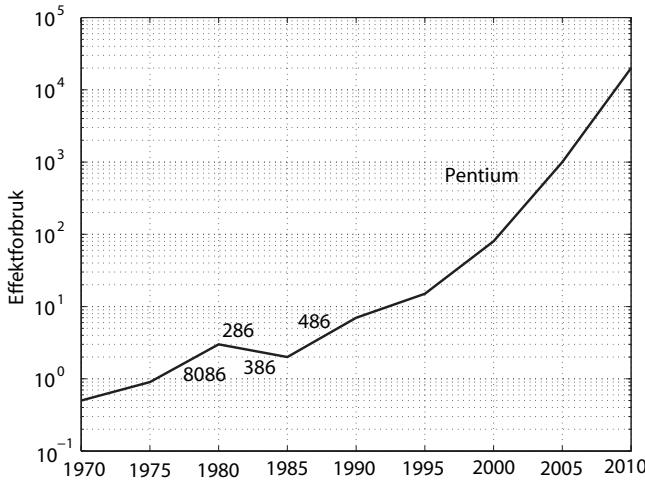


Fig. 5. Effektforbruk i Intel prosessorer.

spenninger være tilgjengelig.

D. Produktivitet

Antallet transistorer som er tilgjengelig for designere øker langt raskere enn designernes produktivitet. I praksis vil det være mangel på designere når økonomien er god. Det er derfor lagt stor vekt på å utvikle metoder for å øke produktiviteten i designfasen, ofte på bekostning av areal og ytelse. Det er vanlig å designe digitale integrerte systemer ved hjelp av synthese og automatisk plassering og ruting. Dette betyr at det er en forskyvning fra kretsdesign til systemdesign. På den andre siden vil det være en rekke systemer der ytelsen er svært avgjørende og vil kreve en god del detaljdesign. For utvikling av komplekse digitale systemer kreves ofte meget store team.

E. Fysiske begrensninger

Hvor langt vil CMOS skalere? Det er åpenbart at skaleringen ikke kan fortsette uendelig lenge. Dagens transistorer vil ikke kunne fungere med en oksidtykkelse som er mindre enn et atom, kanaler som er kortere enn et atom og med ladning mindre enn et elektron. CMOS teknologiens endelikt har blitt spådd en rekke ganger. I 1972 trodde man at den nedre grensen var 250nm pga. av uheldige elektriske karakteristikker som oppstår. Samtidig ble det anslått at frekvensen ville være $10 - 30\text{MHz}$. I 1999 antok man at den nedre grensen på 100nm ville bli nådd i 2004.

Det er en rekke faktorer som vil påvirke ytelsen i negativ retning fremover

- Dynamisk effektforbruk.
- Lekkasje i svak inversjon for lav V_{DD} og lav V_t .
- Tunnelling gjennom tynt tynnoksid.
- Lav spenningsforsterkning pga. kortkanalseffekter.
- Optikk for fremstilling av integrerte kretser.
- Elektromigrasjon.
- Tidsforsinkelse i interkonnekt.

Det ser nå ut til at det ikke er noen fundamental barriere før 35nm i 2013.

Designere har en tendens til å bruke enkle kretser fordi de er robuste. Statisk CMOS er mest robust og bør brukes når det er mulig. Det er en rekke forhold som kan få kretser til å feile.

- Terskelfall.
- Nivåfeil.
- Lekasje.
- Ladningsdeling.
- Støy på spenningsforsyningen.
- Cross talk.
- Injeksjon av miniritetsbærere.
- Back-gate variasjon.
- Følsomhet for støy i diffusjonsområder.
- Race tilstander.
- Matching av tidsforsinkelser.
- Metastabilitet.
- Hot spots.
- soft errors.
- Prosess følsomhet.

VIII. TERSKELFALL

(Kapittel 6.3.1 side 351)

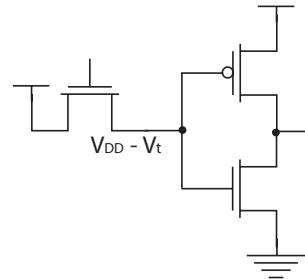


Fig. 6. Passtransistor med terskelfall.

Passtransistorer er gode til å trekke noder i en bestemt retning, nMOS ned og pMOS opp. I motsatt retning vil passtransistoren bli skrudd av når source spenningen nærmer seg gatespenningen. En nMOS passtransistor som skal drive en port er vist i Fig.6. Utgangen av passtransistoren kan bare trekkes opp til $V_{DD} - V_t$. Vi får derfor et *terskelfall* over en passtransistor. Dette er egentlig for optimistisk fordi body effekten vil begrense spenningssvinget på utgangen på passtransistoren ytterligere. Spenningen blir for lav til at pMOS transistoren i porten, dvs. inverteren, blir skrudd helt av. Dette resulterer i statisk effektforbruk i porten. Dersom V_{DD} er svært lav kan til og med nivåfeil på utgangen forekomme. I eldre prosesser med høy forsyningsspenning kunne et terskelfall tolereres.

A. Notater

VII. OVERSIKT OVER KRETSPROBLEMER

* Passtransistor- og differensiell CMOS logikk. (INF3400 Del 12:
Kapittel IV side 3) * Passtransistor- og differensiell CMOS logikk.
(INF3400 Del 12: Kapittel V side 4)

Pseudo nMOS logikk illustrerer nivåbegrensinger som oppstår når en node trekkes opp og ned samtidig. Svake transistorer må være så svake at utgangsnivået faller under V_{IL} for neste port på grunn av støymarginer. Nivålogikk bør simuleres i SF og FS hjørner.

Et annet eksempel på nivåfeil er knyttet til kretser med tilbakekobling, for eksempel dynamiske keepers, SRPL[2] og LEAP[3] med nivå restaurering.

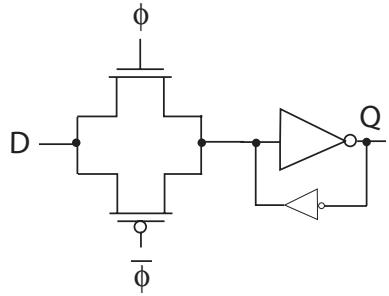


Fig. 7. Statisk latch med svak tilbakekoblingsinverter.

For kretser med input i diffusjon (D) er det spesielt viktig å være oppmerksom på mulige nivåfeil. I FIG. 7 er det vist en statisk latch med en svak tilbakekoblingsinverter. Det er viktig at tilbakekoblingsinverteren er så svak at den ikke overstyrer signalet som kommer fra inngangen D via transmisjonsporten.

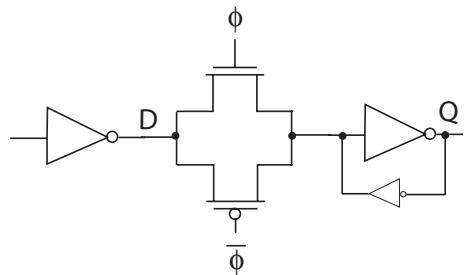


Fig. 8. Statisk latch med styrket inngangsdriver.

I FIG. 8 er det vist en statisk latch der inngangen D er styrket for å motstå tilbakekoblingsinverteren.

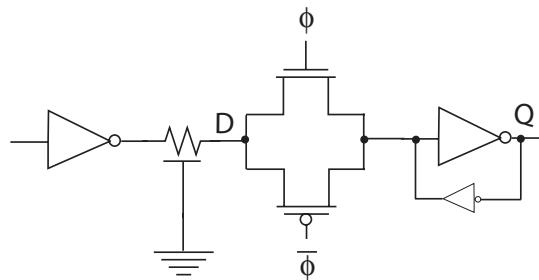


Fig. 9. Statisk latch med modellering av leder.

I FIG. 8 er det vist en statisk latch der inngangen D er styrket

for å motstå tilbakekoblingsinverteren og modell for motstand og kapasitans i ledene er inkludert.

A. Notater

* Svak inversjon. (INF3400 Del 8: Kapittel II side 1)

Lekkasjeproblemer blir et stadig et større og større problem. Lekkasjestrømmer er knyttet til strøm gjennom transistorer som er skrudd av (av-strøm), gate tunnelering og reversstrøm gjennom dioder. Av-strømmene blir stadig større fordi terskelspenningene reduseres og fordi antall transistorer øker. Gate lekkasje vil bli mer signifikant når tykkelsen på tynnoksid reduseres. I tillegg til at lekkasje bidrar til statisk effektforbruk kan nivåfeil oppstå. Dette gjelder spesielt for elektriske noder som er svakt drevet. Tiden som trengs for at en dynamisk node skal endres spenningsmessig med ΔV som følge av lekkasjestrøm $I_{lekkasje}$ kan uttrykkes som

$$t = \frac{C_{node} \Delta V}{I_{lekkasje}}. \quad (1)$$

Av-strømmer vil gradvis bidra til at nodespenninger endres gjennom transistorer som er av. Fullstendig dynamiske kretser er ofte ikke mulige å bruke i de fleste moderne prosesser. Problemet med lekkasjestrømmer og logisk nivå blir større når det er flere transistorer i serie, som for eksempel i NOR porter. Av-strømmer blir mye mindre når det er to transistorer i serie som er skrudd av fordi den transistoren som er koblet mot spenningsreferansen vil ha en mye mindre drain-source spennin og dermed mindre DIBL[4] effekt. Det blir etterhvert vanlig med teknologier der man har et utvalg av transistorer som har forskjellig terskelspenning.

XI. STØY SOM SKYLDSES LADNINGSDELING
(Kapittel 6.3.4 side 353)

* Ladningsdeling. (INF3400 Del 9: Kapittel V side 7)

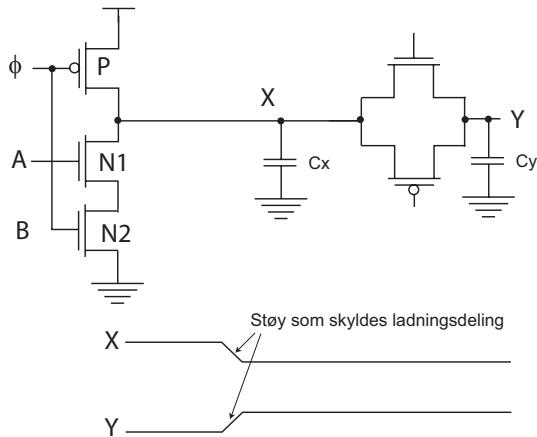


Fig. 10. .

Fig. 10 viser en dynamisk port som skal drive en transmisjonsport. Anta at den dynamiske porten har blitt precharged og utgangen X er høy, men udrevet eller flytende. Dersom transmisjonsporten er av kan vi anta at $Y = 0$. Dersom transmisjonsporten blir skrudd på kan vi anta at både X og Y er udrevet slik at spenningsnivået på disse nodene vil nærme hverandre på grunn av ladningsdeling.

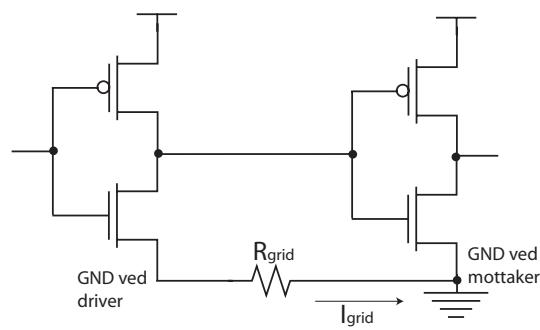


Fig. 11. .

V_{DD} og GND er ikke konstant over en hel integrert krets. Begge forsyningslinjene vil bli påvirket av støy som følge av fall i IR og di/dt støy. IR fall skjer fordi det er motstand i forsyningsledere mellom eksterne innganger (selve forsyningen) og ulike blokker som trekker strøm i den integrerte kretsen. Dette er vist i Fig. 11. di/dt støy oppstår i forsyningsledere på grunn av induktans og strømmer i rask endring.

Støy i forsyningsledere vil påvirke ytelse i en krets negativt. Typisk vil støy på forsyningsledere resultere i 5% – 10% avvik for V_{DD} .

XIII. HOT SPOTS
(Kapittel 6.3.5 side 354-355)

* Temperaturavhengighet for MOS transistorer. (INF3400 Del 14: Kapittel XI side 11)

Transistorenes ytelse, dvs. som strømkilde, avtar med økende temperatur[6]. Ujevn temperatur og såkalte *hot spots* i en intergrert krets kan forekomme fordi det vil være ujevnt strømmtrekk eller effektforbruk i ulike deler av en krets. Dette fører til at tidsforsinkelse vil variere avhengig av lokale temperaturer. Det vil være fordelaktig å designe kretser der effektforbruket blir jevnest mulig over hele kretsarealet, eller i det minste at man simulerer effekten av lokal temperaturvariasjoner på kretsens ytelse.

A. Notater

XIV. INJEKSJON AV MINORITETSBÆRERE (Kapittel 6.3.7 side 355-356)

* Temperaturavhengighet for MOS transistorer. (INF3400 Del 14: Kapittel XI side 11)

* Latchup. (INF3400 Del 14: Kapittel IXX side 16 - 16)

Det vil kunne forekomme spenninger som ikke ligger innenfor begrensningene gitt av forsyningsspenningene, dvs. intervallet GND til V_{DD} . Slike spenninger kan genereres via kapasitive koblinger og induksjon i I/O drive. Disse spenningsverdiene kan i noen tilfeller, som regel tidsbegrenset, resultere i at pn overganger (dioder) blir foroverforspent typisk ved uheldig spenningsforskjeller mellom drain på MOS transistor og substrat. Resultatet av dette blir at det vil gå en lekkasjestrom til substrat. Denne effekten kalles *injeksjon av minoritetsbærere*. Resultatet kan også bli latchup[7].

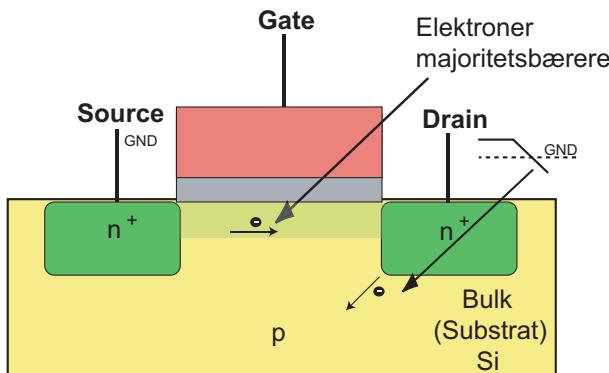


Fig. 12. Injeksjon av minoritetsbærere..

I Fig. 12 er injeksjon av minoritetsbærere i en nMOS transistor vist. Elektroner er majoritsbærere fra source til drain og minoritetsbærere fra drain til substrat (eller source).

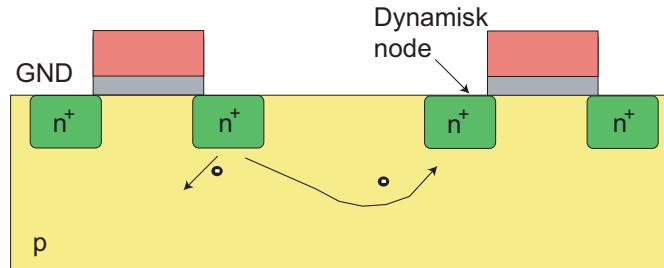


Fig. 13. Injeksjon av minoritetsbærere og problemer med dynamiske noder.

I Fig. 13 er det vist et eksempel på injeksjon av minoritetsbærere til substrat og til en dynamisk elektrisk node i form av et drain/source område på en nærliggende nMOS transistor. Dette er et problem som er spesielt viktig for dynamiske porter og følsomme analoge kretser.

I Fig. 14 er det vist hvordan dynamiske noder kan beskyttes mot injeksjon av minoritetsbærere. Et p+ område koblet til GND vil effektiv beskytte en dynamisk node mot minoritetsbærere.

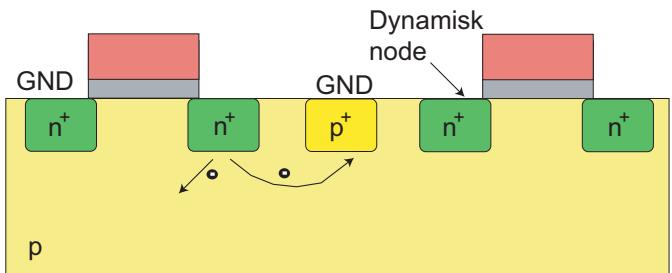


Fig. 14. Beskyttelse av dynamiske noder.

XV. BACK-GATE (Kapittel 6.3.8 side 356)

Dynamiske porter som skal drive statiske porter med flere innganger er følsomme for en effekt som kalles *back-gate*¹.

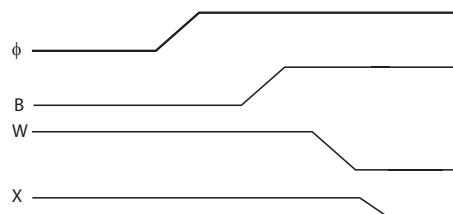
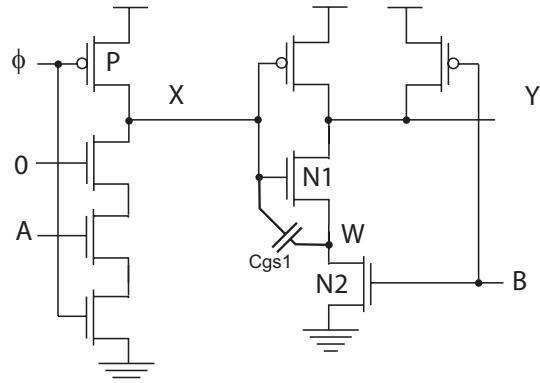


Fig. 15. Back-gate kobling.

Et eksempel på back-gate kobling er vist i Fig. 15 der en dynamisk NAND port skal drive en statisk NAND port. Gate til sørce kapasitans C_{gs1} for transistor $N1$ er vist eksplisitt i figuren. Dersom den dynamiske NAND porten precarges til 1 og en av eller begge inngangene er 0 skal utgangen X på porten forblie 1. Dersom utgangen på den statiske porten Y er 1 og inngang B er 0 vil den elektriske noden W være nesten logisk 1, begrenset av bodyeffekt i transistor $N1$. Dersom B endres fra 0 til 1 vil W trekkes ned til 0 slik X endres, dvs. trekkes noe ned, på grunn av en kapasitiv kobling mellom X og W .

¹Back-gate brukes også om substrattilkobling på MOS transistorer.

XVI. FØLSOMHET FOR STØY I DIFFUSJON

(Kapittel 6.3.9 side 357)

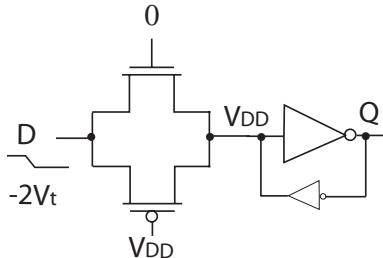


Fig. 16. Støy i diffusjon på inngangen til en latch.

Fig. 16 viser en latch med et diffusjonsområde på inngangen som er eksponert for støy. Når verdien i latchen skal være stabilt er transmisjonsporten skrudd av. Q vil da ligge stabilt på 0. Dersom inngangen D faller under 0, dvs. ca. 2 ganger terskelspenningen, på grunn av lokal støy vil nMOS transistoren i transmisjonsporten skrus på og den lagrede verdien $V_{DD} = \bar{Q}$ påvirkes og trekkes ned mot $-2V_t$. Dette kan videre føre til at Q endres fra 0 til V_{DD} . Dermed er latchens verdi eller tilstand endret dramatisk med en bitfeil.

XVII. PROSESSFØLSOMHET

(Kapittel 6.3.10 side 357)

Kretser som er lite robuste kan fungere under normale prosessforhold, dvs. med typiske parameterverdier, men feile i ulike prosesshjørner. Alle kretser bør simuleres i alle hjørner for å redusere sannsynligheten for at kretsene feiler. Vi kaller slike design for lite følsomme for prosessvariasjoner. Det kan også være fornuftig å ta hensyn til prosessmigrasjon ved design. Dette dreier seg også om robusthet i forhold til prosessvariasjoner. Det er en rekke faktorer som er predikterbare ved prosessmigrasjon, for eksempel økt lekkasje, lavere terskelspenning, lavere forsyningsspenning, mindre forsterkning osv.

XVIII. DOMINO STØYREGNSKAP

(Kapittel 6.3.11 side 357-358)

* Domino logikk. (INF3400 Del 9: Kapittel III side 5)

Domino logikk er en viktig logikkstil i moderne mikroprosessorer med krav til høy ytelse. Denne logikkstilen er følsom for støy både med hensyn på variasjon i tidsforsinkelse og logiske nivåer. Kretser med dynamiske utganger er spesielt følsomme for støy når utgangen er høy og ikke drives. Ved bruk av domino logikk bør følgende forhold tenkes nøye gjennom:

- Lekkasje av ladninger.** For tiden er lekkasje gjennom transistorere som er skrudd av og som er koblet til udrevne noder mest signifikant. Denne form for lekkasjer er vanligst i NOR kretser under høy temperatur. For å holde riktig nivå bør det benyttes keepers som vil bidra med en effektiv tilbakekobling som motvirker effekten av lekkasjer.
- Ladningsdeling.** Ladning kan flyttes fra utgangen på en dynamisk port til interne noder i porten. Fordi det ikke er tilførsel av ladning når porten er udrevet vil dette kunne medføre at utgangen ikke vil ha riktig verdi eller logisk nivå. Man bør unngå å koble dynamiske porter til transmisjonsporter

(source/drain) fordi dette lett kan føre til at inngangen til porter som drives gjennom transmisjonsporten får feil logisk nivå som følge av ladningsdeling.

3. Kapasitiv kobling. Kapasitive koblinger kan forekomme på både innganger og utganger på porter. Innganger til dynamiske porter har liten støymargin og er defor spesielt utsatt for støy som følge av kapasitive koblinger. Man kan redusere kapasitive koblinger ved å bruke korte ledere og ha god avstand mellom ledere.

4. Back-gate. Støy, feks gjennom lekkasjestrommer, i substrat kan påvirke utgangen på dynamiske porter som skal drive statiske porter.

5. Injeksjon av minoritsbærere. Dynamiske noder bør beskyttes mot noder som kan bidra med injeksjon av minoritsbærere. I praksis vil dette si at dynamiske porter ikke må legges nær I/O padder. Det er også fornuftig å bruke gusrd rings.

6. Støy i spenningsforsyninger. Statiske porter som skal drive dynamiske porter bør plasseres så nær de dynamiske portene som mulig.

XIX. INDEKS

Back-gate	8
Hot spots	7
Injeksjon av minoritsbærere	8
Konstant felt skalering	1
Lateral Skalering	1
Moores lov	1
Skalering med konstant spenning	2
Terskelfeil	5

REFERENCES

- [1] Neil H.E. Harris og David Harris "CMOS VLSI DESIGN, A circuit and system perspective" tredje utgave 2005, ISBN: 0-321-26977-2, Addison Wesley,
- [2] Yngvar Berg "Andre pass transistor familier, INF3400 Del:12 kapittel V"
- [3] Yngvar Berg "Lean integration med pass transistorer (LEAP), INF3400 Del:12 kapittel IV"
- [4] Yngvar Berg "Svak inversjon, INF3400 Del:8 kapittel II"
- [5] Yngvar Berg "Ladningsdeling, INF3400 Del:9 kapittel V"
- [6] Yngvar Berg "Temperaturavhengighet for MOS transistorer, INF3400 Del:14 kapittel XI"
- [7] Yngvar Berg "Latchup, INF3400 Del:14 kapittel IXX"
- [8] Yngvar Berg "Domino logikk, INF3400 Del:9 kapittel III"